

**ITI 1500**

**Hiver 2013**

**Systemes Numériques I**

**Cours**

Lundi 11:30 - 13:00 SCS E217

Jeudi 13:00 - 14:30 SCS E217

**TUTORIAL** Mardi 8 :30-10:00 salle: LMX-221

Professeur : Dr A. Karmouch, Bureau: CBY-A508

---

# Chapitre 5

# Circuits Logiques Séquentiels

## ( Rappel chapitre 2) : Stockage binaire et Registres

- Dans l'ordinateur les informations binaires doivent avoir **une existence physique sur un médium de stockage.**
- **Cellule Binaire**
  - un dispositif physique avec deux états
  - Capable de stocker UN BIT d'information
- **L'entrée** de la cellule reçoit un signal excitation qui la force à se mettre dans un des deux états.
- **la sortie** de la cellule permet de fournir un des deux états
- **L'information stockée dans la cellule est « 1 »** quand elle est dans un état et **« 0 »** quand elle est dans l'autre état.

# ( Rappel chapitre 2) : Registres

- Un registre est un groupe de cellule binaire
- un registre avec  $n$  cellules peut stocker  $n$  bits

Exemple:

- Un Registre avec 8 cellules peut stocker 8 bits qui peut un des  $2^8$  états possible

0	0	0	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Le contenu peut être interprété différemment. Ici c'est un entier positive dont la valeur est (+3)

## ( Rappel chapitre 2) : Transfert de données entre registres

- Tout system numérique est composé
  - registres
  - Unité de traitement de données
- les informations binaires sont transférée d'un ensemble de registres a un autre
- Transfert peut être effectuer directement ou via l'unité de traitement pour faire une opération

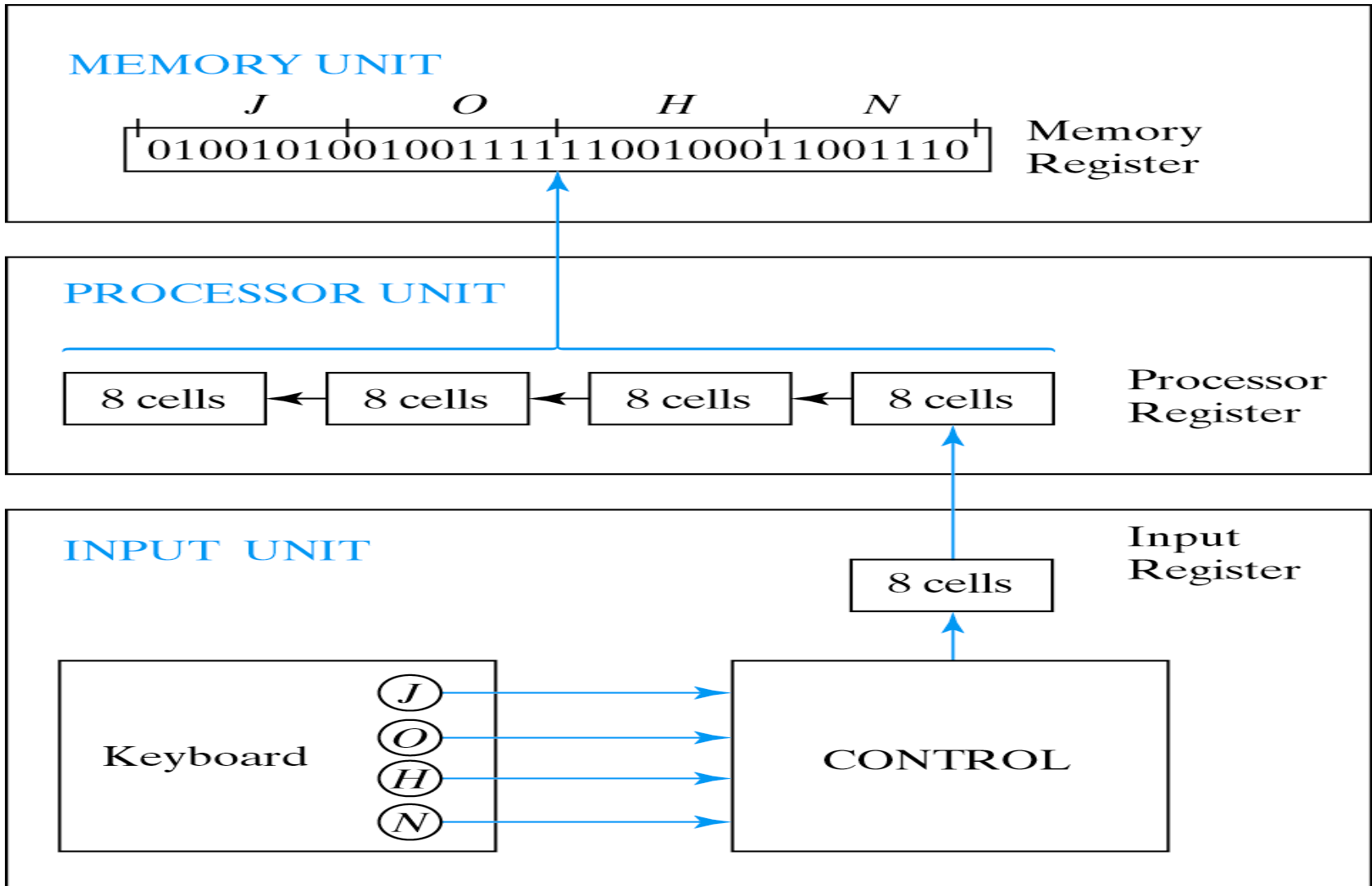


Fig. 1-1 Transfer of information with registers

• *pour traiter des information binaires l'ordinateur doit disposer de:*

*1- dispositifs physique pour mémoriser l'information:*

**→ REGISTRE** (le plus communément utilisé )

*2- les Circuit pour manipuler les bits d'information:*

**→ Circuits logiques numériques**

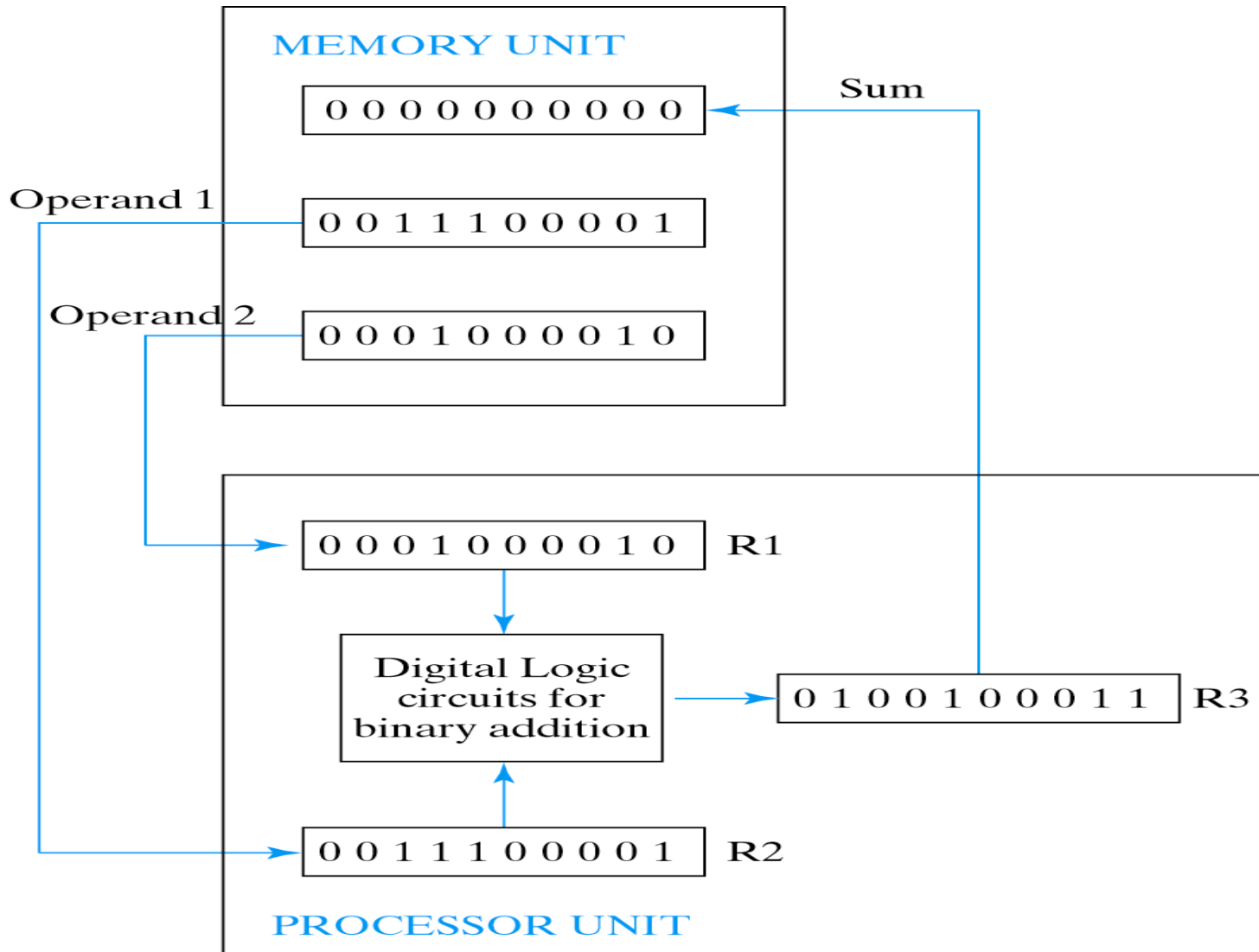


Fig. 1-2 Example of binary information processing  
ITI1500 A. Karmouch

# Circuits logiques Séquentiels -Définitions

→ Fournissent en sorties la fonction logique des entrées et des états précédents du circuit (mémoire)

→ après changement des entrées les nouvelles sorties apparaissent après un signal d'horloge

→ **boucle de retour**


 


Fig. 5-1 Block Diagram of Sequential Circuit

# Circuits logiques Séquentiels -Exemple
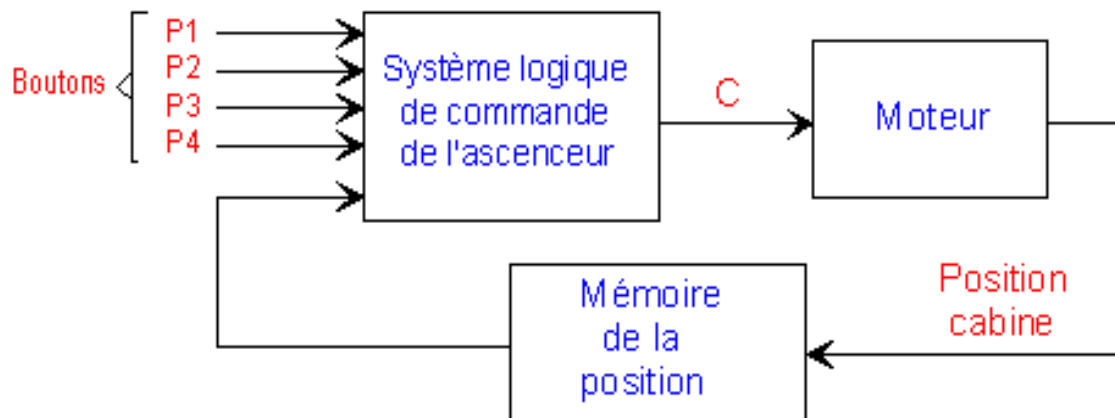
## -- *Commande d'une cabine d'ascenseur*--

- Les boutons sont les variables d'entrée du système
- la position est aussi une variable d'entrée secondaire.
- Ce schéma très simplifié montre que la fonction commande 'C' dépend des états des boutons d'appel ET de la position de la cabine, donc des *états antérieurs du système* (Etats avant l'activation des boutons d'appel).




# Circuits logiques Séquentiels -Exemple (2)
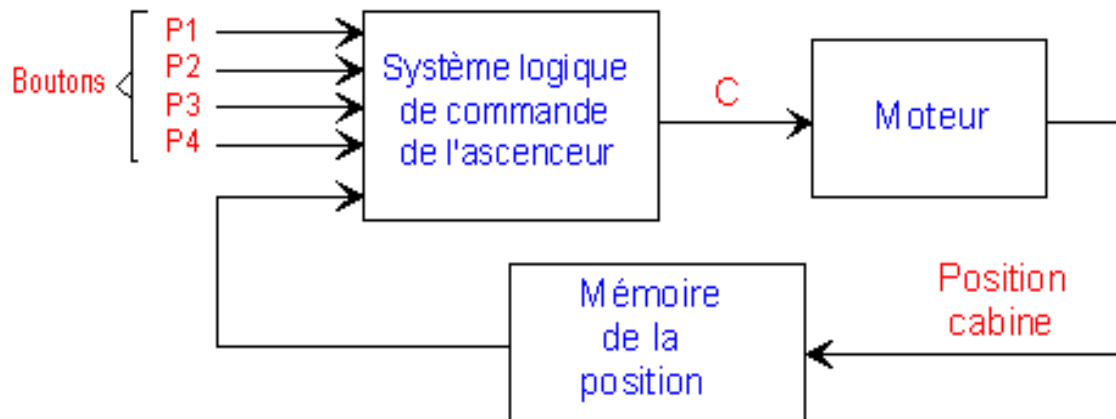
## *-- Commande d'une cabine d'ascenseur--*

Cet exemple correspond à un système logique SEQUENTIEL c'est à dire que la sortie C à un instant donné dépend

- 1 - des variables d'entrées (variables principales)
- 2 - **ET** des ETATS ANTERIEURS (ETATS INTERNES).



# Circuits logiques Séquentiels -Exemple (3)

## -- *Commande d'une cabine d'ascenseur*--

→ Par exemple si l'on appuie sur le bouton du cinquième étage, l'action à effectuer sera différente si la cabine est au premier étage ou au quatrième étage.

→ On peut dire que *le système garde la mémoire* de la séquence d'événements qui ont *précédé*.

→ Par suite à une *même combinaison des variables d'entrée* correspondent *différents états de la sortie*.

# Circuits logiques Séquentiels : temps et mémoire

→ *Par rapport aux circuits combinatoires, deux paramètres nouveaux interviennent:*

## 1 - *Le temps*

On doit tenir compte des temps de propagation des circuits.


## 2 - *L'élément mémoire*

Il est nécessaire pour garder la trace des résultats précédents et imposer un ordre prédéterminé.

→ *D'une manière générale la fonction mémoire consiste à STOCKER DES INFORMATIONS sous forme binaire .*
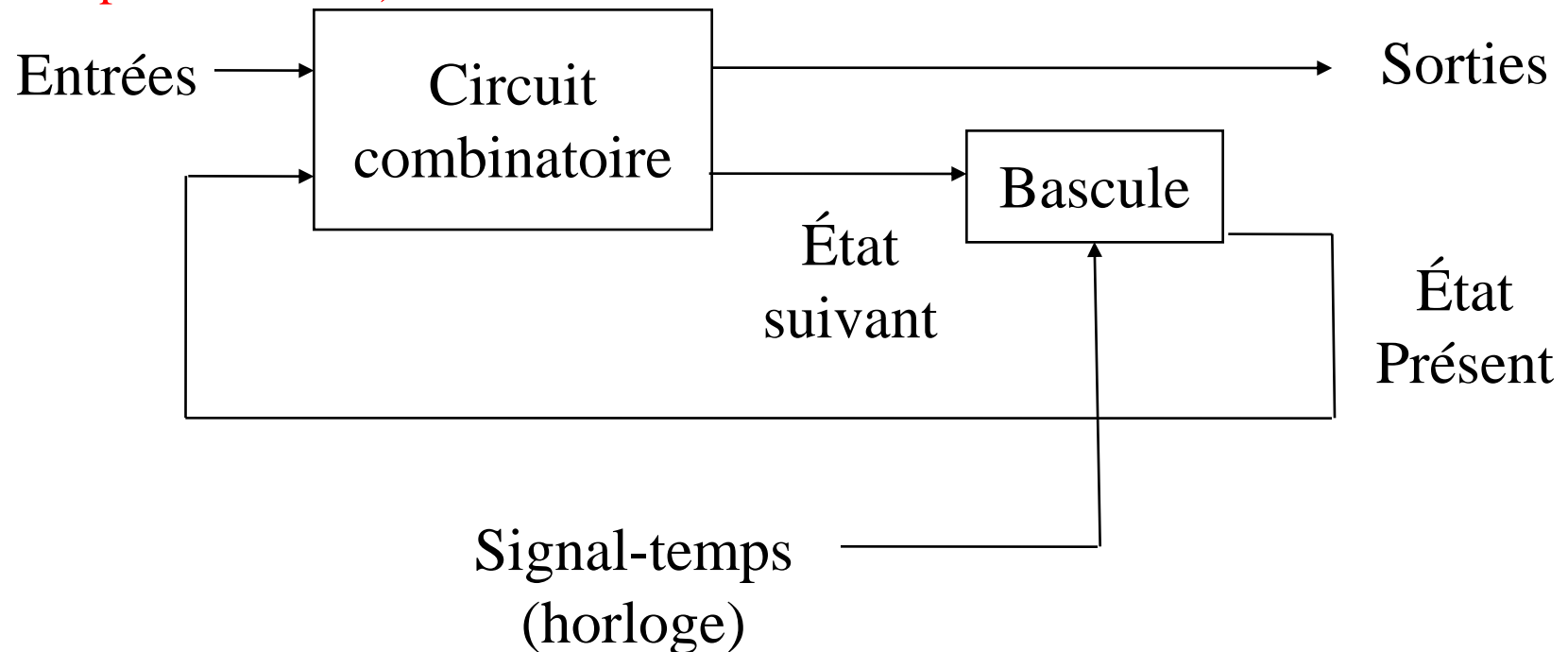
# Circuits logiques Séquentielles



- La cellule mémoire qui stocke des informations de "un bit" s'appelle une **BASCULE (Flip-flop)**.
- Un ensemble de bascules commandées simultanément permet **de stocker un mot de plusieurs bits; Il s'agit alors d'un REGISTRE**.
- Deux modes de fonctionnement: **Asynchrone et Synchrone**  
(exemple ci dessous)



# Circuits logiques Séquentiels
  
## *1- Fonctionnement Asynchrone*



- La sortie réagit "immédiatement" à la modification des variables d'entrée
- le retard propre des opérateurs ne peut cependant pas être négligé ---  $> t_p$



# Circuits logiques Séquentiels
  
## 2- *Fonctionnement Synchrone*

- Dans ce mode de fonctionnement, la modification de la configuration des variables d'entrées n'est **EFFECTIVE** que lorsqu'un signal supplémentaire appelé **HORLOGE** devient actif.



# Le signal d'Horloge : définition

- L'horloge est utilisé dans les circuits logiques synchrones pour provoquer le moment exacte du changement d'état du circuit.
- L'horloge est un signal périodique ou non de type impulsion.
- Ce signal peut agir suivant trois modes ( en ce qui nous concerne ici):
  - Par Etat
  - Par Front montant ou Positif
  - Par Front descendant ou Négatif

# Le Signal d'Horloge : définition (2)

## 1-Action du signal par Etat


- Tant que Horloge est à l'état logique actif (e.g "1" ) la commande est effective.
- L'état logique "0" est alors l'état de repos.



# Le signal d'Horloge : définition (3)
 
## 2- Action du signal par Front Montant

La commande n'a lieu que lors de la *transition d'un état 0 à 1*, dite commande sur front positif ou montant)




# Le signal d'Horloge : définition (4)
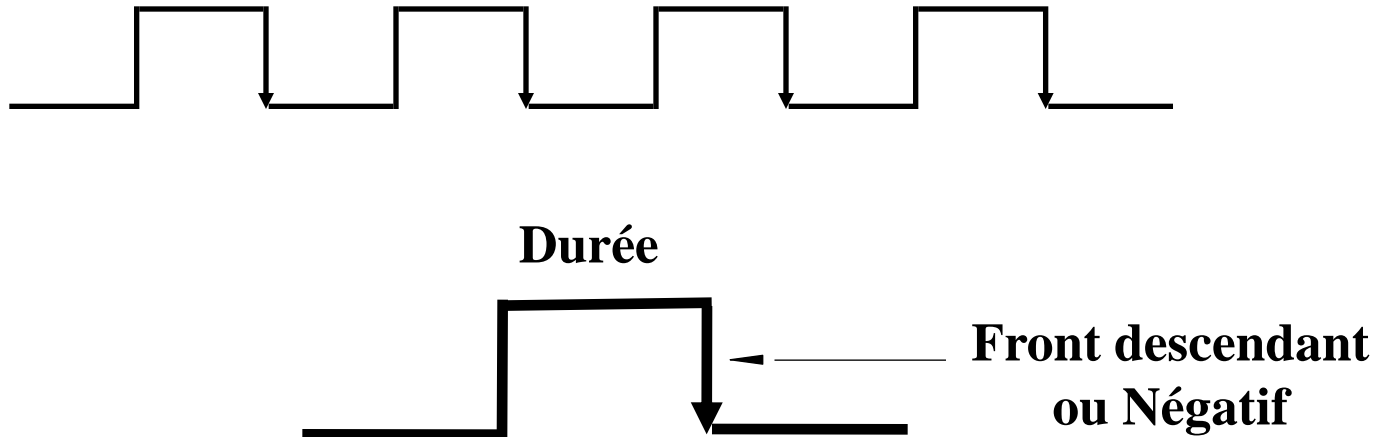
## 3- Action du signal par Front descendant

La commande n'a lieu que lors de la *transition d'un état 1 à 0*, dite commande sur front négative ou descendant

dans le deux cas La durée de la commande est alors très courte.




# Élément de mémoire (Latch)

- Une bascule peut maintenir un état binaire (0 ou 1), tant qu'il y a du courant qui est fourni, jusqu'à ce qu'il reçoive une commande de changement d'état.
- Les Bascules les plus basiques fonctionnent en asynchrone et sont appelés **Latch**.
- Les Bascules Latch servent de base pour construire tous autres types de Bascules
 
# Élément de mémoire (Latch SR)


- Bascule (Latch) SR possède deux entrées notées S et R
  - S pour SET
  - R pour RESET

Et deux sorties Q (état normal) et Q' (état inverse)



# Élément de mémoire (Latch SR)

## 1- Implémentation avec des NON-OU

 

$$Q = (R+P)' = R'P'$$

$$P = (S+Q)' = S'Q'$$

# Élément de mémoire (Latch SR)

 


Table de vérité pour RS avec des **NON-OU**:


<b>S</b>	<b>R</b>	<b>Q</b>	<b>Q'</b>	
1	0	1	0	Mise à "1"
0	1	0	1	Mise à "0"
0	0	1	0	Sortie inchangée (après SR = 10)
0	0	0	1	Sortie inchangée (après SR = 01)
1	1	?	?	À ne pas faire! (00)

# Élément de mémoire (Latch SR)

## 2- Implémentation avec un Inverseur et des NON-ET

$$Q = (S' \cdot P)' = S + P'$$

$$P = (R' \cdot Q)' = R + Q'$$

 

# Élément de mémoire (Latch SR)

2- Implémentation avec un **inverseur** et des **NON-ET**  
Aussi dit S'R' Latch

Table de vérité pour RS avec inverseur et des NON-ET :

<b>S</b>	<b>R</b>	<b>Q</b>	<b>Q'</b>	
1	0	1	0	Mise à "1"
0	1	0	1	Mise à "0"
0	0	1	0	Sortie inchangée (après SR = 10)
0	0	0	1	Sortie inchangée (après SR = 01)
1	1	?	?	À ne pas faire! (00)

# Élément de mémoire (Latch SR)

## 2- Implémentation avec des NON-ET

 


Table de vérité pour RS avec des **NON-ET**:

<b>S</b>	<b>R</b>	<b>Q</b>	<b>Q'</b>	
1	0	0	1	Mise à « 0 »
1	1	0	1	Sortie inchangée (après SR = 10)
0	1	1	0	Mise à « 1 »
1	1	1	0	Sortie inchangée (après SR = 01)
0	0	?	?	À ne pas faire! (1 1)

# Circuits séquentiels **synchrones**

- Si on ajoute un signal de **synchronisation** (impulsion d'horloge **H** ou **C**) à l'élément de mémoire RS, on obtient un circuit séquentiel synchrone appelé *bascule bistable RS*.

- Ce type de circuit est plus complexe, mais plus fiable que les circuits séquentiels asynchrones.

- Bascules bistables **RS, D, T, JK** (en anglais: *flip-flops*)


**Nous allons étudier ces bascules uniquement**

# SR avec une entrée de contrôle

- l'entrée de contrôle est utilisée de deux manières.

1- comme signal ON/OFF

2- comme un signal de synchronisation.

 


C	S	R	Q <sub>t+1</sub>	Q' <sub>t+1</sub>	Fonction
1	0	0	Q <sub>t</sub>	Q' <sub>t</sub>	inchangé
1	0	1	0	1	RESET
1	1	0	1	0	SET
1	1	1	0	0	Non-auto
0	X	X	Q <sub>t</sub>	Q' <sub>t</sub>	Inhibé.


- Il est utile de ne pas permettre le changement d'état
- *Quand C = 0* → empêche tout changement d'état dans le Latch
- Signal de control *permet* de changer l'état quand **C = 1**
- Le côté droit du circuit est le même qu'un S-R Latch avec NON-ET
 
# Bascules Synchrones :définitions

- C'est un Latch avec une entrée horloge.
- La sortie du circuit change quand son entrée Horloge détecte un Front (transition)
- Sensible au front plutôt qu'au niveau
- Symbole est un triangle sur l'entrée CLK (clock) de la Bascule





Symbol avec Front  
Montant

 

Symbol avec front descendant

# La Bascule SR Synchronise

  


S	R	$Q_{n+1}$	Function
0	0	$Q_n$	<b>inchangé</b>
0	1	0	<b>RESET</b>
1	0	1	<b>SET</b>
1	1	?	<b>Non permis</b>

•  $Q_n =$  état avant front montant

•  $Q_{n+1} =$  état après front montant

# La Bascule JK

Symbol

 

Même que SR sauf pour

$K=J=1$ , flip-flop JK passe à l'opposé  $Q_n$ . (complément)

Si  $Q_n = 1$  alors  $Q_{n+1} = 0$

si  $Q_n = 0$  alors  $Q_{n+1} = 1$

J	K	$Q_{n+1}$	Function
0	0	$Q_n$	<b>inchangée</b>
0	1	0	<b>RESET</b>
1	0	1	<b>SET</b>
1	1	$Q'_n$	<b>complément</b>

•  $Q_n =$  état avant front montant


•  $Q_{n+1} =$  état après front montant

# La Bascule JK Synchronise

- Deux entrées de données, J et K
- J -> set, K -> reset, if J=K=1 sortie est complémentée




(a)

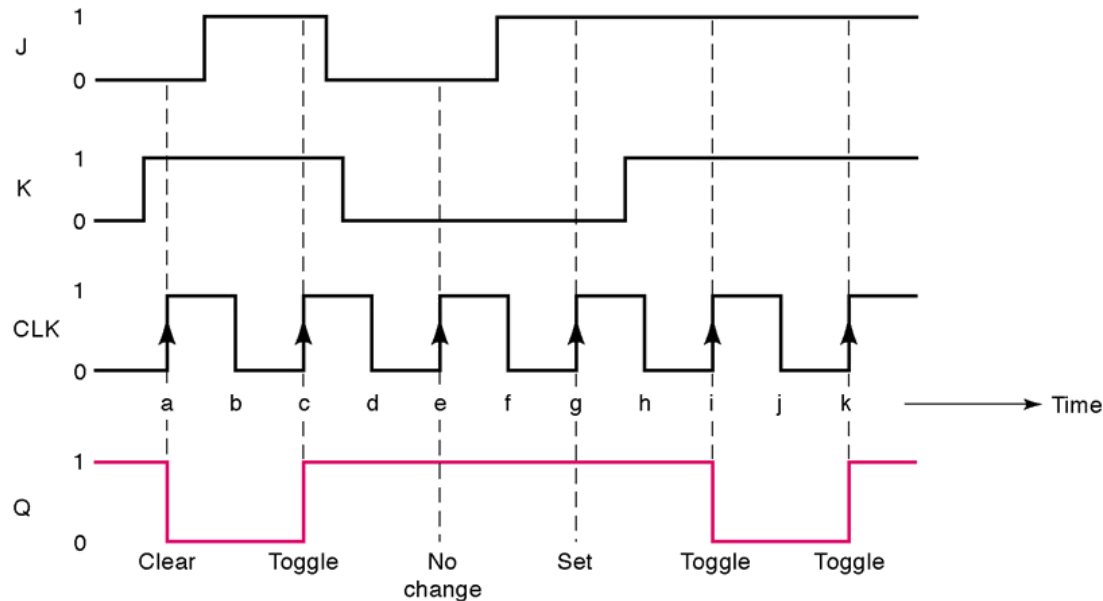

(b)
 
# La bascule D


- Les sorties changent seulement au niveau de la transition d'horloge



Symbol

D	$Q_{n+1}$
0	0
1	1

D	CLK	Q	Q'
0	↑	0	1
1	↑	1	0
X	0	$Q_0$	$Q_0'$

 



La bascule D peut être implémentée avec SR

$$S = D$$


$$R = D'$$
  
# La Bascule D


- Stocke des valeurs lors de la transition front montant de l'horloge.
- Les changements hors front montant n'ont aucun effet sur la sortie.




# La bascule T

 

(a) From JK flip-flop

 

(b) From D flip-flop

 

(c) Graphic symbol


Fig. 5-13 T Flip-Flop

°Peut être implémentée avec JK ou D

T	C	Q	Q'
0		$Q_n$	$Q_n'$
1		<i>Complement</i>	
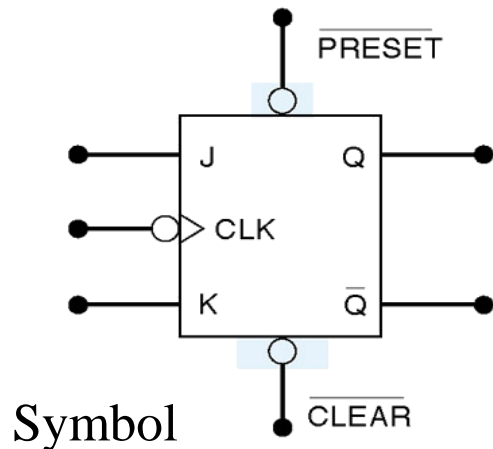
# Les Entrées Asynchrones


- Jusqu'à présent nous avons considéré les entrées synchrones uniquement (e.g. D, S, R, J., K et T) → leur effet sur la sortie est synchronisée avec l'horloge.
- Les bascules possèdent **les entrées asynchrones**. Elles opèrent indépendamment des entrées synchrones et de l'horloge.
  - *utilisés pour mettre la bascule a 1 or 0 a tout instant.*




PRESET	CLEAR	FF response
1	1	Clocked operation*
0	1	Q = 1 (regardless of CLK)
1	0	Q = 0 (regardless of CLK)
0	0	Not used

\*Q will respond to J, K, and CLK

# Exemple d'utilisation des bascules

 

\*All J and K inputs assumed to be 1.

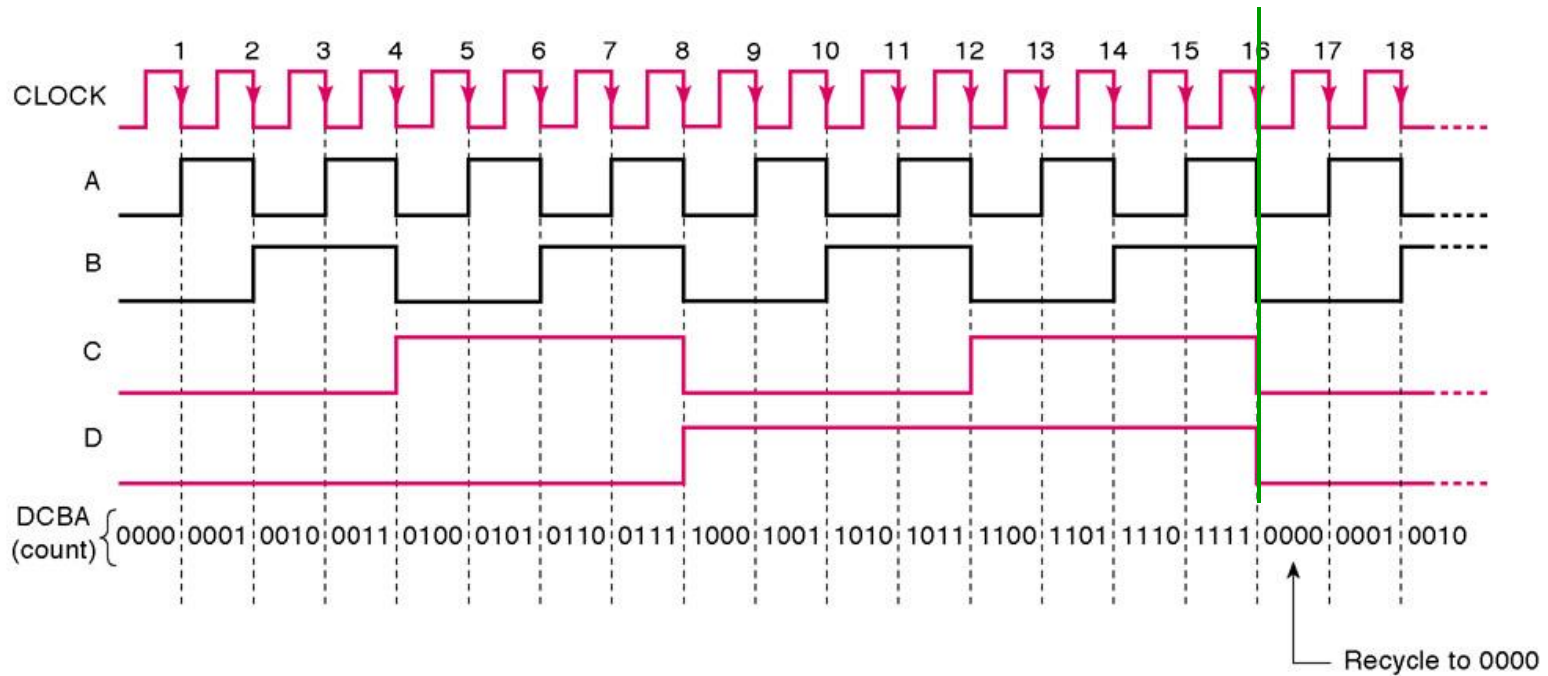


# Analyse des circuits séquentiels synchrone

- L'analyse d'un circuit décrit ce que fait le circuit sous certaines conditions d'une opération
- Le comportement d'un circuit séquentiel synchrone est déterminé :
  - Les entrées,
  - Les sorties et
  - Les états

des bascules
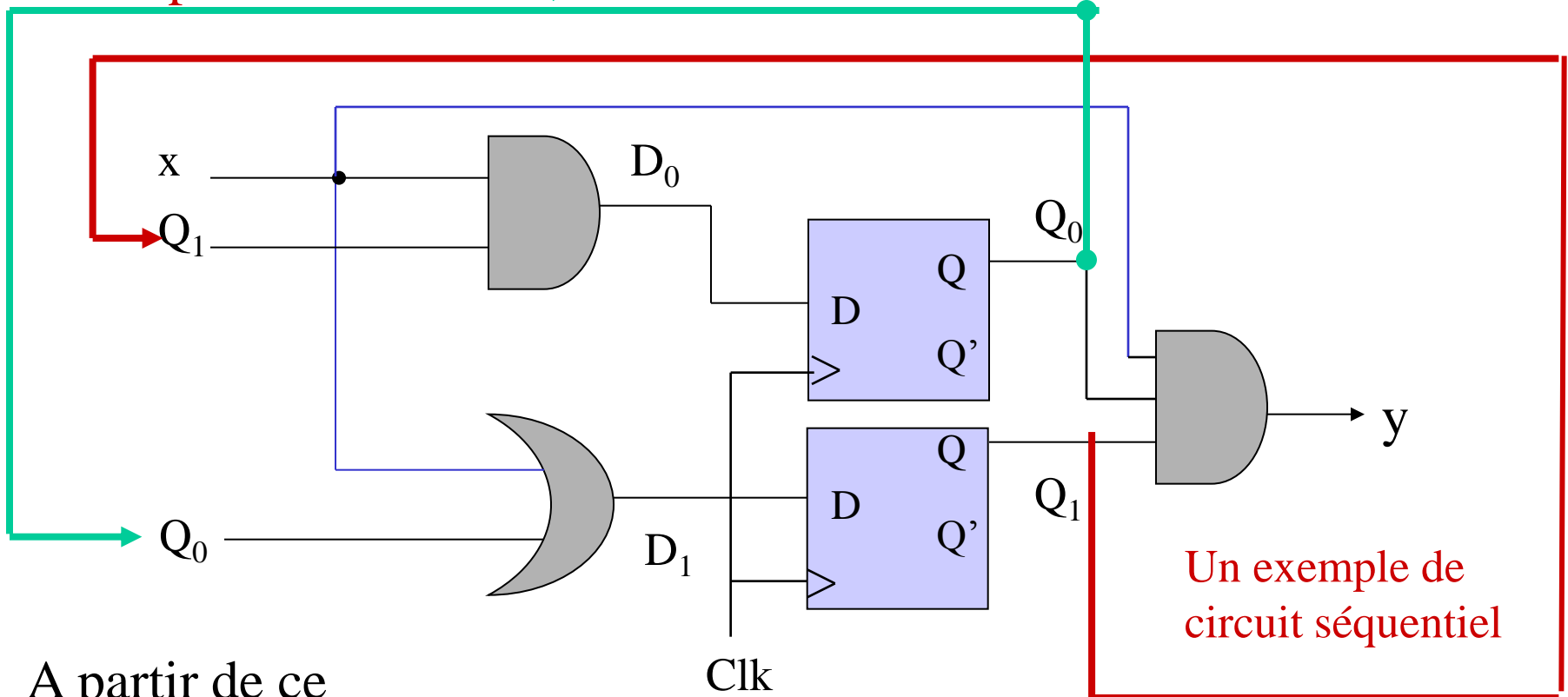
# État dans les Bascules

- Le comportement du circuit séquentiel peut être déterminé à partir des entrées, des sorties et des états des bascules.



Un exemple de circuit séquentiel

A partir de ce circuit on peut

Obtenir: :


$$y(t) = x(t)Q_1(t)Q_0(t)$$

$$Q_0(t+1) = D_0(t) = x(t)Q_1(t)$$

$$Q_1(t+1) = D_1(t) = x(t) + Q_0(t)$$
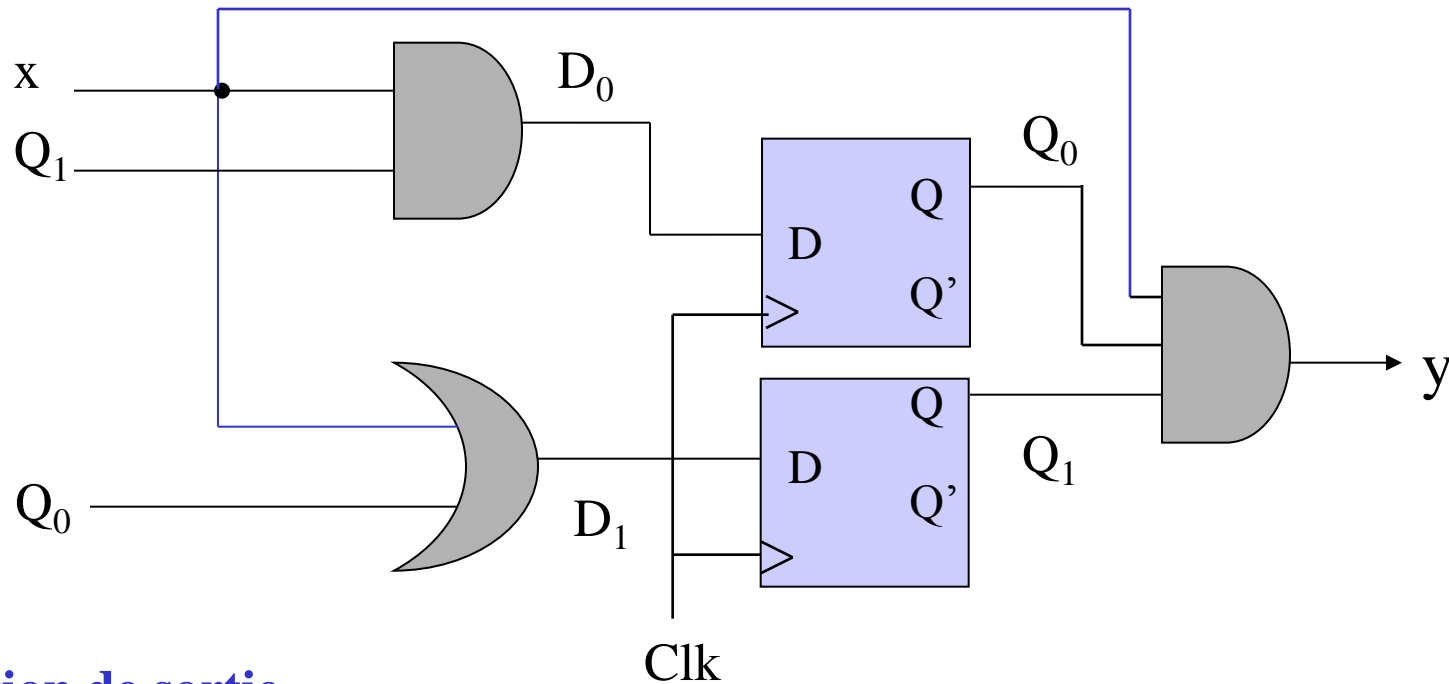
# Equations de Sorties et d'États

- L'état suivant dépend (instant t+1) de l'état actuel (instant t).



équation de sortie

$$y(t) = x(t)Q_1(t)Q_0(t)$$

équations d'État

$$Q_0(t+1) = D_0(t) = x(t)Q_1(t)$$

$$Q_1(t+1) = D_1(t) = x(t) + Q_0(t)$$

# Tables des Etats

- Séquences des sorties, entrées, et états des bascules sont listées dans la « table des états »
- **État Présent** indique la valeur actuelle de la bascule
- **État suivant** indique la valeur des bascules après la prochaine impulsion d'horloge
- **La sortie représente** la valeur après l'impulsion actuelle d'horloge

**Table des États**

État présent	État suivant		Sortiet	
	<b>x=0</b>	<b>x=1</b>	<b>x=0</b>	<b>x=1</b>
0 0	00	10	0	0
0 1	10	10	0	0
1 0	00	11	0	0
1 1	10	11	0	1

$Q_1(t)$   $Q_0(t)$        $Q_1(t+1)$   $Q_0(t+1)$

# Table des États


- Toutes les combinaisons en entrées sont listées
- Toutes les combinaisons des états sont représentées
- Une colonne séparée pour chaque valeur de sortie
- Plus facile d'utiliser des noms pour les états

	État	État suivant		Sortie	
	Présent	x=0	x=1	x=0	x=1
soit:					
$s_0 = 00$	$s_0$	$s_0$	$s_2$	0	0
$s_1 = 01$	$s_1$	$s_2$	$s_2$	0	0
$s_2 = 10$	$s_2$	$s_0$	$s_3$	0	0
$s_3 = 11$	$s_3$	$s_2$	$s_3$	0	1

# Diagramme des États


- **Cercles** indique l'État actuel
- Les flèches pointent vers l'État suivant
- Pour  $x/y$ ,  $x$  l'entrée et  $y$  est la sortie

État Présent	État suivant		Sortie	
	x=0	x=1	x=0	x=1
0 0	00	10	0	0
0 1	10	10	0	0
1 0	00	11	0	0
1 1	10	11	0	1

 
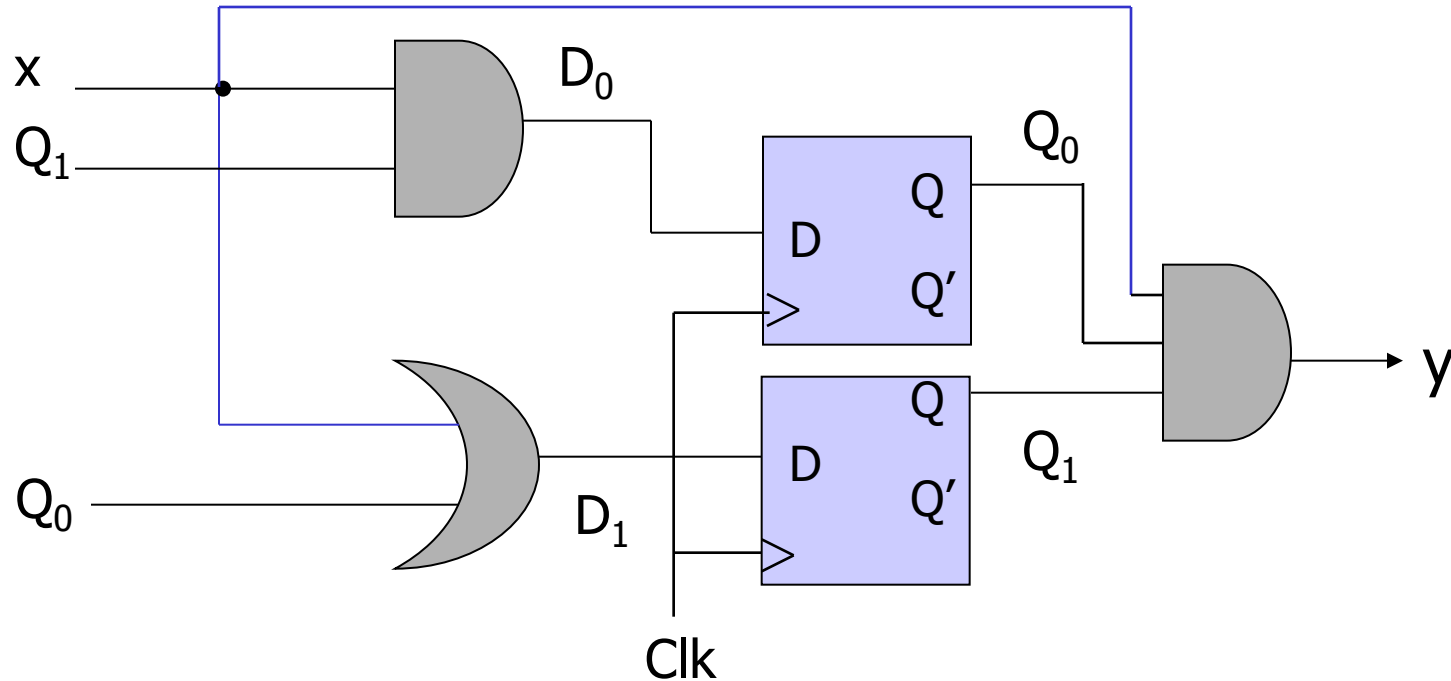
# Équations des Entrées des bascules


- L'expression Booléenne qui indique l'entrée des bascules



$$D_{Q_0} = xQ_1$$
$$D_{Q_1} = x + Q_0$$
 
# Exemple avec bascule D


- Identifier l'équations d'entrées des bascules  $D_A = A \oplus x \oplus y$
- Identifier équation de sortie (**pas de sortie dans cet exemple**)



(a) Circuit diagram

Present state	Inputs		Next state
$A$	$x$	$y$	$A$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(b) State table

 

(c) State diagram

Fig. 5-17 Sequential Circuit with D Flip-Flop

# Circuits logiques Séquentiels -Définitions

## Représentation des États

- Equations des états
- Table des états
- Diagramme des états

 



Fig. 5-1 Block Diagram of Sequential Circuit

# Modèles de Mealy et de Moore


- le model général d'un circuit séquentiel possède
  - Des entrées
  - Des sorties
  - Des États internes
- Il y a deux modèles “standard ”
  - Le modèle de **Mealy** connu sous le terme de la machine d'état finis de Mealy (ou Mealy machine)
  - **Modèle de Moore** connu sous le terme de la machine d'état finis de Moore ( ou Moore Machine)
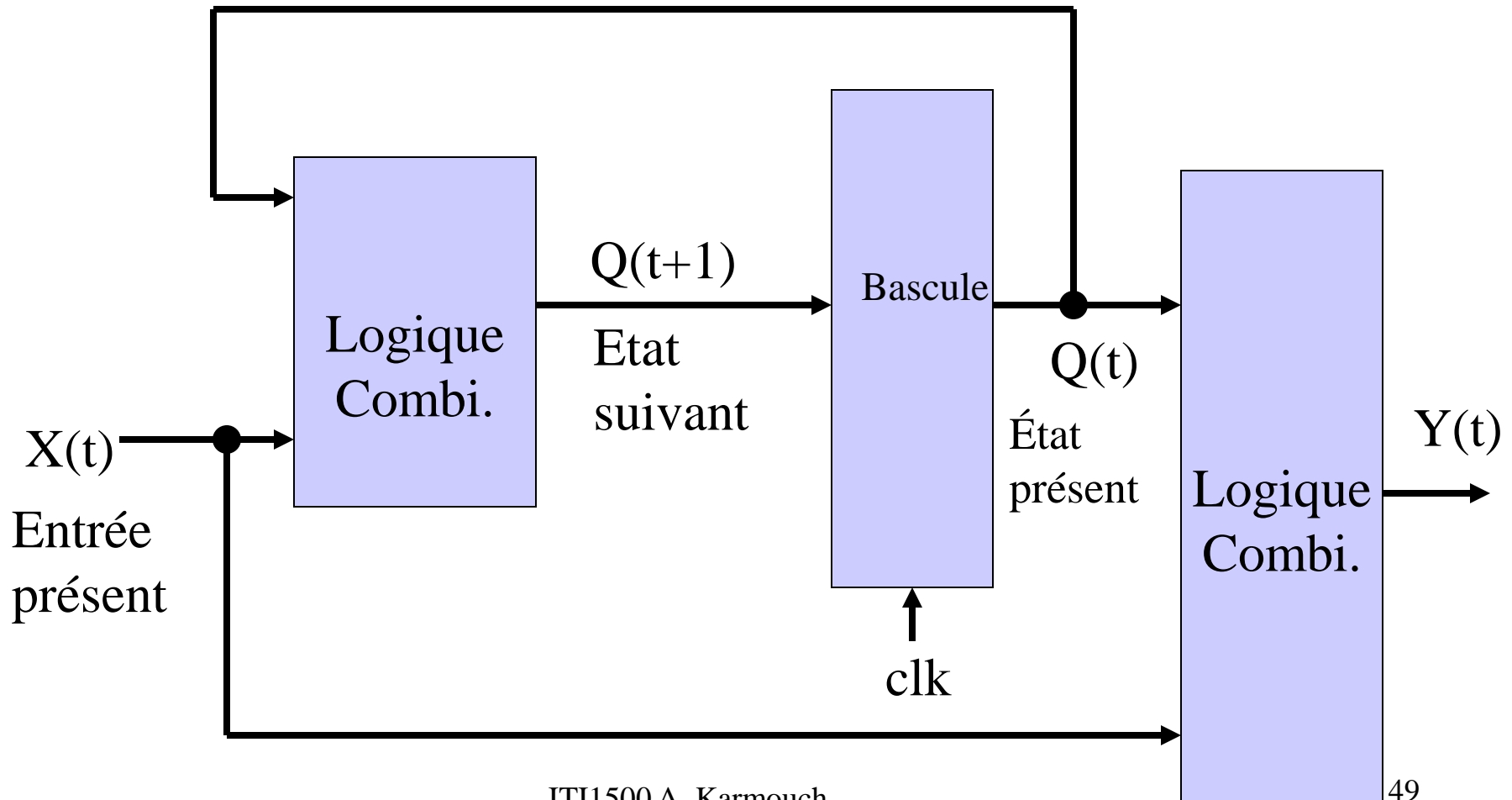
# Mealy Machine

- La sortie est fonction de l'état et de l'entrée actuelle (présent)




# Exemples de Mealy Machine

 

$$D_{Q_0} = xQ_1$$
$$D_{Q_1} = x + Q_0$$
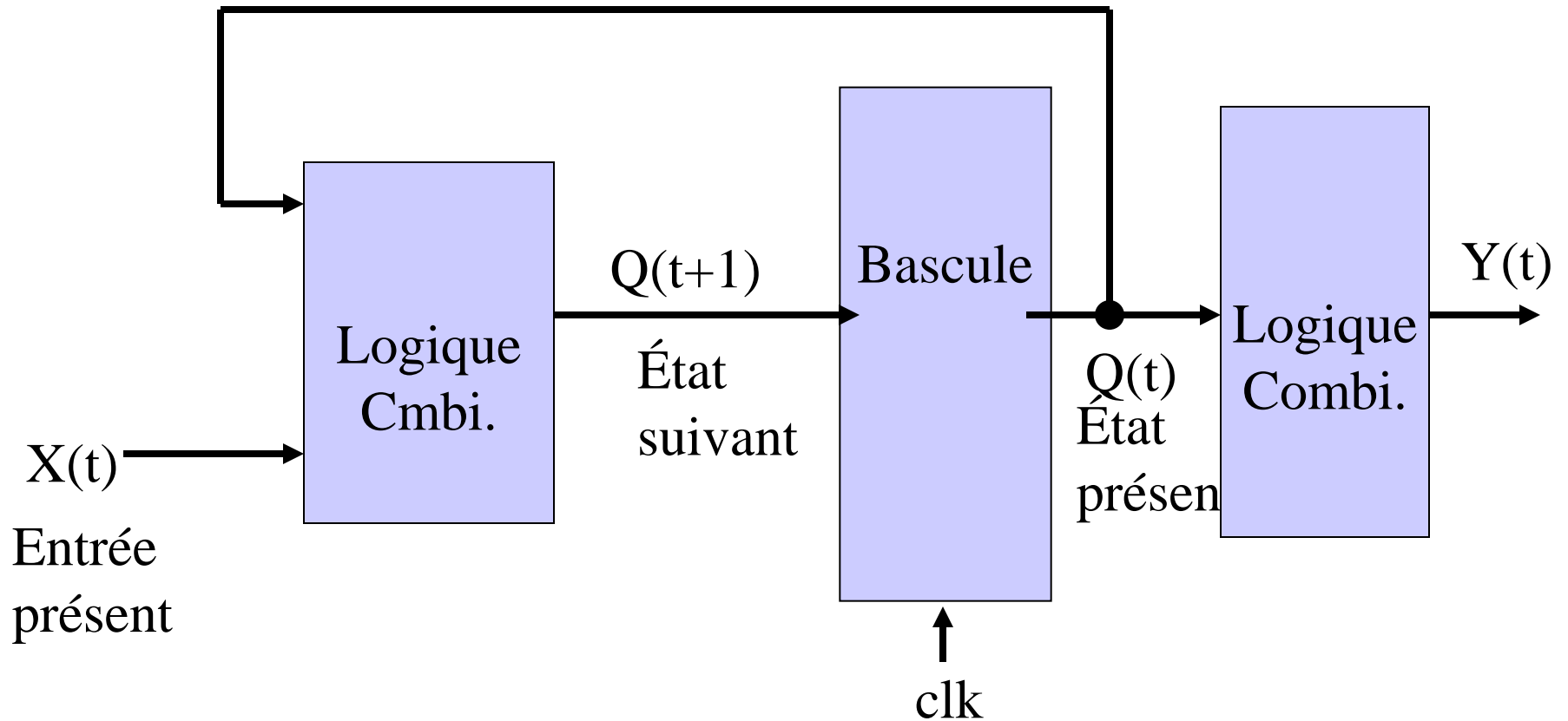
# Moore Machine


- Sortie est basée sur l'état présent seulement




 
# Réduction des Etats (1)

- Considérer un circuit séquentiel avec le diagramme d'état suivant



# Réduction des états (2)

- Obtention de la table des états a partir du diagramme des états donne dans le transparent précédent

Etats **e** et **f** sont équivalents → ont les états suivants et même sorties pour  $x=0$ ,  $x=1$

State Table

Present State	Next State		Output	
	$x = 0$	$x = 1$	$x = 0$	$x = 1$
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	0	0
<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	0	0
<i>c</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	0	0
<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	0	1
<i>e</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	0	1
<i>f</i>	<i>g</i>	<i>f</i>	0	1
<i>g</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	0	1

Reducing the State Table

Present State	Next State		Output	
	$x = 0$	$x = 1$	$x = 0$	$x = 1$
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	0	0
<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	0	0
<i>c</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	0	0
<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	0	1
<i>e</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	0	1
<i>f</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	0	1

retirer **g** et le remplacer par **e** dans les états suivant restants

# Réduction des états (3)

## Reducing the State Table

Present State	Next State		Output	
	$x = 0$	$x = 1$	$x = 0$	$x = 1$
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	0	0
<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	0	0
<i>c</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	0	0
→ <i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	0	1
<i>e</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	0	1
→ <i>f</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	0	1

## Reduced State Table

Present State	Next State		Output	
	$x = 0$	$x = 1$	$x = 0$	$x = 1$
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	0	0
<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	0	0
<i>c</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	0	0
<i>d</i>	<i>e</i>	<i>d</i>	0	1
<i>e</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	0	1

f et d sont  
équivalents

---

## **Fin du chapitre 5**

Note: Plusieurs exemples sont discutés en classe mais ne figurent pas dans ce document