



uOttawa

L'Université canadienne  
Canada's university

# CEG2536 Architecture des ordinateurs I

## Organisation de base d'un ordinateur

Dr. Mohamed Ali Ibrahim

SITE: local 0110B

mibrahi3@uottawa.ca

Université d'Ottawa | University of Ottawa





[www.uOttawa.ca](http://www.uOttawa.ca)

# Plan

- Spécification du problème:
  - Codes d'instruction de base de l'ordinateur
  - Modes d'adressage
  - Le chemin de données de base de l'ordinateur
  - Instructions de base de l'ordinateur
    - Registre - Instructions de référence
    - Instructions de référence de mémoire
    - Entrée-sortie et interruption
  - Configuration requise pour l'unité de contrôle (Control Unit, CU) de base d'ordinateur
- ASM = outil (méthodologie) pour résoudre le problème
- Conception de la CU de base de l'ordinateur

# Fonctionnement de base d'un ordinateur

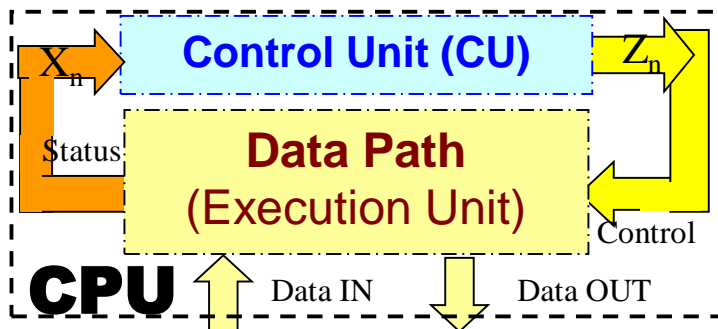
 


1. L'ordinateur accepte des informations externes sous forme de séquence d'instructions (programmes) et de données via une unité d'entrée et les stocke en mémoire.
2. Les données stockées en mémoire sont récupérées, contrôlées par le programme et traitées dans une unité ALU.
3. Les données traitées quittent l'ordinateur via une unité de sortie
4. Toutes les activités à l'intérieur de l'ordinateur sont dirigées par l'unité de contrôle (CU).

L'unité de contrôle (CU) du CPU est un circuit séquentiel «programmable» doté de fonctions de transition différentes pour chaque instruction.
 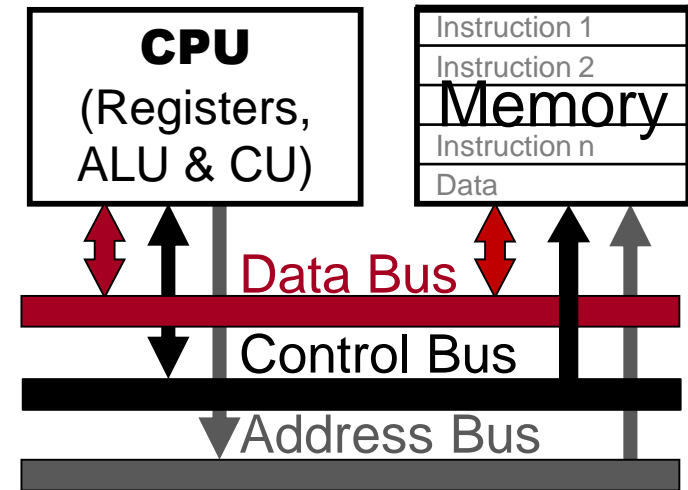
# Code d'instructions

- Un code d'instruction est un groupe de bits (code binaire) qui ordonne à l'ordinateur d'effectuer une séquence de micro-opérations.
- Les codes d'instructions ainsi que les données (opérandes) sont stockés dans la mémoire de l'ordinateur.
- L'unité de contrôle (CU) interprète ensuite le code binaire de l'instruction et l'exécute en effectuant une séquence de micro-opérations.
- Un code d'instruction est généralement divisé en deux parties: un code d'opération (opcode) et un code d'adresse.
- L'opcode (code d'opération) définit l'opération à effectuer: addition, soustraction, ET logique, etc.
- Le code d'adresse spécifie l'adresse de l'opérande pouvant être en mémoire, pour les instructions de référence de la mémoire (Memory Reference Instructions, MRI) ou en
  - mémoire.
  - registres, pour les instructions de référence du registre (Register Reference Instructions, RRI) ou instructions de référence d'E/S (IOI).



# Code d'instruction


- L'unité de commande reçoit le code d'instruction de la mémoire, interprète le code d'opération (opcode), puis émet une séquence de signaux de commande pour initier la séquence nécessaire de micro-opérations à exécuter sur les opérandes spécifiées.
- Un code d'instruction doit spécifier non seulement l'opération (définie par le code d'opération), mais également les registres ou les emplacements de mémoire où trouver les opérandes, ainsi que l'emplacement de registre ou de mémoire où le résultat doit être stocké.
- Un emplacement de mémoire peut être spécifié dans le code d'instruction en spécifiant son adresse en mémoire.
- Un emplacement de mémoire peut être spécifié dans le code d'instruction en spécifiant son adresse en mémoire.
- Un registre de processeur peut être spécifié dans le code d'instruction en affectant  $k$  bits qui identifient l'un des  $2^k$  registres de processeur possibles disponibles dans le système.
- Dans ce chapitre, nous aborderons l'organisation de base, les fonctionnalités et la conception d'un système informatique à petite échelle.

# Organisation du programme stocké

■ Une unité de mémoire  $4096 \times 16$  est utilisée ici  $\Rightarrow$  mots  $4096 \times 16$  bits.


■ La mémoire est divisée en deux parties:

 □ Une partie de programme, stockant le programme (ensemble d'instructions) à exécuter,




Instruction format

 □ Une partie de données stockant les données (opérandes) à utiliser pour les instructions du programme.



Binary operand

Memory  
 $4096 \times 16$

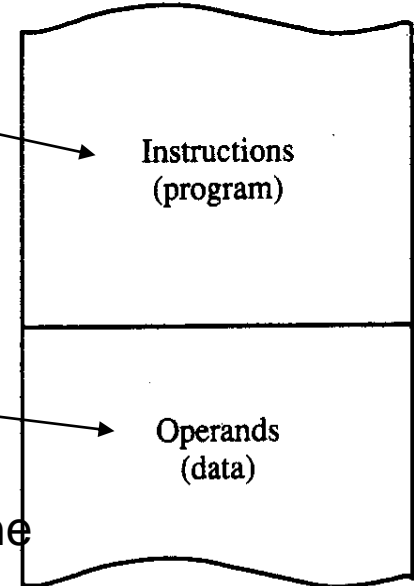

■ Chaque instruction dans la partie programme de la mémoire a une longueur de 1 mot (16 bits) et est divisée en deux parties:

□ La première partie est composée de 4 bits (bits 12 à 15) qui spécifient le code d'opération (**opcode**) de l'une des  $2^4 = 16$  opérations possibles au maximum.




□ La seconde partie est composée de 12 bits (bits 0 à 11). Elle spécifie l'adresse de l'opérande en mémoire (MRI) ou peut coder d'autres opérations ne nécessitant pas d'accès à la mémoire (RRI ou IOI).

Processor register  
(accumulator or AC)

■ Les 12 bits de la partie adresse du code d'instruction peuvent spécifier au maximum  $2^{12} = 4096$  adresses de mots différentes dans la mémoire.

# Opération de programme stocké

Memory  
4096 × 16

  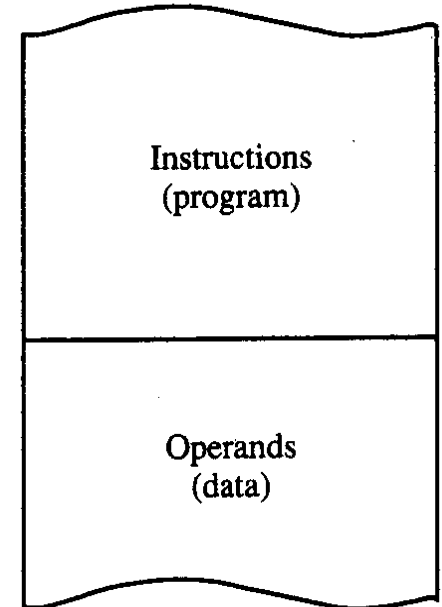


- Chaque mot de la partie données de la mémoire contient une opérande de 16 bits.
- L'accumulateur AC est un registre de processeur généralement utilisé pour stocker un opérande de l'opération à effectuer.


- Une instruction de programme est exécutée dans l'ordre séquentiel suivant:

1. L'unité de commande lit le code d'instruction de 16 bits à partir de la partie du programme de la mémoire.
2. La partie d'adresse du code d'instruction de 12 bits est ensuite utilisée pour lire l'opérande de 16 bits à partir de la partie de données de la mémoire.
3. Le code d'opération à 4 bits est ensuite utilisé pour effectuer l'opération souhaitée sur l'opérande que vous venez de lire.

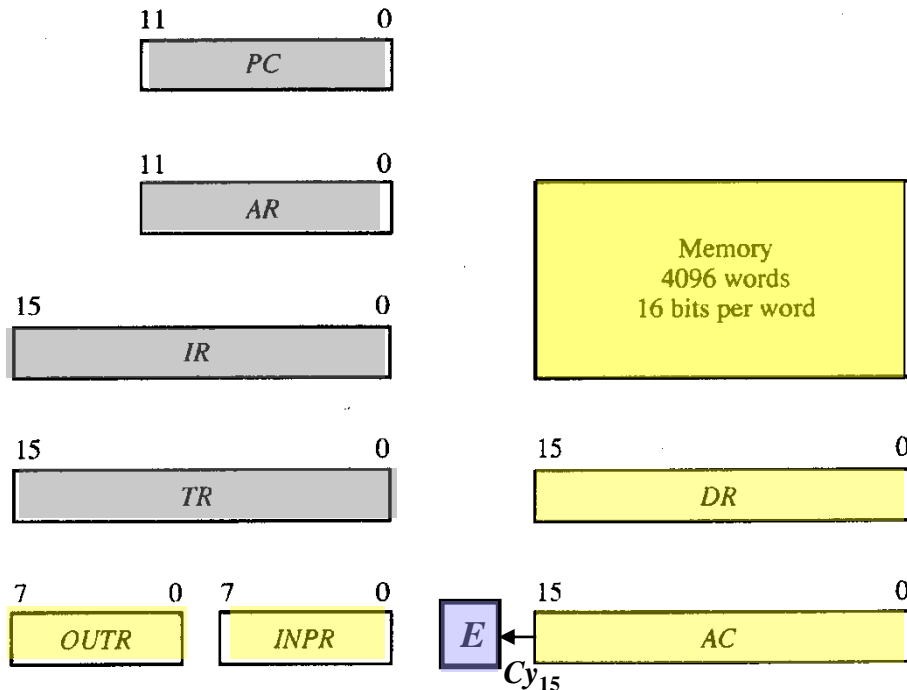
# Registres de base de l'ordinateur et mémoire




Register symbol	Number of bits	Register name	Function
DR	16	Data register	Holds memory operand
AC	16	Accumulator	Processor register
IR	16	Instruction register	Holds instruction code
TR	16	Temporary register	Holds temporary data
AR	12	Address register	Holds address for memory
PC	12	Program counter	Holds address of instruction
INPR	8	Input register	Holds input character
OUTR	8	Output register	Holds output character

 
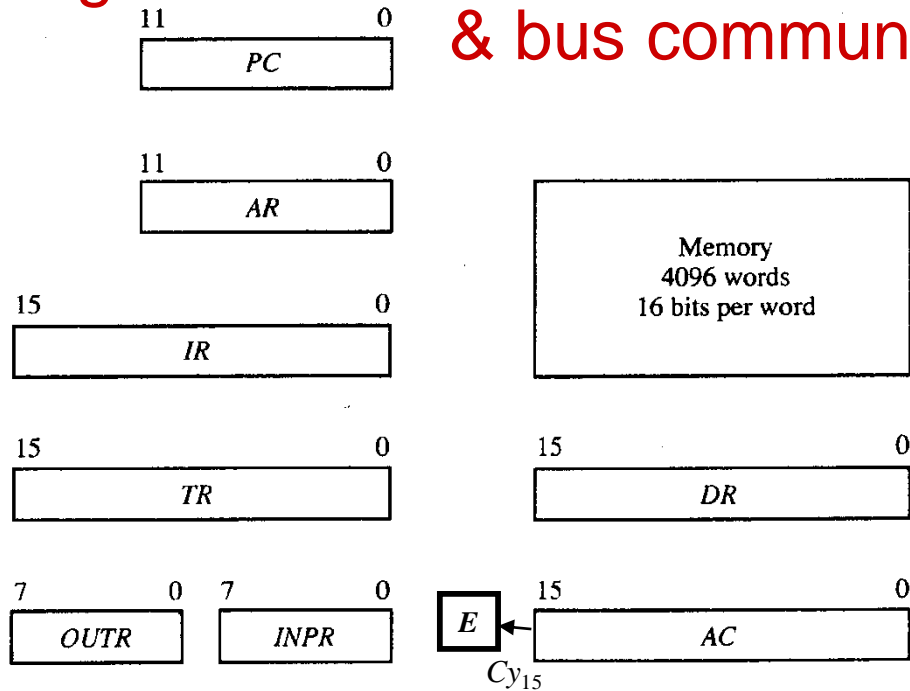
# Registres de base de l'ordinateur & bus commun




- Le contenu de tout registre peut être appliqué sur le bus et une opération peut être effectuée dans l'additionneur et le circuit logique au cours du même cycle d'horloge.
- La transition d'horloge à la fin du cycle transfère le contenu du bus dans le registre de destination désigné et la sortie du circuit additionneur et logique dans AC.
- Par exemple, les deux micro-opérations  
 $DR \leftarrow AC$  and  $AC \leftarrow DR$   
 peut être exécuté en même temps.

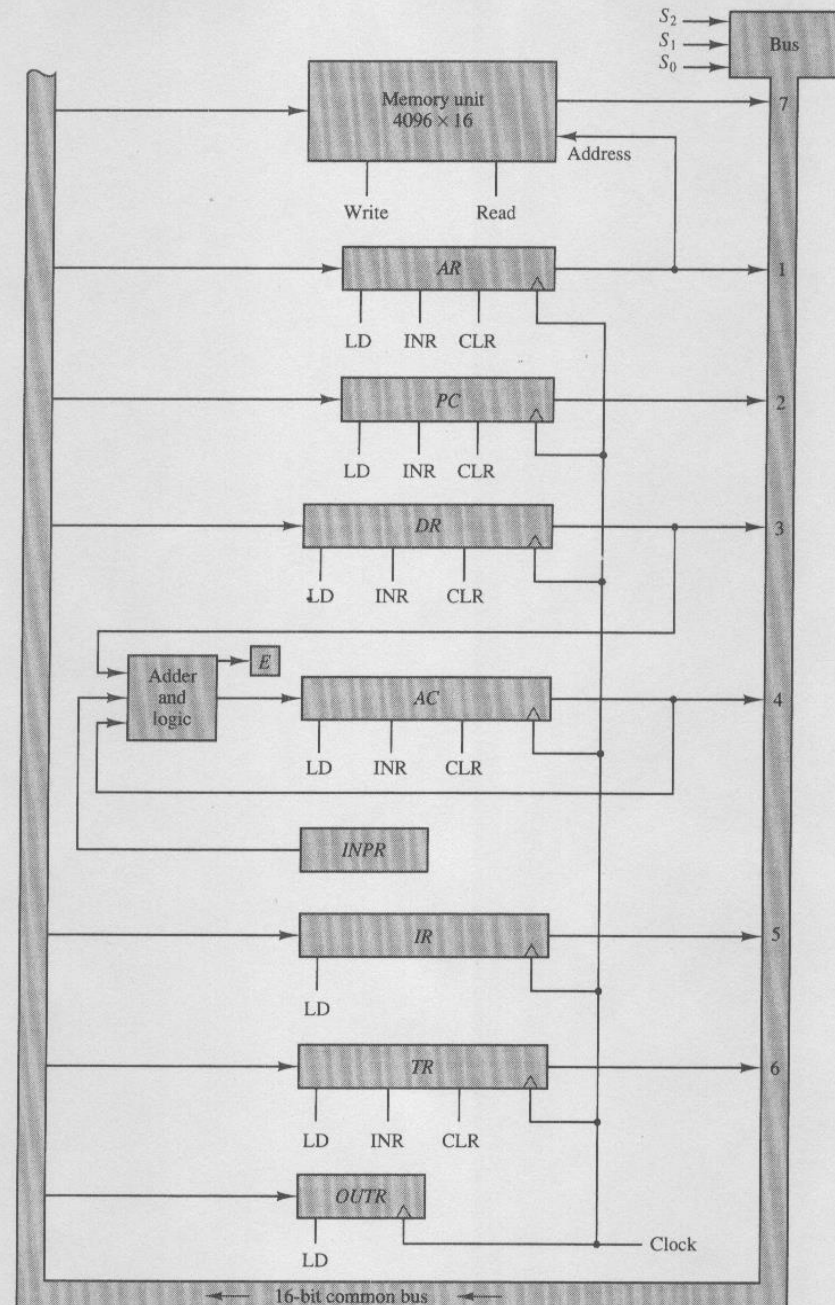

 
# Liste d'instructions de base de l'ordinateur (Hex)


Il existe trois **types** d'instructions qui ont des formats différents:



 (a) Memory – reference instruction **MRI**



 (b) Register – reference instruction **RRI**



(c) Input – output instruction **IOI**

Symbol	I=0	I= 1	Description
<b>MRI</b>			
AND	0xxx	8xxx	AND memory word to AC
ADD	1xxx	9xxx	Add memory word to AC
LDA	2xxx	Axxx	Load memory word to AC
STA	3xxx	Bxxx	Store content of AC in memory
BUN	4xxx	Cxxx	Branch unconditionally
BSA	5xxx	Dxxx	Branch and save return address
ISZ	6xxx	Exxx	Increment and skip if zero
<b>RRI</b>			
CLA	7800		Clear AC
CLE	7400		Clear E
CMA	7200		Complement AC
CME	7100		Complement E
CIR	7080		Circulate right AC and E
CIL	7040		Circulate left AC and E
INC	7020		Increment AC
SPA	7010		Skip next instruction if AC positive
SNA	7008		Skip next instruction if AC negative
SZA	7004		Skip next instruction if AC zero
SZE	7002		Skip next instruction if E is 0
HLT	7001		Halt computer
<b>IOI</b>			
INP		F800	Input character to AC
UT		F400	Output character from AC
SKI		F200	Skip on input flag
SKO		F100	Skip on output flag
ION		F080	Interrupt on
IOP		F040	Interrupt off

# Modes d'adressage

- Adressage du registre (**RRI / IOI**)
  - Opérandes référencent les registres internes
  - Aussi appelé adressage inhérent (Motorola)
- Adressage immédiat (**non implémenté ici**)
  - L'opérande est constant et est contenu dans le mot d'instruction qui suit immédiatement le code opération
- Adressage direct (**MRI**)
  - L'opérande doit être extrait de l'emplacement de mémoire dont l'adresse est donnée par les 12 bits qui suivent le code opération dans le mot d'instruction
- Adressage indirect (**MRI**)
  - Instruction spécifie où se trouve l'adresse de l'opérande
- Adressage indexé (**non implémenté ici**)
  - Trouve l'adresse de données en utilisant un index (un décalage)
- Adressage relatif (**non implémenté ici**)
  - additionne un décalage à la valeur actuelle du PC

# Notation utilisée dans les commentaires

- Nom du registre: indique un registre et son contenu
  - Exemple: AC fait référence au contenu de l'accumulateur AC
- → (->) La flèche droite indique une opération de transfert de données (<-> indique un échange de données)
  - Exemple: AC -> DR indique que le contenu de AC est transféré (copié) vers DR
- M[...] Contenu d'un emplacement de mémoire
  - Exemple: M[1234H] -> indique que le contenu de l'emplacement de mémoire **HEX**1234 est transféré vers AC (également: M[\$1234] -> AC)
- M[M[...]] Adressage indirect – Les parenthèses internes spécifient une adresse mémoire contenant l'adresse de données
  - Exemple: AC -> M[M[1234H]] indique que le contenu de AC est transféré dans un emplacement de mémoire dont l'adresse est trouvée dans l'emplacement de mémoire d'adresse 1234H (syntaxe: STA @1234H)

# Adressage inhérent (Adressage de registre)

RRI / IOI

- Toutes les données pour les instructions sont dans le CPU
- Les instructions avec mode d'adressage inhérent sont les suivantes:
  - parmi les plus rapides à exécuter
  - codé avec le moins de bits.
- Ce mode est également appelé Adressage de registre ou adressage implicite
- Tous les **RRI** et **IOI** de l'ordinateur de base utilisent le mode d'adressage inhérent

**CLA ; 0 -> AC**

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Opcode															

CLA = 7800<sub>H</sub>

0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**INC ; AC <- AC+1**

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Opcode															

INC = 7020<sub>H</sub>

0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

# Adressage immédiat

non mis en œuvre ici

LDA #40H

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Opcode				Operand Value											
?	?	?	?	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0


Un argument est contenu dans les bits qui suivent immédiatement le code opération.

**Il n'est pas implémenté dans cet ordinateur de base !!! Donc, l'opcode est marqué avec "?" dans l'exemple suivant..**

Le contenu lsb de 12 bits du mot d'instruction (c'est-à-dire l'opérande) est transféré dans l'accumulateur AC

AC	0	0	4	0
	DR			
	OUTR			
	INPR			

Memory

 

Exemples d'adressage immédiat

LDA #64 ; Decimal 64 -> AC


LDA #64H ; Hexadecimal 64 -> A

- Le symbole # indique un adressage immédiat
- Il est facile d'oublier le #

# Adressage direct

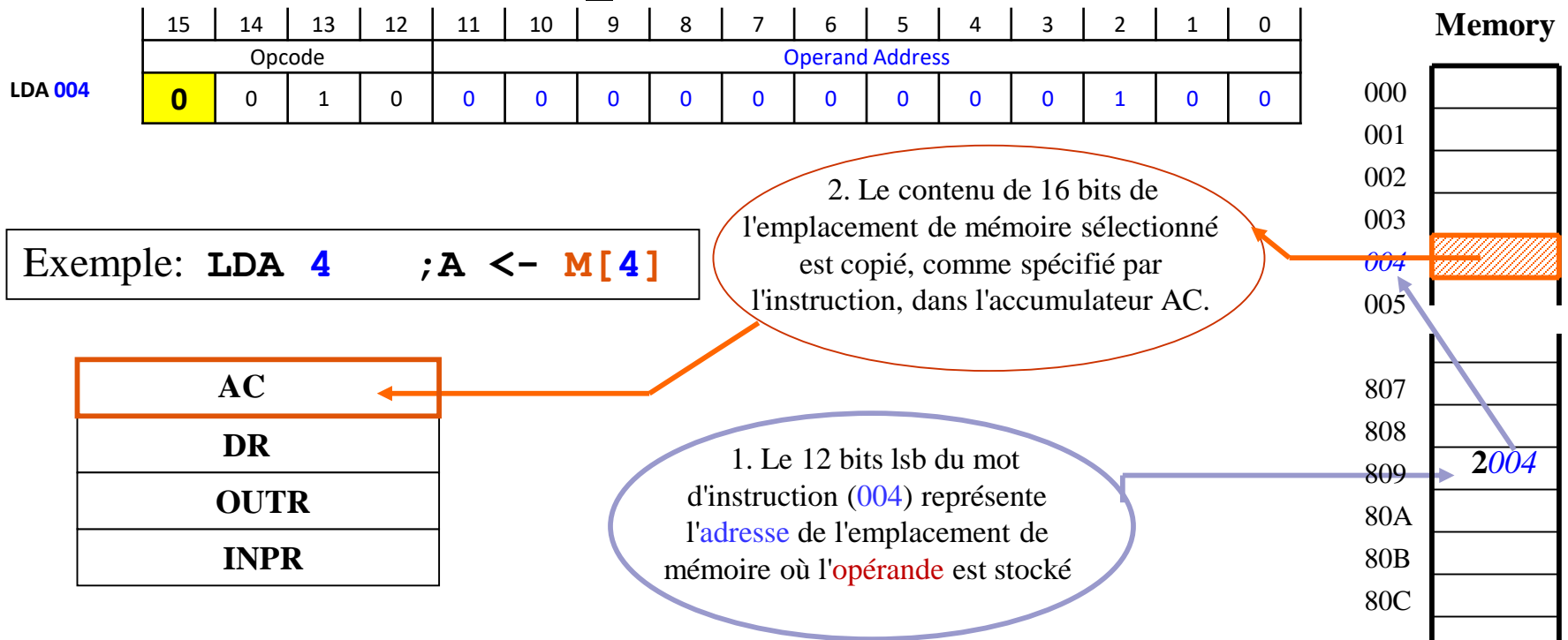**MRI**

- L'instruction contient l'adresse de données
  - Adressage à un niveau
  - L'adresse de l'opérande est donnée par les 12 bits de poids faible suivant le code opération.
  - Instructions codées avec les opcodes 0 à 6 de la liste d'instructions du tableau de la diapositive 10 (avec **msb IR<sub>15</sub>=0**) adresses d'accès \$000–\$FFF directement



# Adressage indirect


MRI

- Aussi appelé adressage par pointeur
- L'instruction contient l'adresse de l'emplacement mémoire (marqué d'un "I" ou "@" ou ...) contenant l'adresse de données (pointeur)
- Mécanisme d'adressage à deux niveaux
  - Le premier niveau fourni par instruction donne l'adresse de la mémoire contenant une adresse
  - Le deuxième niveau est l'adresse qui spécifie où se trouvent les données
  - Instructions codées avec les codes d'opération 8 - E (msb  $IR_{15}=1$ ) adresses d'accès \$000-\$FFF indirectement. En réalité, l'espace mémoire auquel ils peuvent accéder est de 64 kW (mots kilo)

Exemple:

```
LDA 9BA I
;AC ← M[M[9BAH]]
```

Memory

 

2. The 16-bit contents of memory location \$9B5 are moved to the accumulator AC

1. The lsb 12 bits of the instruction word (\$9BA) represent the address of the memory location where data address (9B5) is stored; data address points to the memory location where data is stored

AC 1234

DR

OUTR

INPR

# Adresse directe VS indirecte


Le code d'instruction est composé d'un code d'opération à 3 bits, d'une adresse à 12 bits et d'un bit de mode d'adresse indirecte I (I = 0 pour une adresse directe et I = 1 pour une adresse indirecte).

La figure (b) montre un mode d'adresse directe (I = 0) avec un code d'opération d'une opération ADD. Le code d'adresse 12 bits contient l'équivalent binaire de 457. ⇒ L'opérande se trouve à l'adresse 457 de la mémoire.


L'opérande est récupéré et ajouté au nombre stocké dans l'accumulateur AC.

La figure (c) montre un mode d'adresse indirecte (I = 1) avec un code opération d'une opération ADD. Le code d'adresse de 12 bits contient l'équivalent binaire de 300. ⇒ L'adresse de l'opérande est extraite de l'adresse 300, qui contient l'équivalent binaire de 1350.

 
L'opérande est ensuite extrait de l'adresse 1350 et ajouté au nombre stocké dans l'accumulateur AC.



(a) Instruction format

 

(b) Direct address

 


(c) Indirect address


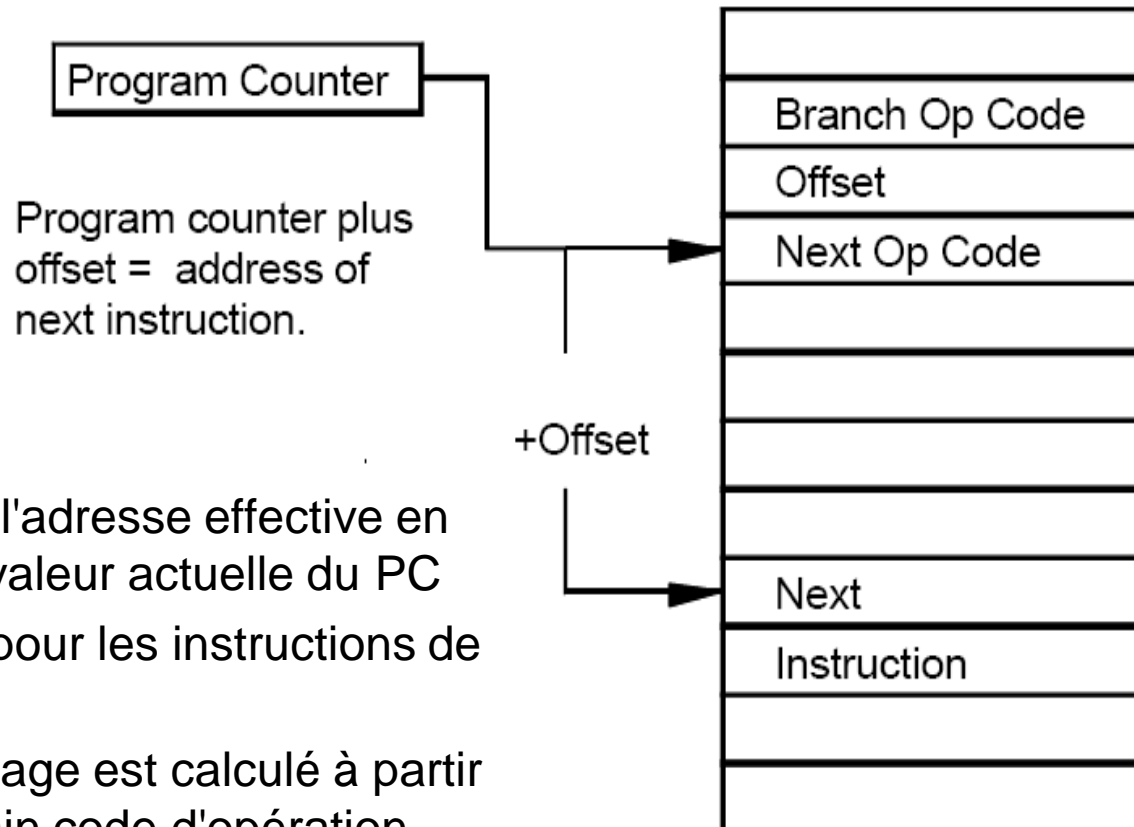
# Adressage relatif

non implémenté ici

- L'adresse de l'opérande est appelée **l'adresse effective**.
- Par exemple, l'adresse effective dans la figure précédente (b) est 457, alors qu'elle est 1350 dans la figure (c).
- L'adressage relatif calcule l'adresse effective en ajoutant un décalage à la valeur actuelle du PC
  - Utilisé principalement pour les instructions de branchement
  - Normalement, le décalage est calculé à partir de l'adresse du prochain code d'opération
- Non implémenté dans notre ordinateur de basic




# Ordinateur de basic

 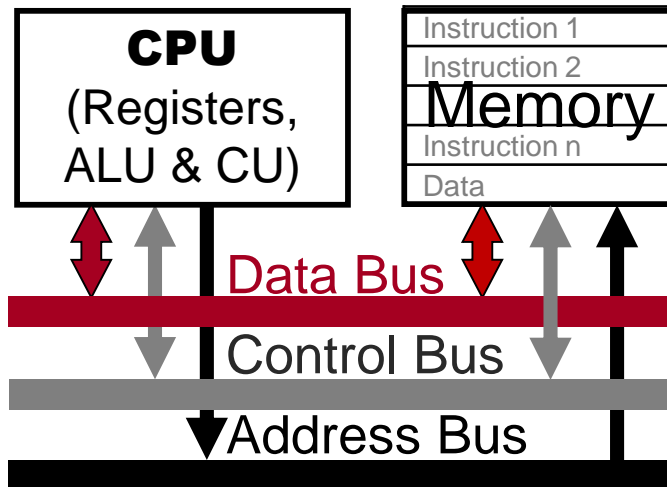

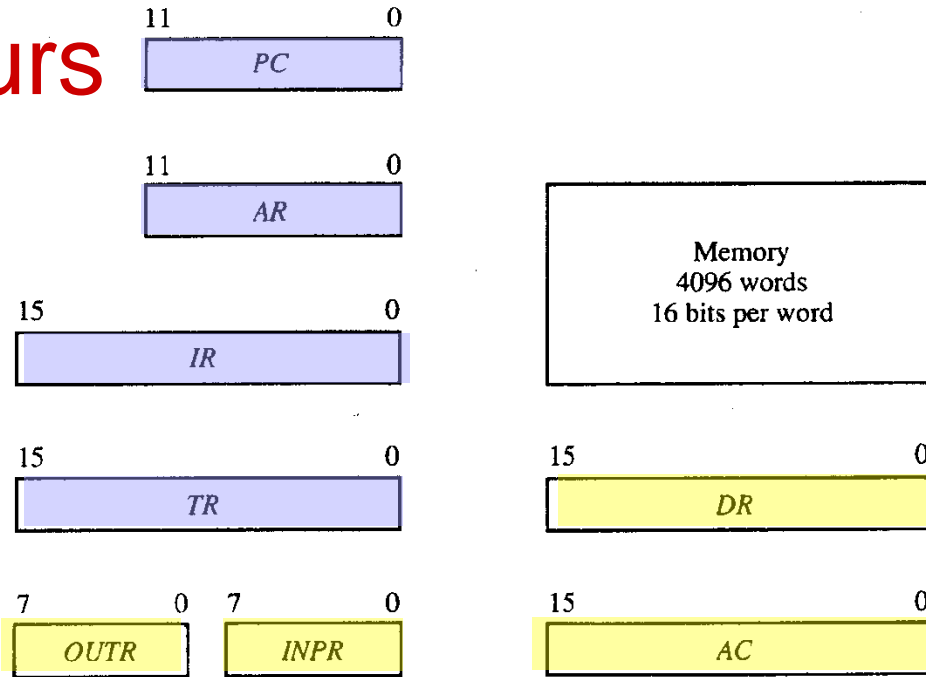
# Registres d'ordinateurs


- La mémoire a une capacité de 4096 mots de 16 bits chacun.
- Comme le montre la figure 29 (a), chaque code d'instruction de 16 bits est composé de 12 bits d'adresse, d'un code d'opération de 3 bits et d'un bit pour spécifier une adresse directe ou indirecte.
- Le registre de données (DR) contient l'opérande lu dans la mémoire.
- L'accumulateur (AC) est un registre de traitement à usage général.
- Le registre d'instructions (IR) contient l'instruction lue dans la mémoire.
- Le registre temporaire (TR) conserve des données temporaires pendant le traitement
- Le registre d'adresse (AR) est un registre de 12 bits qui contient l'adresse du mot auquel on veut accéder dans la mémoire.
- Le compteur de programme (PC) est un registre de 12 bits qui contient l'adresse de l'instruction suivante à extraire de la mémoire après l'exécution de l'instruction en cours.
- INPR est un registre d'entrée contenant un code à 8 bits d'un caractère lu à partir d'un périphérique d'entrée. OUTR est un registre de sortie contenant un code à 8 bits d'un caractère à transférer à un périphérique de sortie.





# Chemin de données

 


- Les lignes de bus communes sont connectées aux lignes d'entrée de données de chaque registre ainsi qu'aux entrées de données de la mémoire.
- Le registre particulier dont le bit d'entrée LD (charge) est activé reçoit les données du bus pendant l'impulsion d'horloge suivante.
- Le contenu du bus est chargé dans la mémoire lorsque son bit de contrôle d'écriture est activé.
- La mémoire place l'un de ses mots de 16 bits sur le bus lorsque son bit de contrôle de lecture est activé et que  $S_2S_1S_0 = 111$ .
- Deux des registres connectés au bus n'ont que 12 bits (AR et PC).
- Lorsque le contenu de AR ou PC est appliqué au bus 16 bits, les bus de 4 msb sont remis à "0".
- Lorsque AR ou PC charge le contenu du bus, seuls les 12 lbs sont transférés au registre.

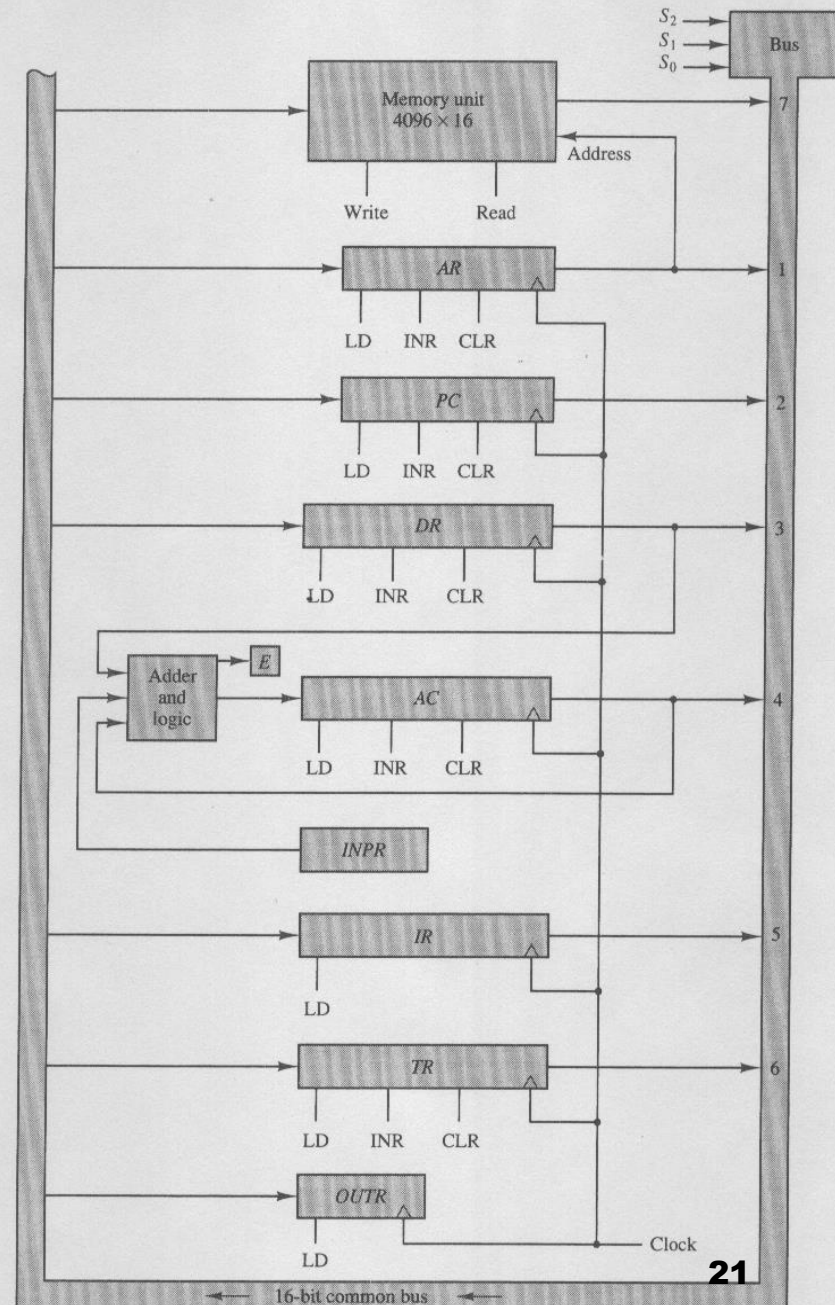


ORDINATEUR DE BASE

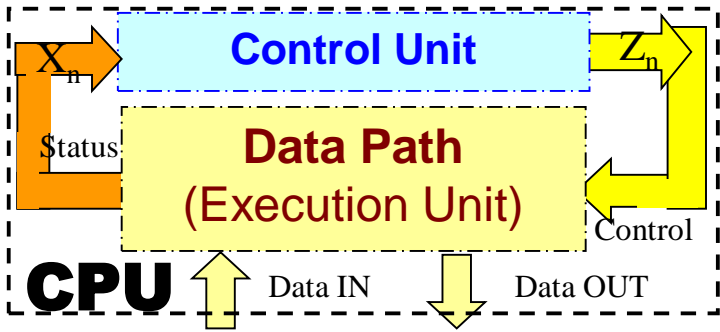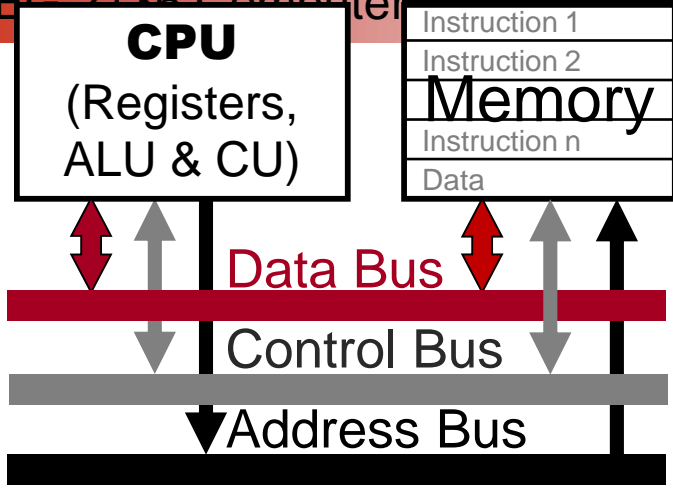


- L'ordinateur de base dispose de 8 registres, d'une unité de mémoire et d'une unité de contrôle, interconnectés via un bus commun.
- Les bits de sélection de bus S2, S1 et S0 déterminent la sortie du registre ou de la mémoire spécifique à placer sur les lignes de bus à tout moment.
- Le nombre le long de chaque entrée BUS de la figure suivante montre l'équivalent décimal de la sélection binaire requise.

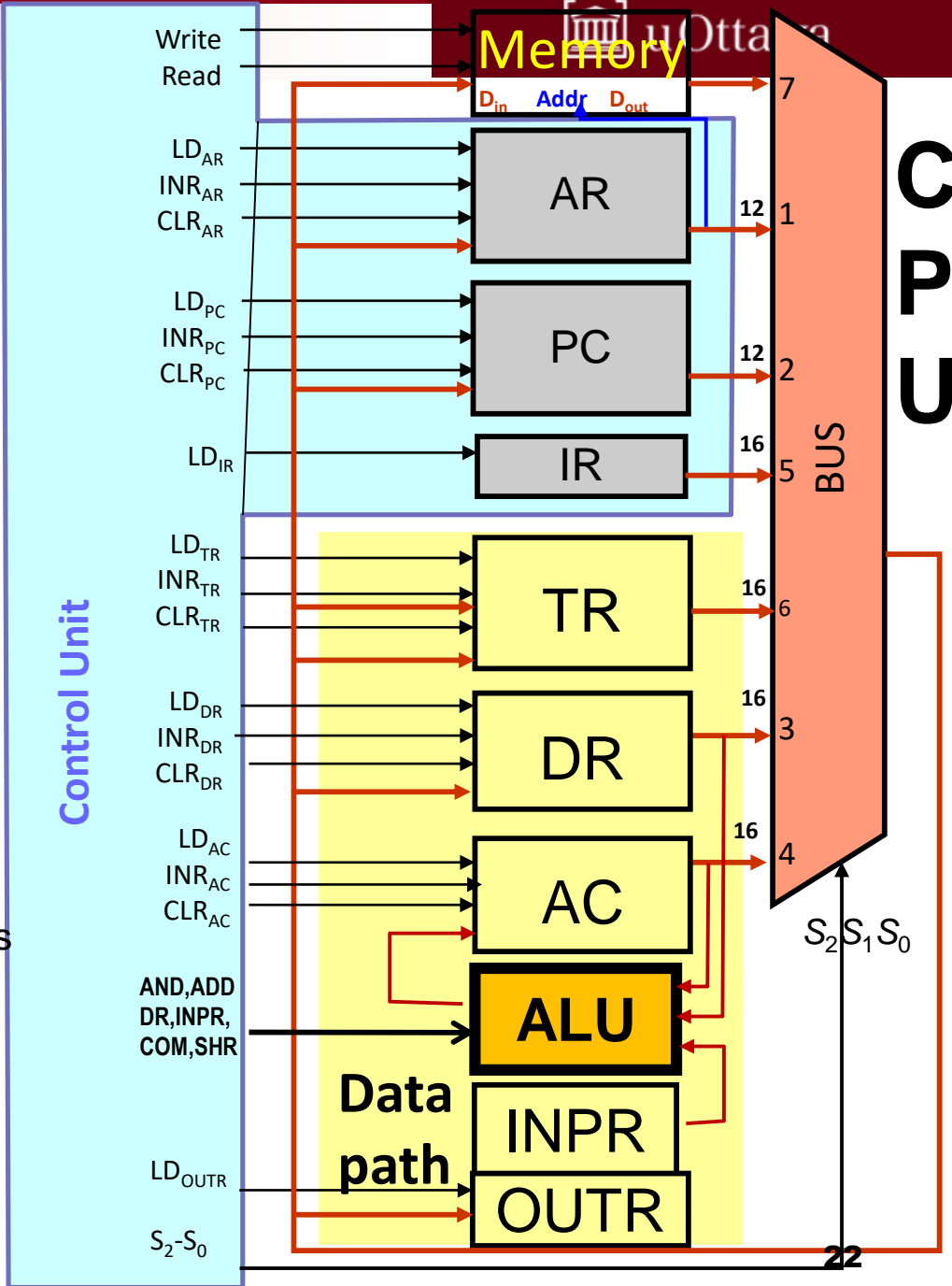

 
# Instructions d'ordinateur de base de base



(a) Memory – reference instruction

 

(b) Register – reference instruction

 

(c) Input – output instruction

Il existe 3 formats d'instruction.

L'opcode est composé de 3 bits ( $I_{14}I_{13}I_{12}$ )

**000-110** = opérations à effectuer sur AC

- le reste des 12 bits ( $I_{11} - I_0$ ) spécifie une adresse en mémoire:
- $I_{15} = 0 \Rightarrow$  instruction avec adresse directe
- $I_{15} = 1 \Rightarrow$  instruction avec adresse indirecte

**111 &  $I_{15} = 0$**   $\Rightarrow$  une référence de registre instr.

**111 &  $I_{15} = 1$**   $\Rightarrow$  une instruction entrée-sortie.

les 12 autres bits ( $I_{11} - I_0$ ) sont utilisés pour spécifier le type d'opération à effectuer

Symbol	I=0	I= 1	Description
<b>MRI</b>			
AND	0xxx	8xxx	AND memory word to AC
ADD	1xxx	9xxx	Add memory word to AC
LDA	2xxx	Axxx	Load memory word to AC
STA	3xxx	Bxxx	Store content of AC in memory
BUN	4xxx	Cxxx	Branch unconditionally
BSA	5xxx	Dxxx	Branch and save return address
ISZ	6xxx	Exxx	Increment and skip if zero
<b>RRI</b>			
CLA	7800		Clear AC
CLE	7400		Clear E
CMA	7200		Complement AC
CME	7100		Complement E
CIR	7080		Circulate right AC and E
CIL	7040		Circulate left AC and E
INC	7020		Increment AC
SPA	7010		Skip next instruction if AC positive
SNA	7008		Skip next instruction if AC negative
SZA	7004		Skip next instruction if AC zero
SZE	7002		Skip next instruction if E is 0
HLT	7001		Halt computer
<b>IOI</b>			
INP		F800	Input character to AC
UT		F400	Output character from AC
SKI		F200	Skip on input flag
SKO		F100	Skip on output flag
ION		F080	Interrupt on
IOP		F040	Interrupt off

# Liste d'instructions d'ordinateur de base (binaire)


$D_7$	Instr. Dec	Addressing Mode		op code			$I_{11}$	$I_{10}$	$I_9$	$I_8$	$I_7$	$I_6$	$I_5$	$I_4$	$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$
		$I_{15}=0$	$I_{15}=1$	$I_{14}$	$I_{13}$	$I_{12}$												
$D_7=0$ <i>mem</i>		<b>MRI</b> Direct Addr.	<b>MRI</b> Indirect Addr.				Memory ADDRESS											
	$D_0$	AND=\$0addr	AND <sub>i</sub> =\$8(addr)	0	0	0	AR <sub>11</sub>	AR <sub>10</sub>	AR <sub>9</sub>	AR <sub>8</sub>	AR <sub>7</sub>	AR <sub>6</sub>	AR <sub>5</sub>	AR <sub>4</sub>	AR <sub>3</sub>	AR <sub>2</sub>	AR <sub>1</sub>	AR <sub>0</sub>
	$D_1$	ADD=\$1addr	ADD <sub>i</sub> =\$9(addr)	0	0	1	AR <sub>11</sub>	AR <sub>10</sub>	AR <sub>9</sub>	AR <sub>8</sub>	AR <sub>7</sub>	AR <sub>6</sub>	AR <sub>5</sub>	AR <sub>4</sub>	AR <sub>3</sub>	AR <sub>2</sub>	AR <sub>1</sub>	AR <sub>0</sub>
	$D_2$	LDA=\$2addr	LDA <sub>i</sub> =\$A(addr)	0	1	0	AR <sub>11</sub>	AR <sub>10</sub>	AR <sub>9</sub>	AR <sub>8</sub>	AR <sub>7</sub>	AR <sub>6</sub>	AR <sub>5</sub>	AR <sub>4</sub>	AR <sub>3</sub>	AR <sub>2</sub>	AR <sub>1</sub>	AR <sub>0</sub>
	$D_3$	STA=\$3addr	STA <sub>i</sub> =\$B(addr)	0	1	1	AR <sub>11</sub>	AR <sub>10</sub>	AR <sub>9</sub>	AR <sub>8</sub>	AR <sub>7</sub>	AR <sub>6</sub>	AR <sub>5</sub>	AR <sub>4</sub>	AR <sub>3</sub>	AR <sub>2</sub>	AR <sub>1</sub>	AR <sub>0</sub>
	$D_4$	BUN=\$4addr	BUN <sub>i</sub> =\$C(addr)	1	0	0	AR <sub>11</sub>	AR <sub>10</sub>	AR <sub>9</sub>	AR <sub>8</sub>	AR <sub>7</sub>	AR <sub>6</sub>	AR <sub>5</sub>	AR <sub>4</sub>	AR <sub>3</sub>	AR <sub>2</sub>	AR <sub>1</sub>	AR <sub>0</sub>
	$D_5$	BSA=\$5addr	BSA <sub>i</sub> =\$D(addr)	1	0	1	AR <sub>11</sub>	AR <sub>10</sub>	AR <sub>9</sub>	AR <sub>8</sub>	AR <sub>7</sub>	AR <sub>6</sub>	AR <sub>5</sub>	AR <sub>4</sub>	AR <sub>3</sub>	AR <sub>2</sub>	AR <sub>1</sub>	AR <sub>0</sub>
$D_6$	ISZ=\$6addr	ISZ <sub>i</sub> =\$E(addr)	1	1	0	AR <sub>11</sub>	AR <sub>10</sub>	AR <sub>9</sub>	AR <sub>8</sub>	AR <sub>7</sub>	AR <sub>6</sub>	AR <sub>5</sub>	AR <sub>4</sub>	AR <sub>3</sub>	AR <sub>2</sub>	AR <sub>1</sub>	AR <sub>0</sub>	
$D_7=1$ <i>reg</i>		<b>RRI</b>	<b>IOI</b>	1	1	1	Code Extension											
	$D_7$	CLA=\$7800	INP=\$F800	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	$D_7$	CLE=\$7400	OUT=\$F400	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	$D_7$	CMA=\$7200	SKI=\$F200	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	$D_7$	CME=\$7100	SKO=\$F100	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	$D_7$	CIR=\$7080	ION=\$F080	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	$D_7$	CIL=\$7040	IOF=\$F040	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	$D_7$	INC=\$7020	n/a	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	$D_7$	SPA=\$7010	n/a	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	$D_7$	SNA=\$7008	n/a	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	$D_7$	SZA=\$7004	n/a	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	$D_7$	SZE=\$7002	n/a	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
$D_7$	HLT=\$7001	n/a	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Binary encoding


One-hot (bit-per-state) encoding “addr” = 12 bit address of the operand  
“(addr)” = address of the operand address
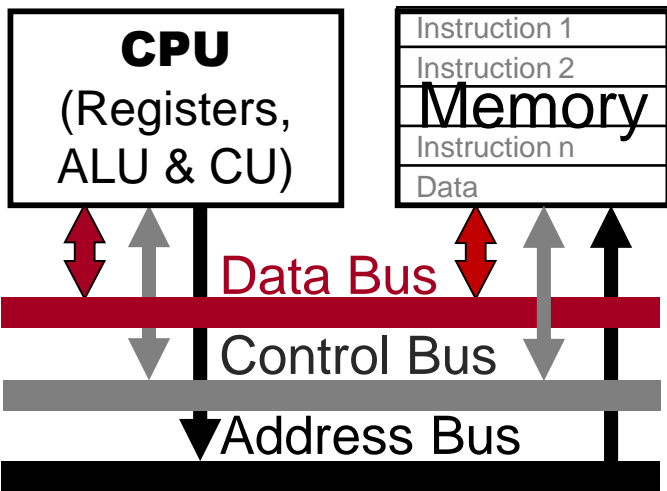
# Complément d'instruction


- Un jeu d'instructions informatiques est complet s'il peut être utilisé pour évaluer une fonction connue pour être calculable.
- Pour être complet, le jeu d'instructions doit contenir suffisamment d'instructions dans chacune des catégories suivantes:
  1. Arithmétique, logique et instructions de décalage.
  2. Instructions pour déplacer des informations vers et depuis les registres de mémoire et de processeur.
  3. Programmez les instructions de contrôle ainsi que les instructions qui vérifient les conditions d'état.
  4. Instructions d'entrée et de sortie
- Les instructions de contrôle du programme, telles que les instructions de branchement, permettent de modifier la séquence d'exécution du programme.
- Des instructions d'entrée et de sortie sont nécessaires pour la communication entre l'ordinateur et l'utilisateur (monde extérieur).
- Dans ce contexte, la liste d'instructions de l'ordinateur de base est complète car elle fournit suffisamment d'instructions dans chaque catégorie.



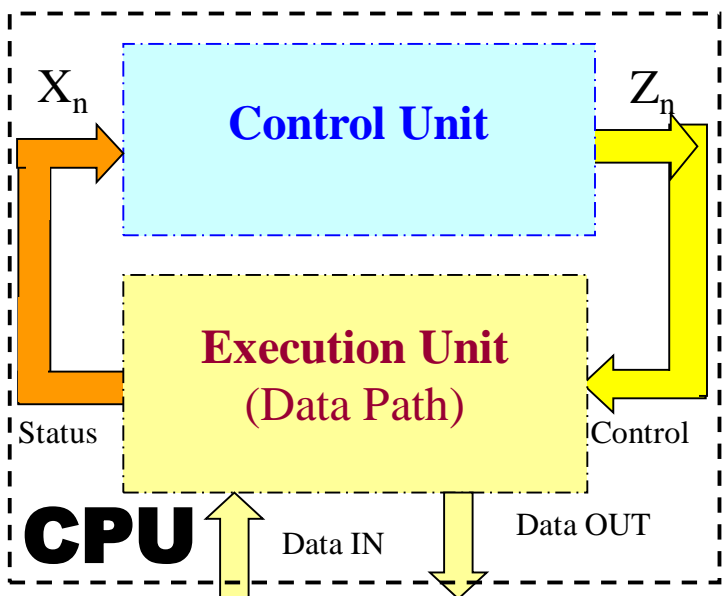Central Processing Unit  
**CPU Block Diagram**



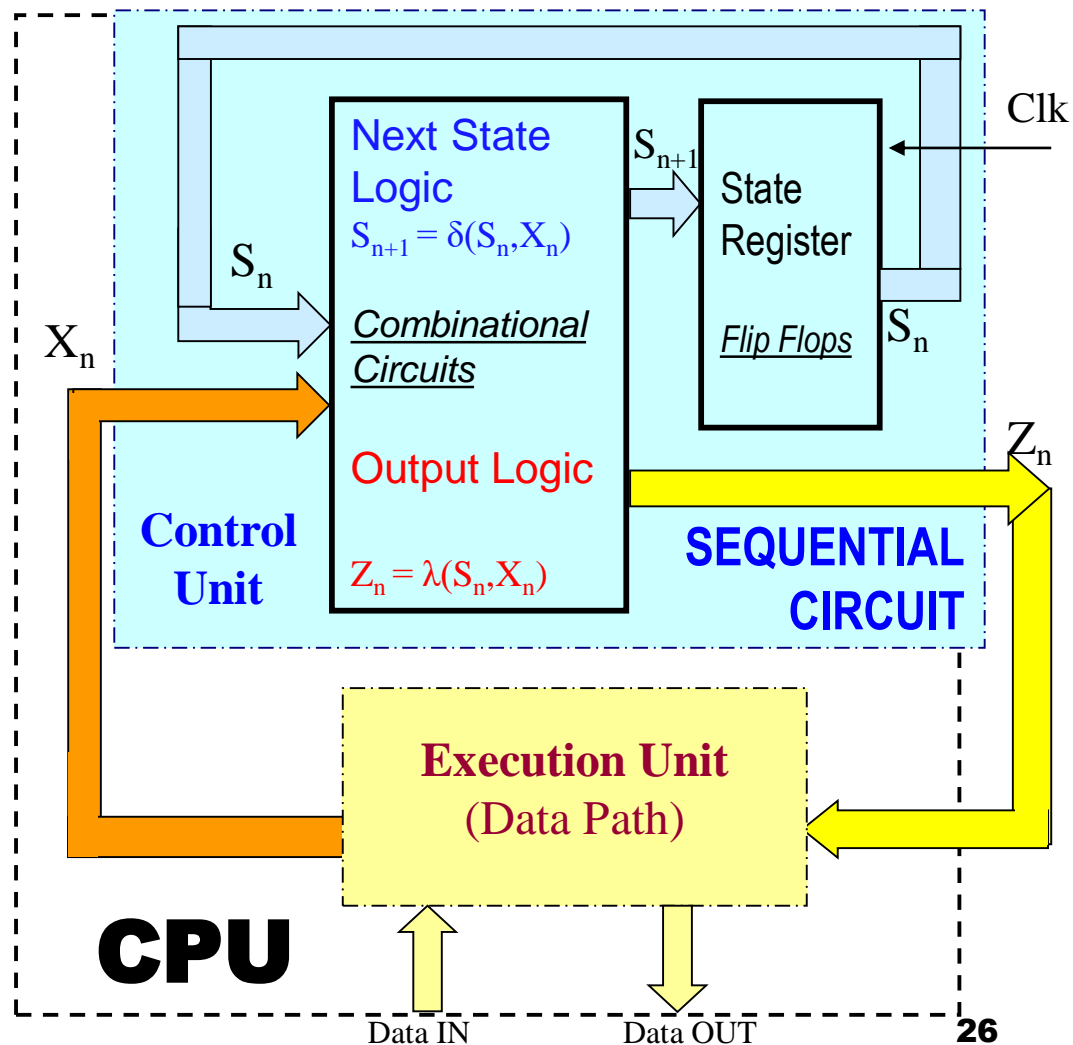
## Unité de contrôle du CPU en tant que circuit séquentiel


 
## Machines à états algorithmiques (Algorithmic State Machine, ASM)

Le procédé ASM est utilisé pour résoudre un problème donné, en supposant que la cible est un dispositif électronique numérique, constitué d'un chemin de données et d'une unité de contrôle.



Les cinq étapes principales de la méthodologie ASM sont les suivantes:


- ASM # 1. À l'aide d'un pseudocode, décrivez l'algorithme à exécuter par l'appareil
- ASM # 2. Convertir le pseudocode en diagramme ASM (avec RTL)
- ASM # 3. Concevoir le chemin de données en fonction du diagramme ASM
- ASM # 4. Créer un diagramme ASM détaillé (équivalent à FSM) avec les signaux de contrôle qui doivent être générés par l'unité de contrôle pour diriger le chemin de données
- ASM # 5. Concevoir la logique de contrôle sur la base du diagramme ASM détaillé

Si elle est suivie correctement, la méthode ASM produit une conception matérielle de manière systématique et logique


- Très robuste et facilement modifié
- Affiné par itérations de pseudocodes
 
# Constructions d'organigrammes ASM(ASM#2)


- À l'origine, les constructions ASM consistaient en des boîtes d'état, des boîtes de conditions et des boîtes de sortie conditionnelles
  - Les zones de sortie conditionnelles (Mealy FSM) sont difficiles à représenter sous forme de graphique ASM, sous forme de texte ou de tableau et permettent des transferts de données conditionnels (RTL)... peuvent être évités
- Les graphiques textuels ou tabulaires ASM ont remplacé les organigrammes en raison de leur facilité de modélisation et de la représentation de grands circuits séquentiels synchrones.



Boîte d'état

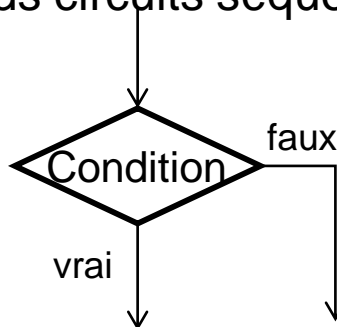

Boîte de condition

 

Boîte de sortie conditionnelle


## Règles de l'organigramme ASM(ASM#2)

- Certaines règles doivent être respectées lors de la conception ASM:
  1. Les boîtes d'état ne doivent contenir que des instructions RTL, des signaux de contrôle et des instructions de transfert d'état entre parenthèses.
  2. Toutes les opérations dans une zone d'état doivent pouvoir être exécutées simultanément dans un cycle d'horloge.
  3. Si les opérations dans deux boîtes d'état consécutives peuvent être exécutées dans le même cycle d'horloge, les deux boîtes d'état peuvent être combinées en une seule boîte d'état;
  4. Les boîtes de conditions ne doivent contenir que des requêtes simples pouvant être évaluées à l'aide d'une logique purement combinatoire.
  5. Un nouveau registre doit être attribué à chaque nom unique dans l'ensemble d'instructions RTN;
  6. Pour chaque instruction registre de transfert, il doit exister un chemin entre les registres source et de destination (si une transformation a lieu pendant le transfert, un dispositif combinatoire, tel qu'un additionneur ou une unité ALU, doit être inséré dans le chemin entre la source et les registres de destination);
  7. S'il existe plusieurs chemins menant à un dispositif ou registre combinatoire, un multiplexeur ou une mémoire tampon à trois états doit être utilisé;
  8. Pour chaque requête binaire simple dans une zone de condition, un périphérique ou un signal d'état combinatoire doit être utilisé.
  9. Enfin, des entrées de signal de commande doivent être rattachées à chaque registre et multiplexeur afin que les transferts de registre puissent être contrôlés avec précision.

# Exemple de conception ASM


- Le chemin de données d'un coprocesseur dédié possède trois registres AR, BR et CR de 16 bits..
- Lorsque le coprocesseur est déclenché par un début de signal, il effectue les opérations suivantes:
  - Transférez deux nombres signés de 16 bits (fournis par le microcontrôleur sur deux bus de données DB-A et DB-B en représentation complément à 2) vers AR et BR.
  - Si le nombre dans AR est négatif, divisez le nombre dans AR par 2 et transférez le résultat dans le registre CR.
  - Si le nombre dans AR est positif mais non nul, multipliez le nombre dans BR par 2 et transférez le résultat dans le registre CR.
  - Si le nombre dans AR est zéro, mettez le registre CR à 0.
  - Signalez la fin du traitement en définissant un drapeau terminé.

## Diagramme bloc #1

 

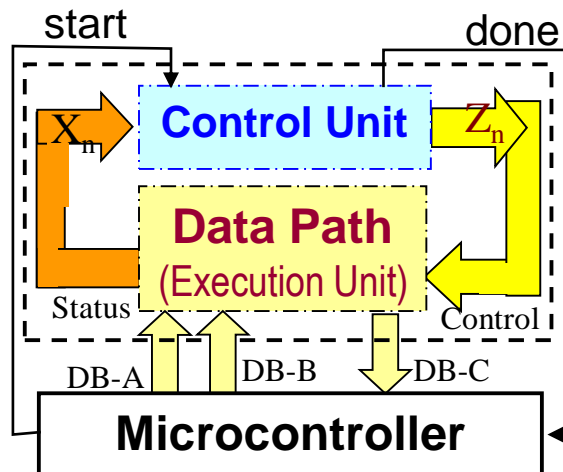
# Diagramme bloc #1


- Transférez deux nombres signés de 16 bits (fournis par le microcontrôleur sur deux bus de données DB-A et DB-B en représentation de complément à 2) vers AR & BR.
- Si le nombre dans AR est négatif, divisez le nombre dans AR par 2 et transférez le résultat dans le registre CR.
- Si le nombre dans AR est positif mais non nul, multipliez le nombre dans BR par 2 et transférez le résultat dans le registre CR.
- Si le nombre dans AR est zéro, mettez le registre CR à 0.
- Signalez la fin du traitement en définissant un drapeau terminé.


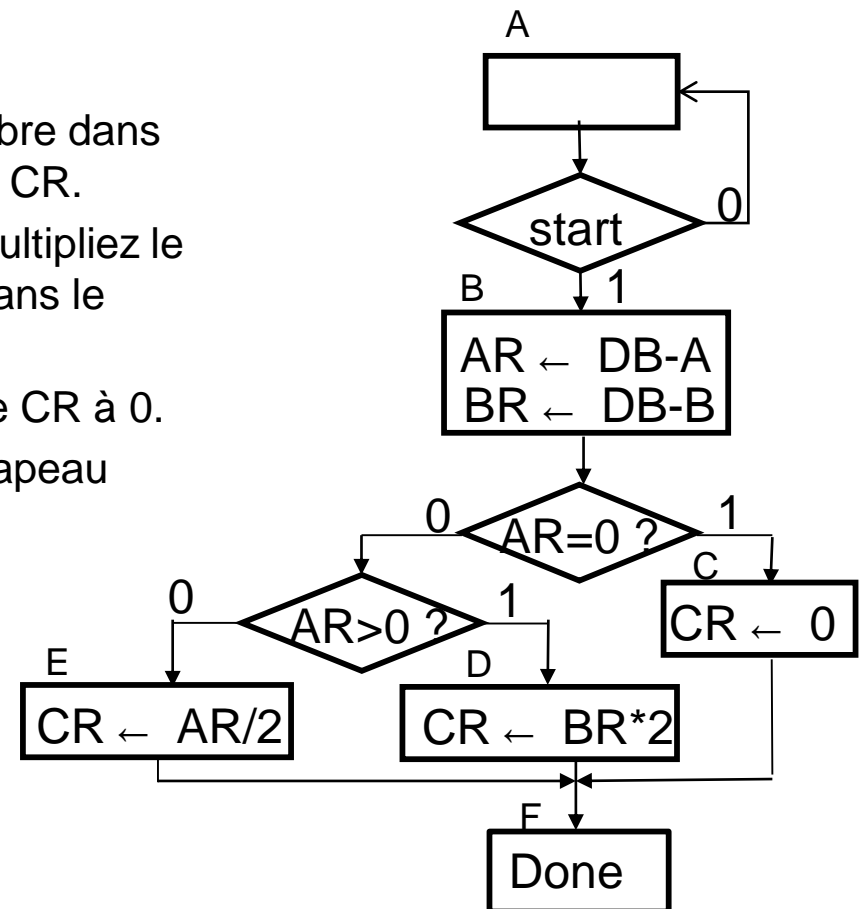
# Organigramme ASM # 2 (RTL de haut niveau)


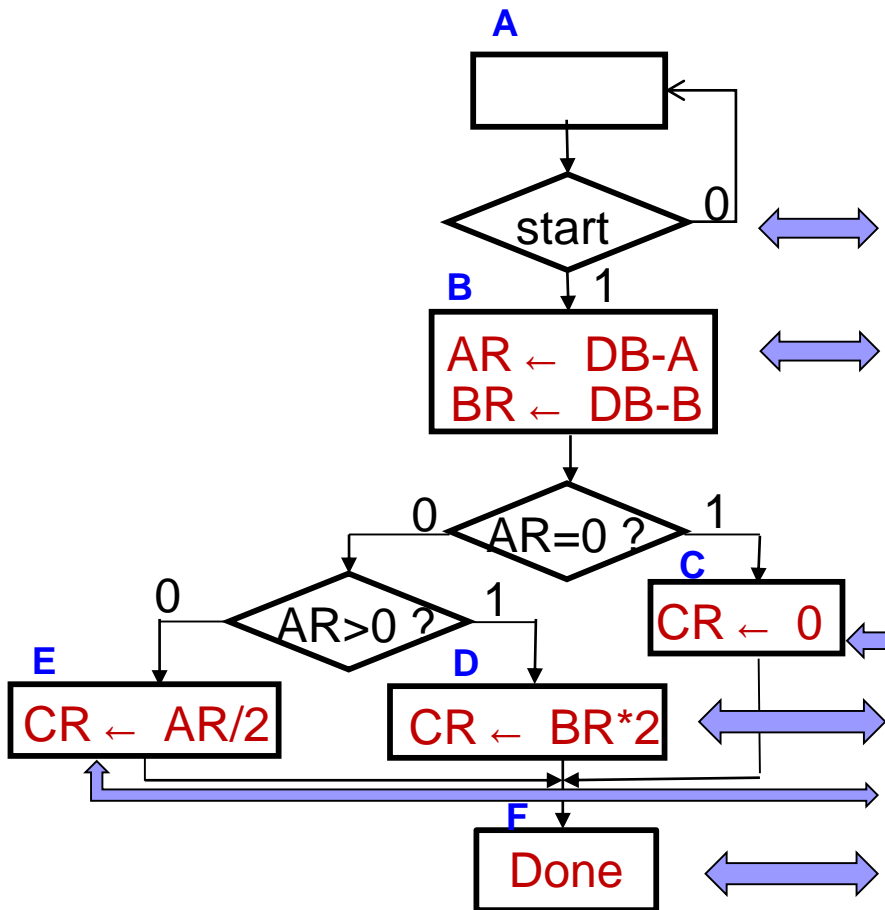
# Organigramme ASM # 2 (RTL de haut niveau)





## RTL

	$Z_n = \lambda(S_n)$	$S_{n+1} = \delta(S_n, X_n)$
A Start:		SC ← B
B:	AR ← DB-A BR ← DB-B	
B (AR=0):		SC ← C
B (AR≠0)(AR>0):		SC ← D
B (AR≠0)(AR≤0):		SC ← E
C:	CR ← 0	SC ← F
D:	CR ← BR*2	SC ← F
E:	CR ← AR/2	SC ← F
F:		SC ← A

# Chemin de données

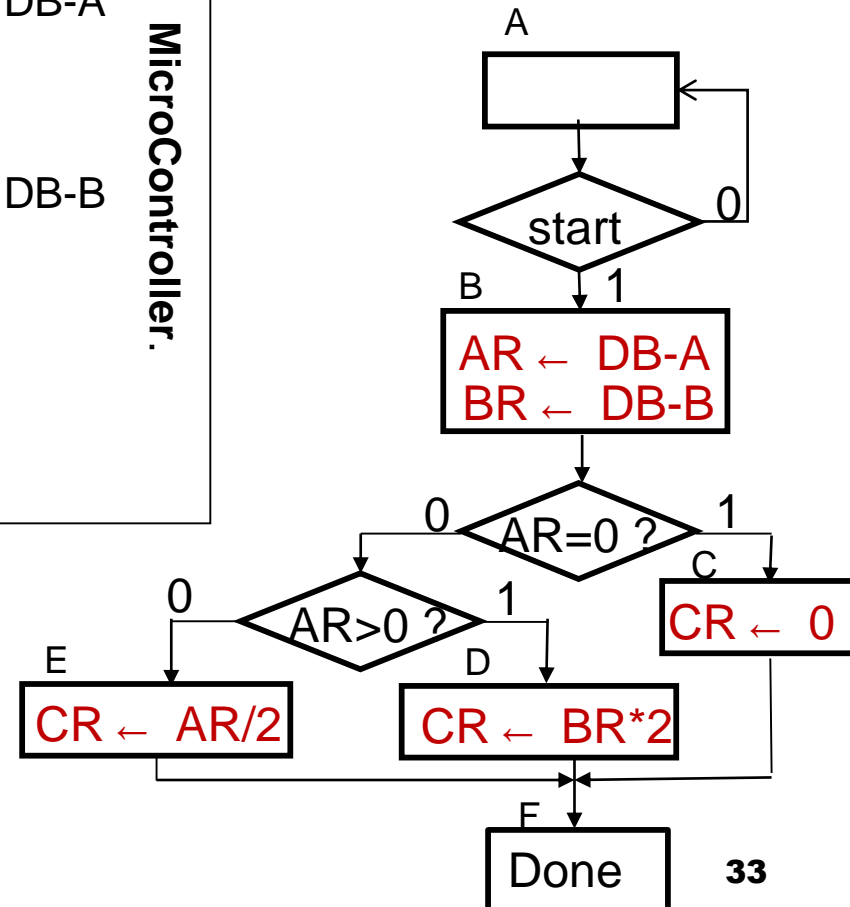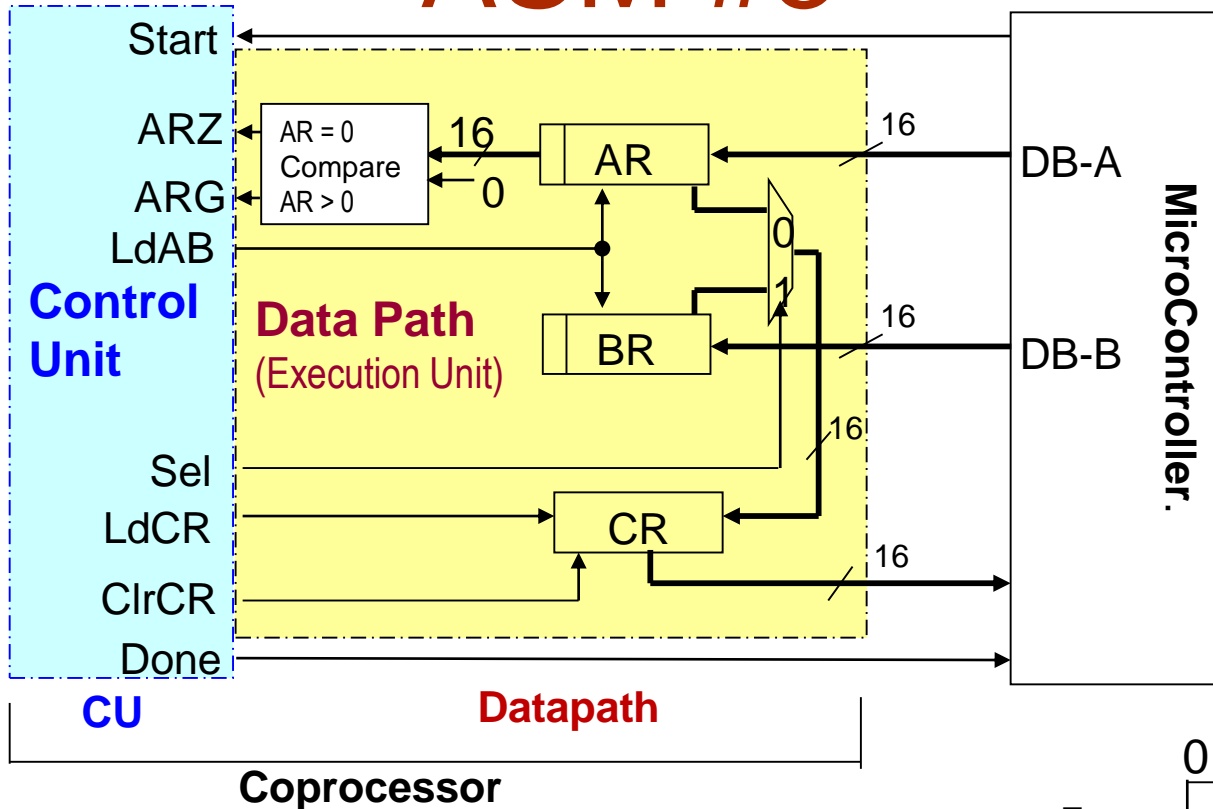
## ASM #3

Déterminez les unités fonctionnelles (registres, bus, ALU) nécessaires pour exécuter les micro-opérations décrites dans l'organigramme ASM de haut niveau.



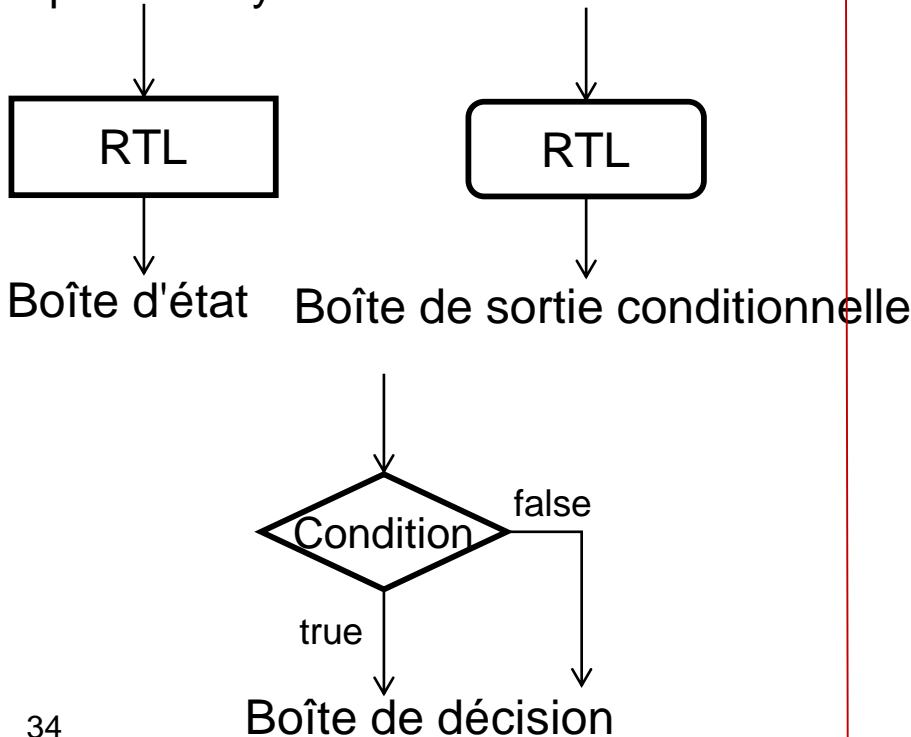
# Chemin de données (ASM#2)


Les graphiques textuels ou tabulaires ASM remplacent les organigrammes en raison de leur facilité de modélisation et de la représentation de grands circuits séquentiels synchrones.




# Diagramme détaillé (ASM#4)

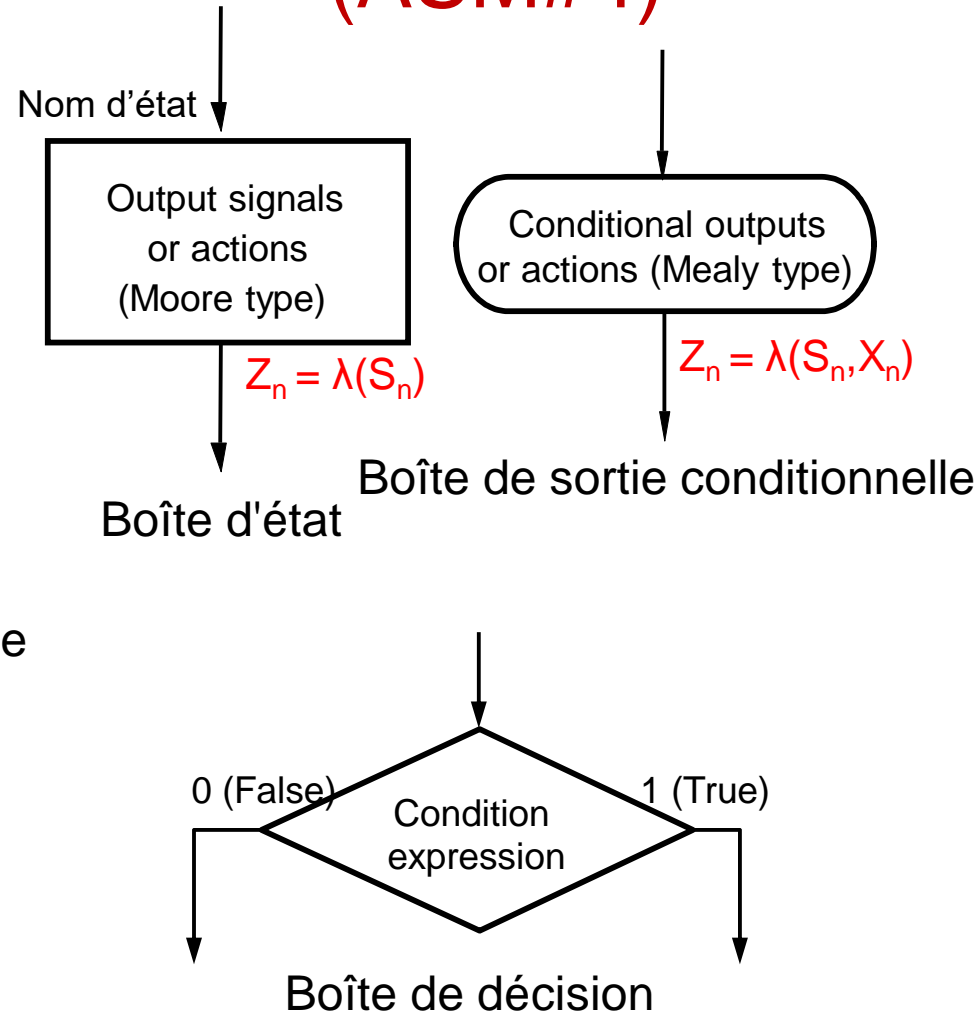

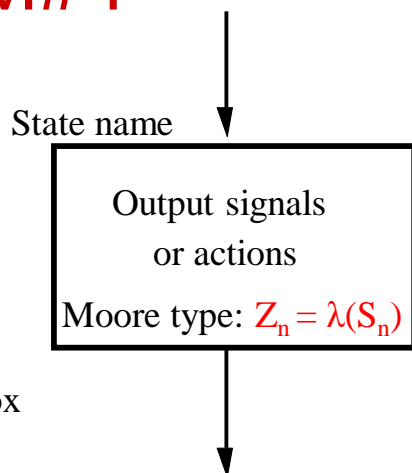
# Symboles utilisés dans les graphiques détaillés ASM#4




(a) State box

 

(b) Decision box

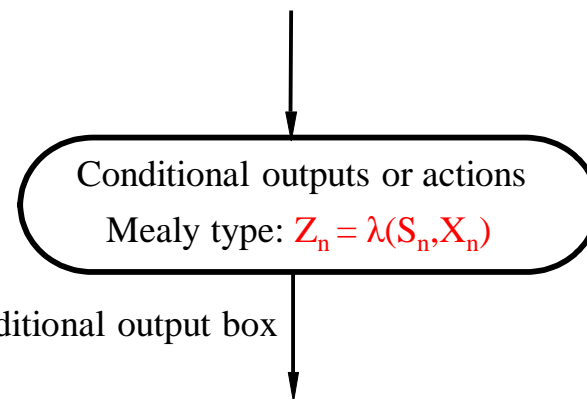

(c) Conditional output box

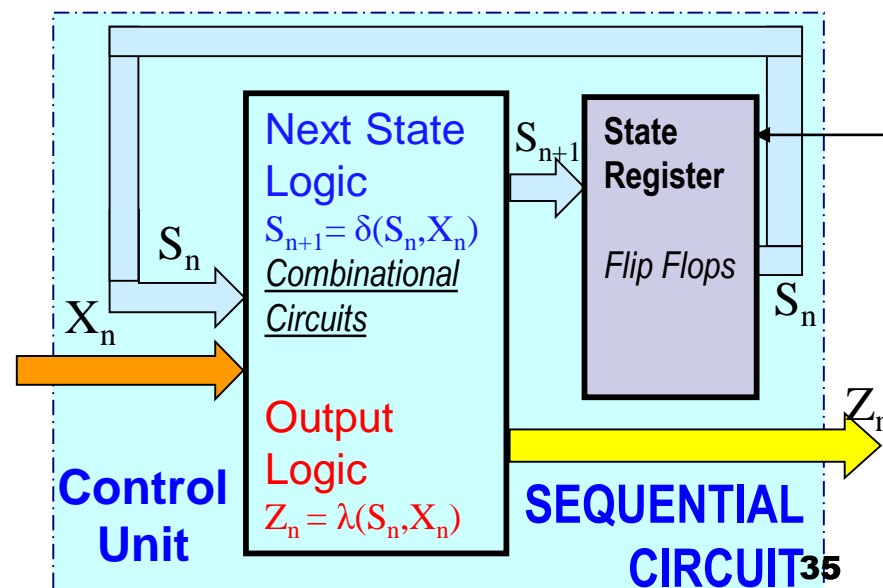


## Machines à états algorithmiques (ASM)


Les principales étapes de la méthodologie ASM sont les suivantes:

- Créer un algorithme, en utilisant un pseudocode, pour décrire le fonctionnement souhaité du périphérique
- Convertir le pseudocode en un graphique ASM (la brique de base = **bloc ASM**)
- Concevoir le chemin de données basé sur le graphique ASM
- Créer un graphique ASM détaillé basé sur le chemin de données
- Concevoir la logique de contrôle sur la base du diagramme ASM détaillé

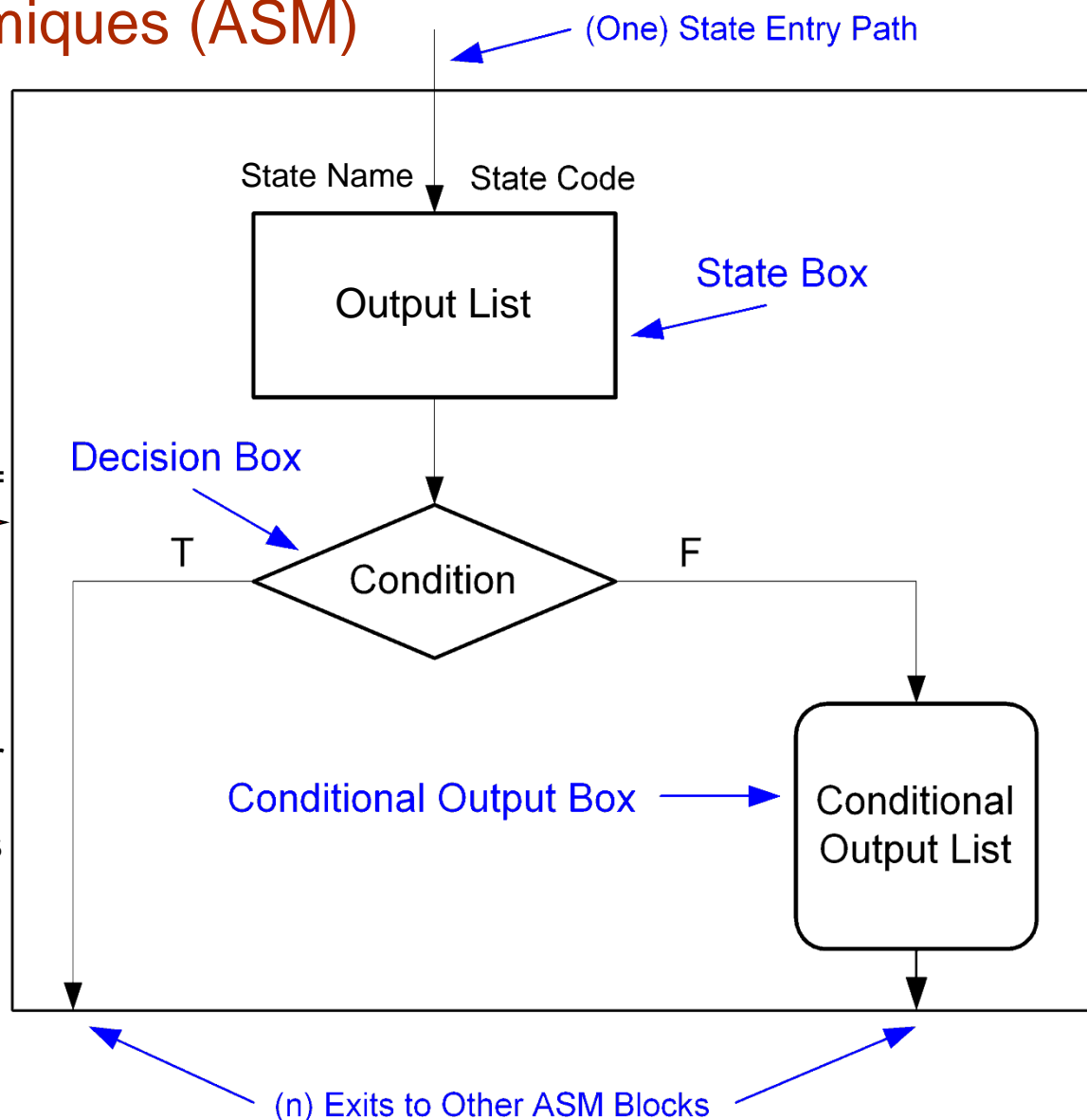La combinaison du chemin de données et de la logique de contrôle constitue le système logique réel qui résoudra le problème original.



# Diagramme détaillé ASM (ASM#4)

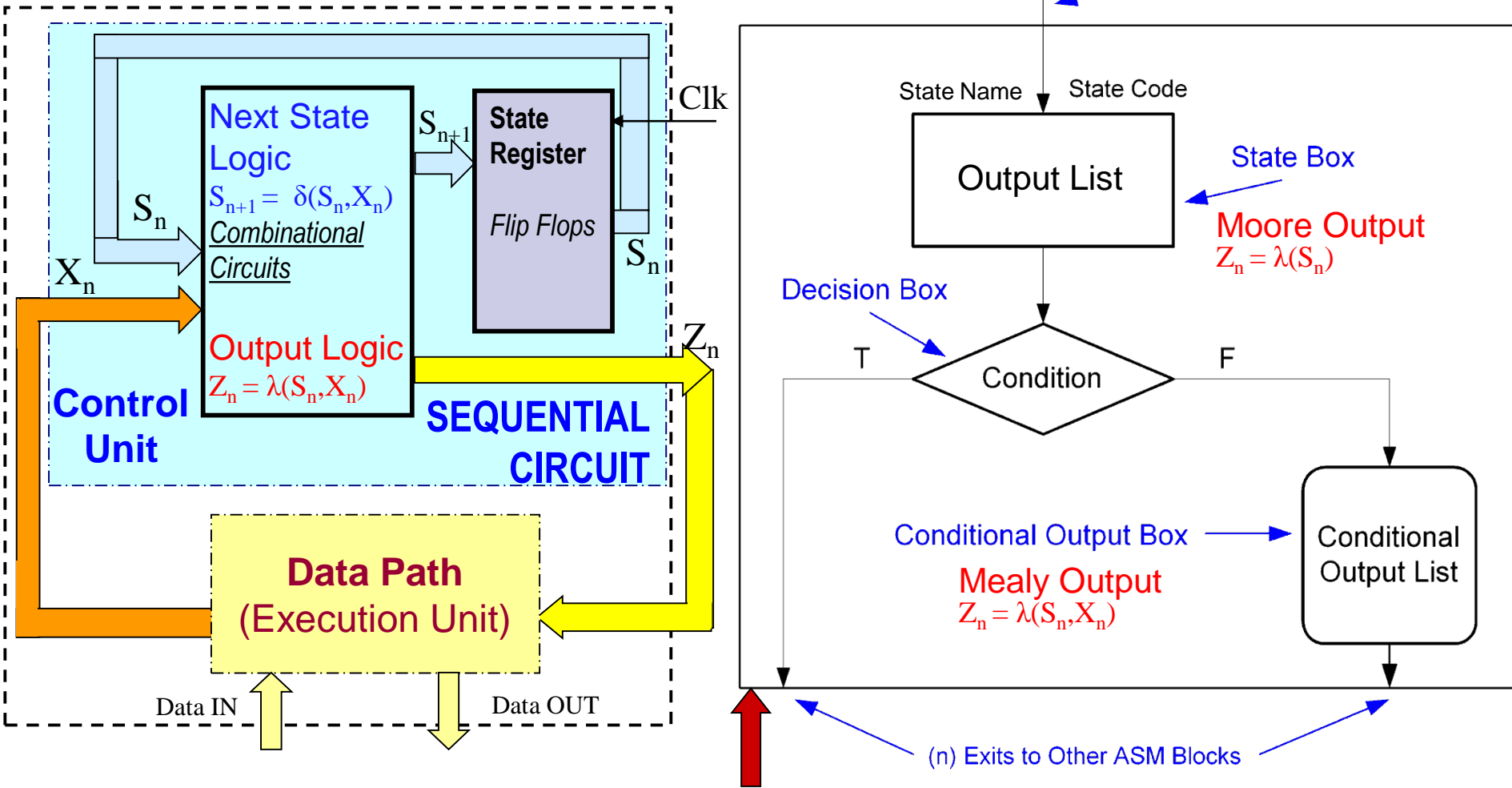


La brique de base = **bloc ASM**

La combinaison du **chemin de données** et de l'**unité de contrôle** constitue le système logique qui résoudra le problème initial.

# Règles du diagramme détaillé ASM (ASM # 4)


- Certaines règles doivent être respectées lors de la conception détaillée de cartes ASM
  1. Pour chaque case du diagramme ASM, il devrait y avoir une case d'état correspondante dans le diagramme ASM détaillé
  2. Pour chaque opération RTL dans une boîte d'état d'un diagramme ASM, la boîte d'état correspondante du diagramme ASM détaillé doit contenir une liste de sortie des signaux de contrôle appliqués au chemin Ces signaux de contrôle sont générés par l'unité de contrôle (CU) via sa fonction de sortie  
 $Z = \lambda(S, X)$  - car CU est un circuit séquentiel.
    - Tous les signaux de commande sont supposés avoir la valeur "1" si spécifiée et la valeur "0" si non spécifiée.
  3. Pour chaque case de condition du diagramme ASM, il doit y avoir une case de condition correspondante dans le diagramme ASM détaillé
    - Chaque case de condition du diagramme ASM détaillé doit contenir une combinaison logique de signaux d'état (provenant du chemin de données) qui implémente la requête en logique combinatoire dans la case de condition de diagramme ASM correspondante.
- Portez une attention particulière à la boîte d'état et aux mappages de boîtes conditionnelles!
- La logique de contrôle est le cœur du circuit numérique et constitue souvent le bloc le plus complexe et le plus détaillé de tout le système. Elle doit donc être conçue avec le plus grand soin!
- Le diagramme ASM détaillé devrait facilement être converti en un chemin de contrôle, à condition que les règles susmentionnées soient suivies.

# Diagramme détaillé ASM # 4

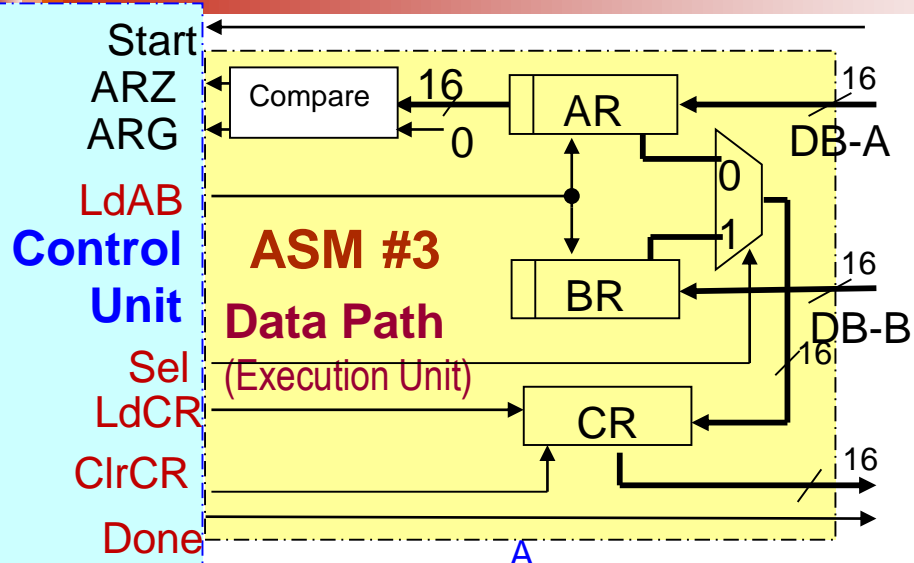


**CU** inputs = {Start, ARZ, ARG} = **Datapath** status outputs  
**CU** outputs = {LdAB, Sel, LdCR, ClrCR, Done} =  
 = Control signals for **Datapath**

## ASM #2 Flowchart

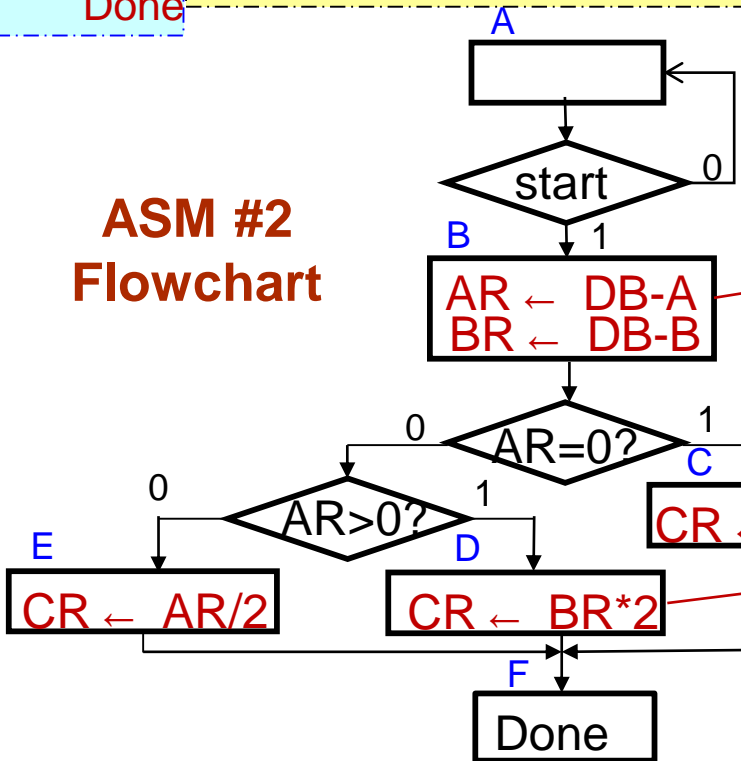



## ASM #4

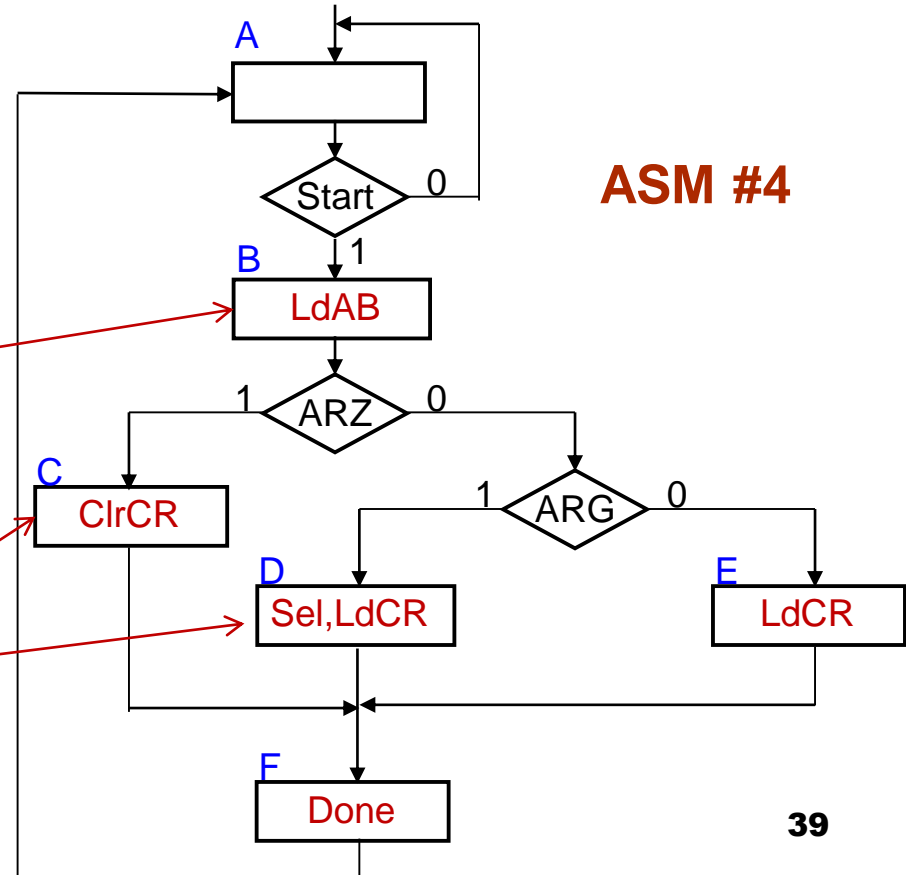


Il existe trois méthodes principales pour la mise en œuvre du registre d'état des circuits séquentiels utilisés comme circuits à logique de commande ASM:

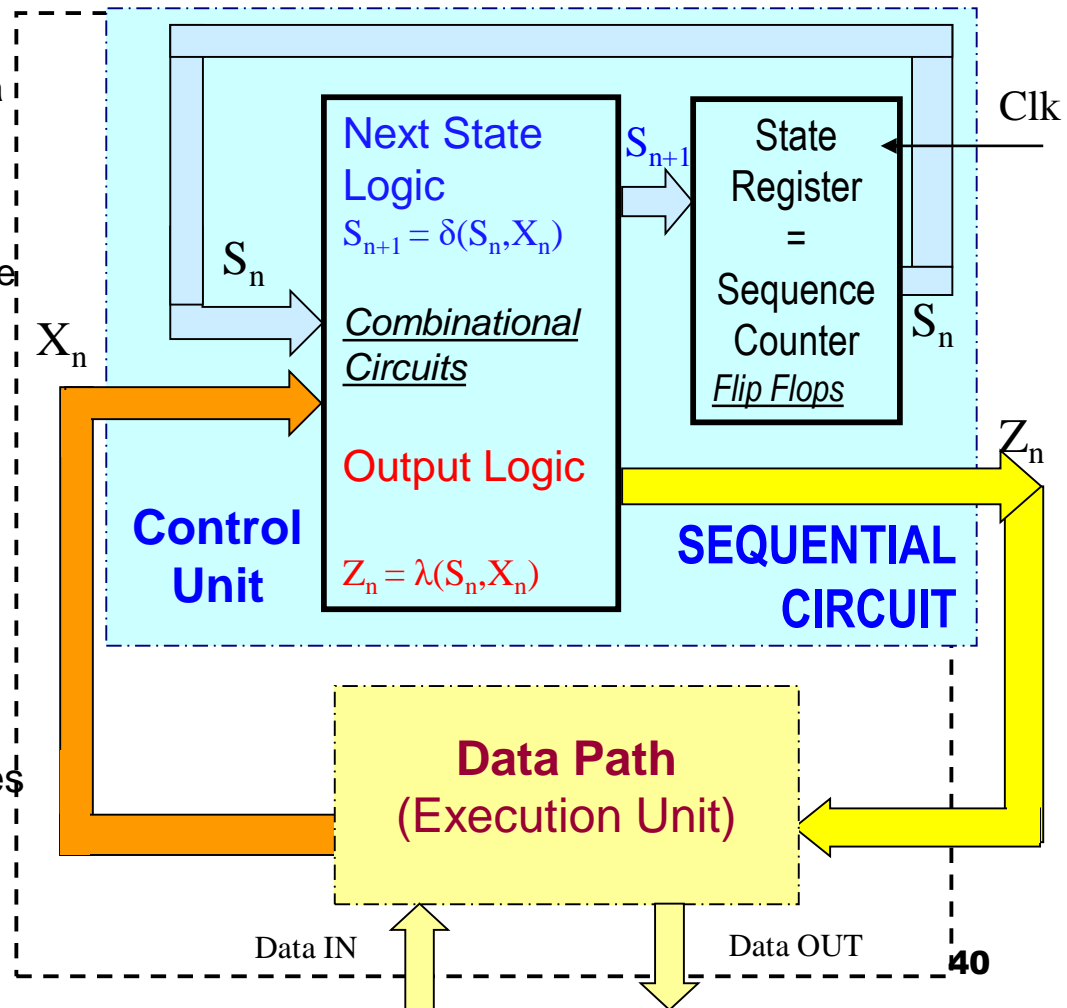 1. La méthode d'un FF par état
  - ❑ Aussi appelé One-hot, nous verrons cette méthode dans de ce cours
  - ❑ Technique de conception la plus populaire, car elle est simple et facile à modéliser
2. La méthode d'état codé binaire
  - ❑ Utilise le codage d'état pour réduire le nombre de bascules D requises dans le registre d'état
  - ❑ La logique de contrôle est répartie sur plusieurs appareils numériques.
3. La méthode du compteur de séquence
  - ❑ Correspond à la nature cyclique de l'exécution d'une instruction sur un ordinateur
  - ❑ Le contrôle est simplifié en raison du modèle de transition d'état cyclique

- La méthode à base de PLD
- ❑ Fusionne tous les dispositifs logiques en une seule puce VLSI
  - ❑ Peut contenir à la fois le chemin de données et la logique de contrôle!




# ASM #5.2

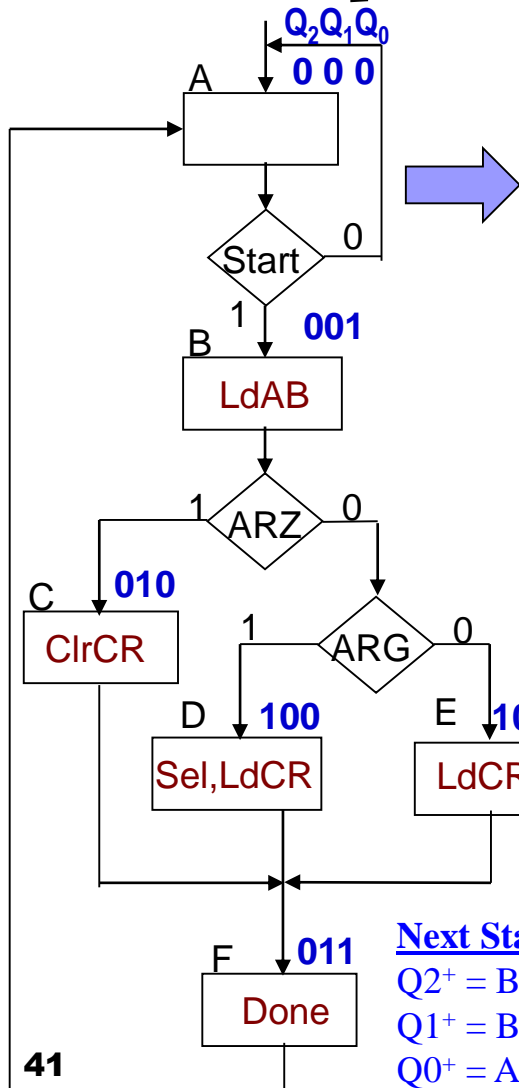

State	$\delta(S_n, X_n)$			$\lambda(S_n, X_n)$			LdAB	LdCR	ClrCR	Sel	Done
	Q2	Q1	Q0	Q2+	Q1+	Q0+					
A	0	0	0	0	0	Start	0	0	0	0	0
B	0	0	1	ARZ'	ARZ	ARZ'	1	0	0	0	0
C	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
F	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0
D	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
E	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x
	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x

with MEV = map entered variable

 

Next State Logic  $S_{n+1} = \delta(S_n, X_n)$

$$Q2^+ = B \cdot ARZ' = Q2'Q1'Q0 \cdot ARZ'$$

$$Q1^+ = B \cdot ARZ + C + D + E = Q1'Q0 \cdot ARZ + Q2 + Q1'Q0$$

$$Q0^+ = A \cdot start + B \cdot ARZ' \cdot ARG + C + D + E = Q0' start + Q1'Q0 \cdot ARZ' \cdot ARG + Q2 + Q1Q0'$$

Output Logic  $Z_n = \lambda(S_n)$


$$LdAB = B = Q2'Q1'Q0$$

$$LdCR = D + E = Q2'Q1Q0 + Q2Q1'Q0'$$

$$ClrCR = C = Q2'Q1Q0'$$

$$Sel = D = Q2'Q1Q0$$

$$Done = F = Q2Q1Q0$$

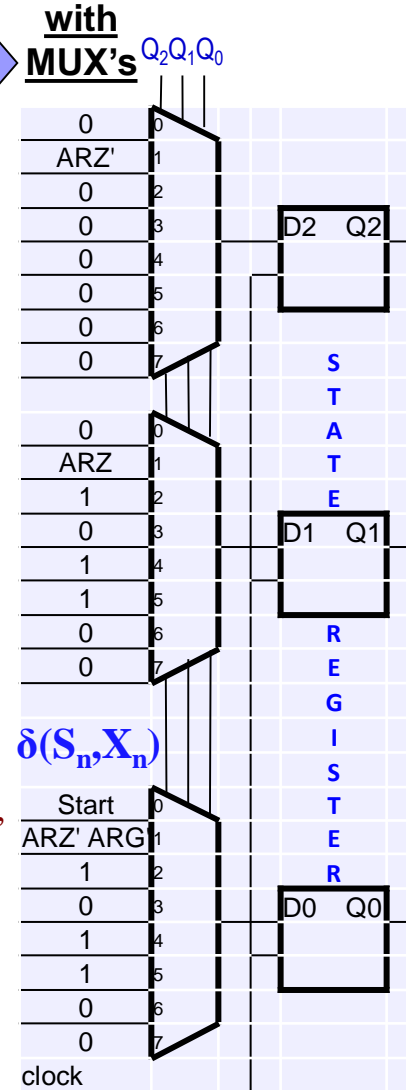


# ASM #5.3

## State Register SC

- = multi-function register  $Q_2Q_1Q_0$  with
- parallel load (LdSC),
  - count up (SC++),
  - clear (ClrSC)

ASM #2 / RTL		$\delta$			$\lambda$						
	$Z^n = \lambda$	$S^{n+1} = \delta$	SC++	ClrSC	LdSC	$SC^{n+1}$ $D_2D_1D_0$	LdAB	LdCR	ClrCR	Sel	Done
A Start:		$SC \leftarrow B$	1								
B:	$AR \leftarrow DB-A,$ $BR \leftarrow DB-B$						1				
B ARZ:		$SC \leftarrow C$	1								
B·ARZ'·ARG:		$SC \leftarrow D$			1	100					
B·ARZ'ARG':		$SC \leftarrow E$			1	101					
C:	$CR \leftarrow 0$	$SC \leftarrow F$	1						1		
D:	$CR \leftarrow BR*2$	$SC \leftarrow F$			1	011		1		1	
E:	$CR \leftarrow AR/2$	$SC \leftarrow F$			1	011		1			
F:		$SC \leftarrow A$		1							1

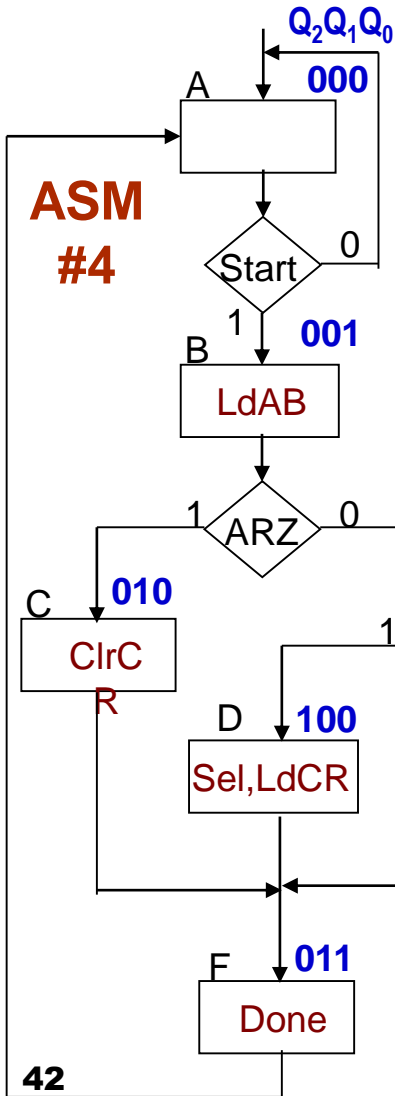

### Next State Logic $S_{n+1} = \delta(S_n, X_n)$

$$SC_{n+1} = A \cdot start + B \cdot ARZ + C \cdot ClrSC + D \cdot B \cdot ARZ' \cdot ARG + E \cdot B \cdot ARZ' \cdot ARG'$$

$$D_0 = B \cdot ARZ' \cdot ARG' + D + E$$

$$D_1 = D + E$$

$$D_2 = B \cdot ARZ' \cdot ARG + B \cdot ARZ' \cdot ARG'$$

### Output Logic $Z_n = \lambda(S_n)$


$$LdAB = B$$

$$LdCR = D + E$$

$$ClrCR = C$$

$$Sel = D$$

$$Done = F$$

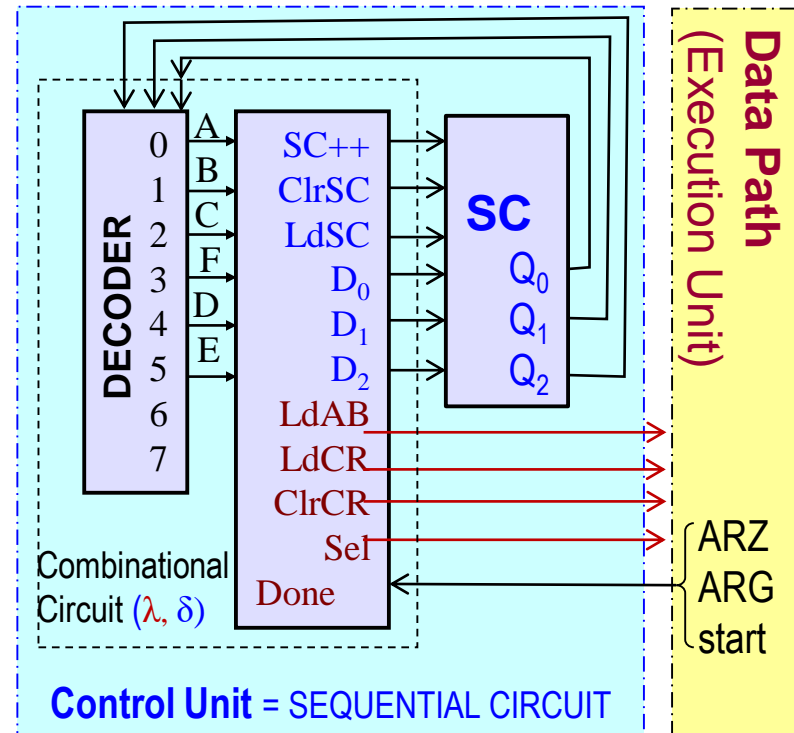

# Règles pour une conception sûre

1. Gardez la conception simple et modulaire:
  - Utilisez une procédure itérative, si nécessaire, pour affiner le processus;
  - Implémentez un module à la fois, tout en testant chaque module;
2. Développer une bonne documentation lors de la conception;
3. Attention au horloge biaisé;
  - Utilisez des longueurs de chemin similaires pour toutes les bascules;
  - Ne pas utiliser des horloges commandés par des portes!
  - Utilisez toutes les bascules à déclenchement positif ou toutes les bascules à déclenchement négatif;
4. Méfiez-vous des entrées asynchrones du circuit;
  - Évitez-les autant que possible!
  - Synchronisez ceux qui ne peuvent pas être évités;
  - Utilisez des commutateurs anti-rebond pour fournir des signaux d'entrée nets;
5. Méfiez-vous du bruit sur les lignes d'alimentation et de signal;
6. Éviter les dépendances sur les délais minimaux des portes logiques;
7. Initialisez toutes les bascules aux valeurs connues au début.

# ORDINATEUR DE BASE CYCLE D'INSTRUCTION



Spécifications RTL ASM et conception générale

# Cycle d'instruction de base

- Un programme résidant dans la mémoire de l'ordinateur consiste en une séquence d'instructions. Chaque instruction est exécutée en plusieurs étapes:

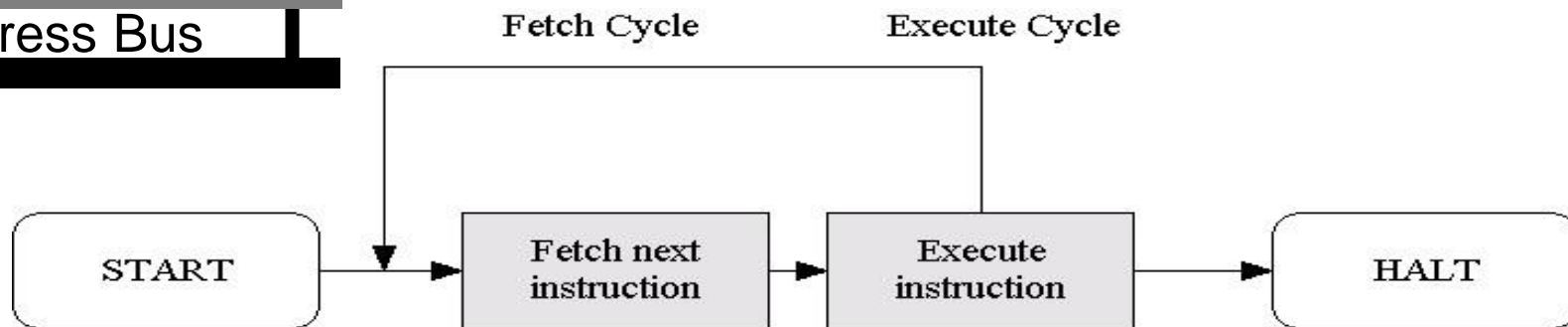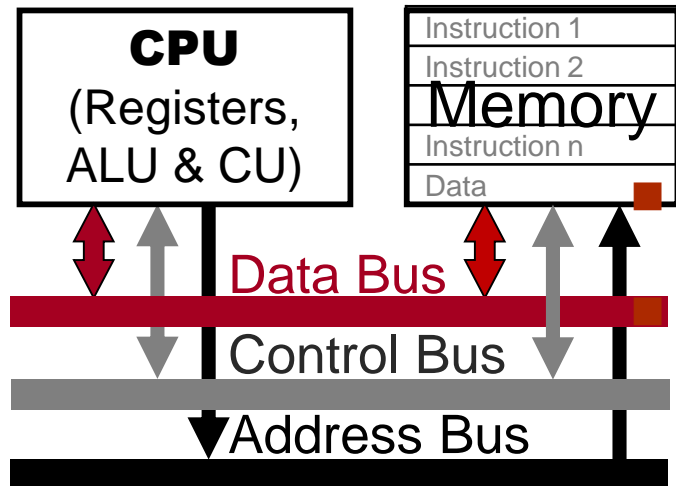1. Récupère une instruction de la mémoire.
2. Décoder l'instruction.
3. Lisez l'adresse effective dans la mémoire si l'instruction a une adresse indirecte.
4. Exécutez l'instruction.


À la fin de l'étape 4, la commande revient à l'étape 1 pour recommencer le cycle pour l'instruction suivante. Le processus est répété indéfiniment sauf si une instruction HALT est rencontrée.




- L'ordinateur effectue le cycle d'instruction pour toujours! (ou au moins jusqu'à ce qu'il soit éteint, fait face à une erreur ou est invité à arrêter) **45**



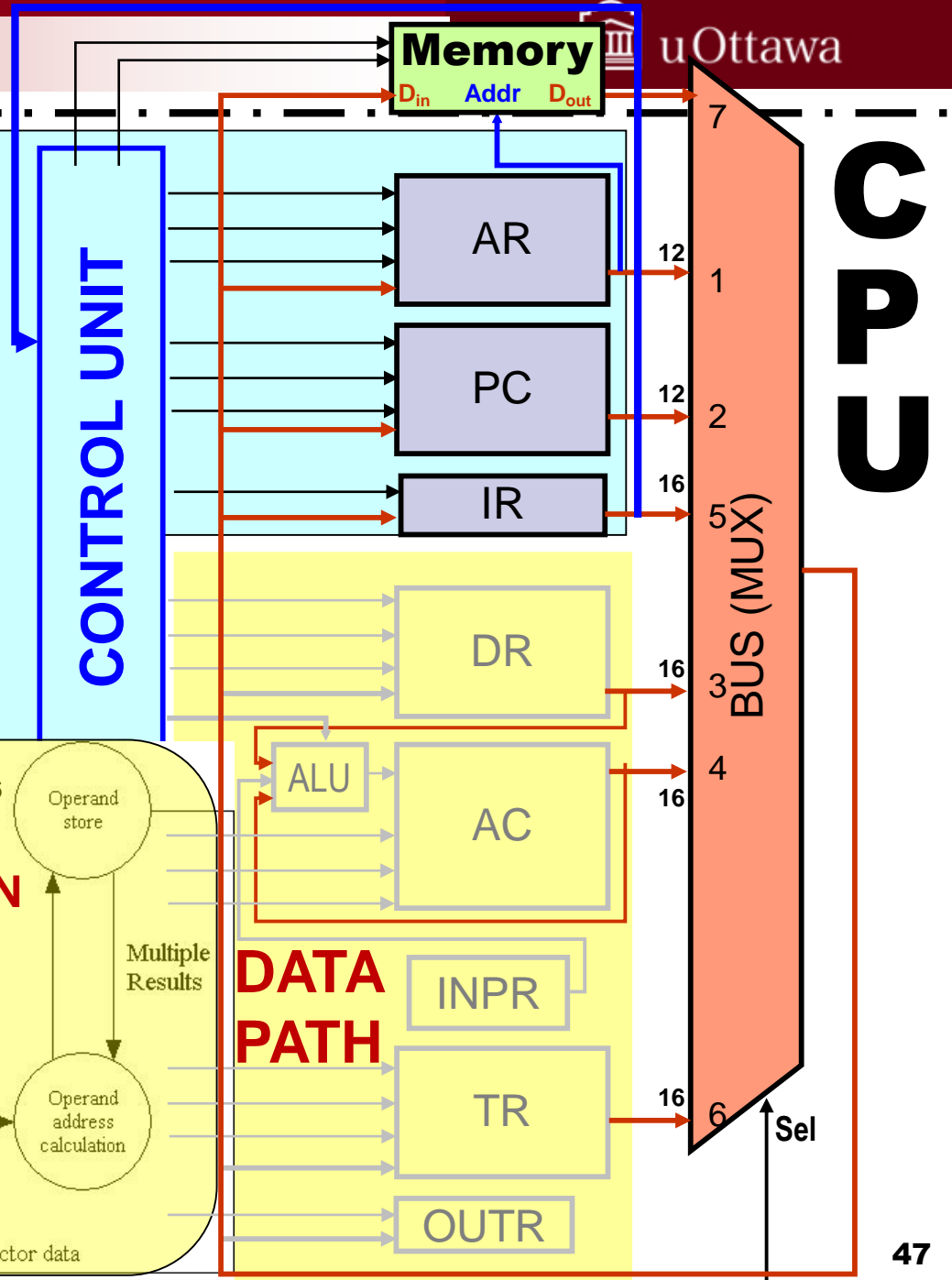1. **Fetch** instruction from memory location specified by PC to Instruction Register (IR)  
 $T_0: AR \leftarrow [PC]$  - Transfer contents of PC to Memory Address Register  
 $T_1: IR \leftarrow [M(AR)]$  - Fetch instruction = contents of addressed memory location  
 $PC \leftarrow PC + 1$  - PC incremented to point to the next instruction
  - $T_2$  Instruction decoded by **CU**
  2. **Execute** instruction held in IR
  - $T_3 \dots$
- Processus répété pour l'instruction suivante



# UPC

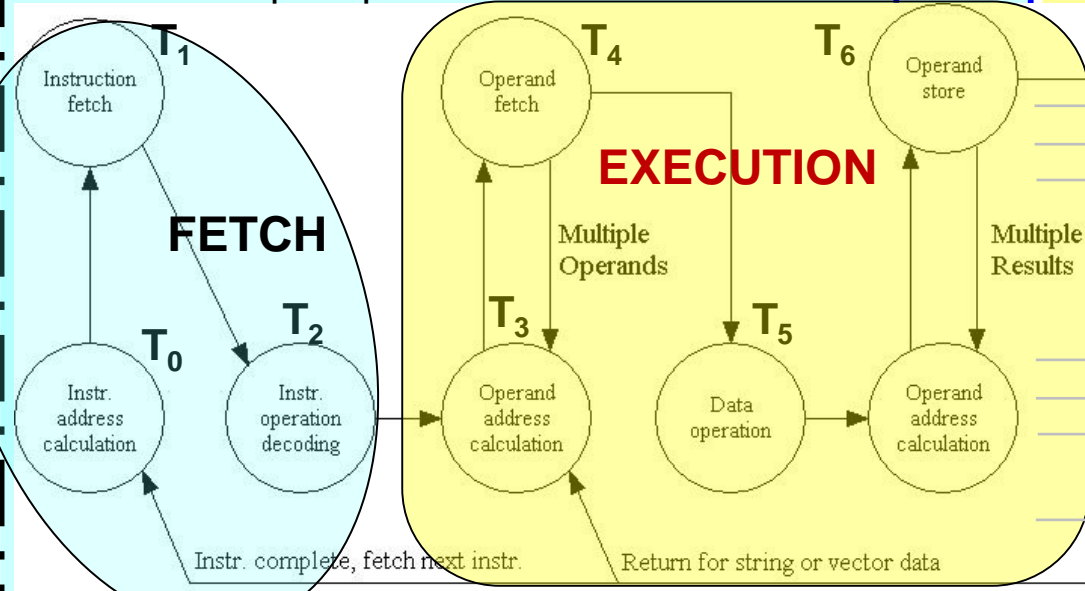

# Organigramme du cycle d'instruction




# CPU

FETCH

EXECUTION

The **FETCH** cycle ( $T_0, T_1, T_2$ ) is the same for all instructions

**RTL ASM#2**

 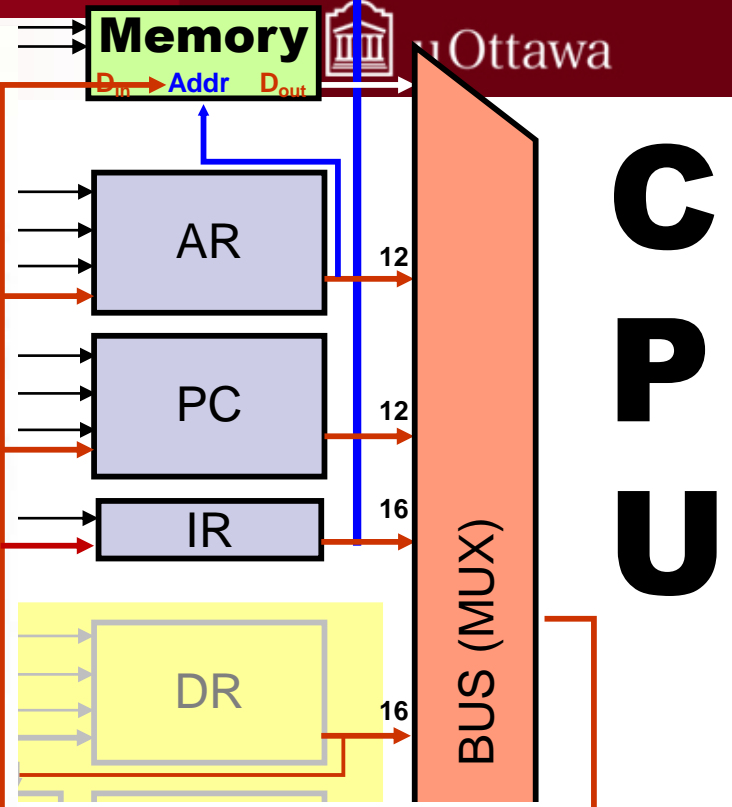 


The **EXECUTION** cycle ( $T_3, T_4, \dots$ ) is different for each instruction.

# Unité de contrôle du CPU






# CPU

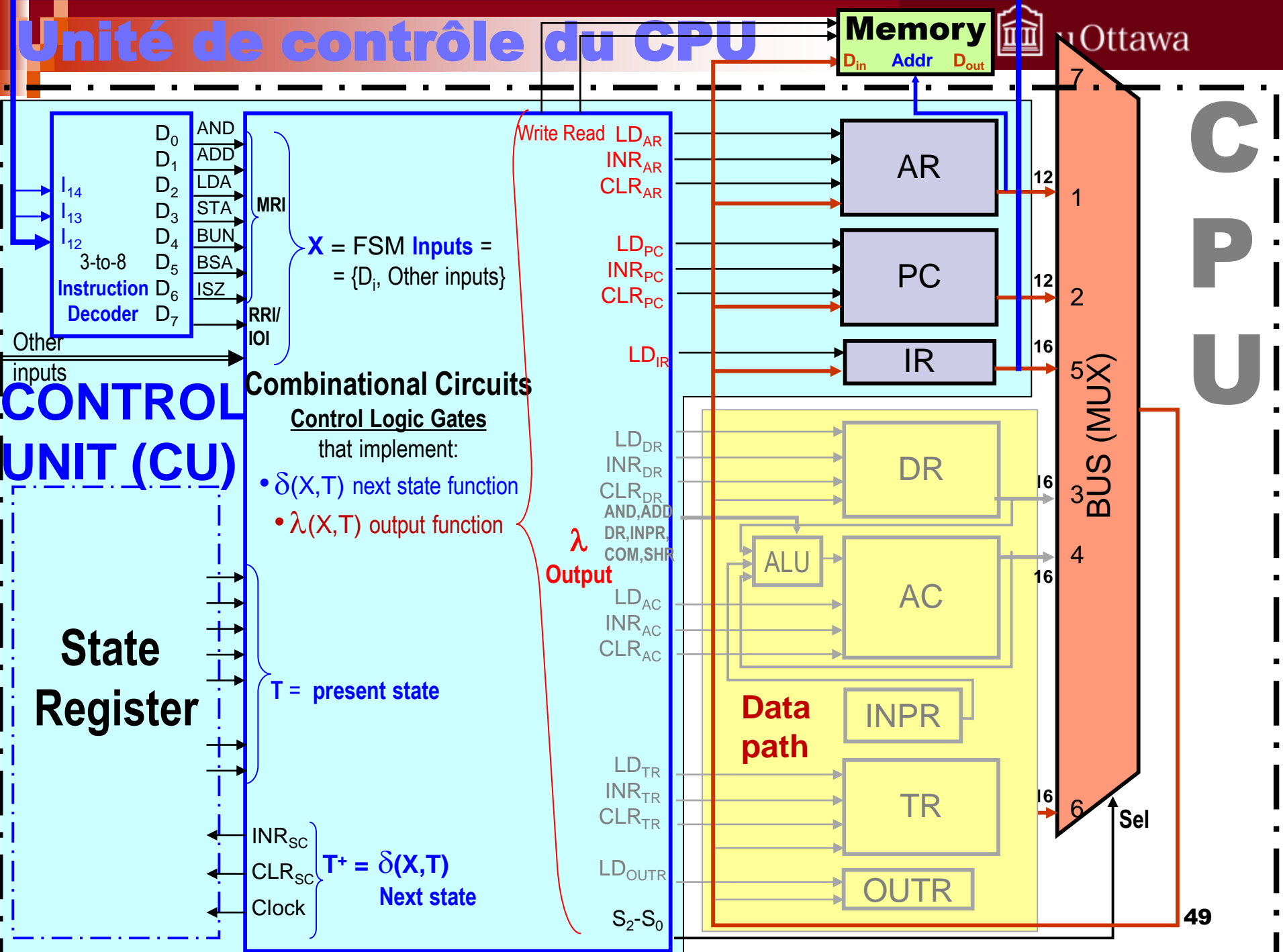


# Unité de contrôle du CPU (registre d'état + $\delta$ )

ASM#5.3

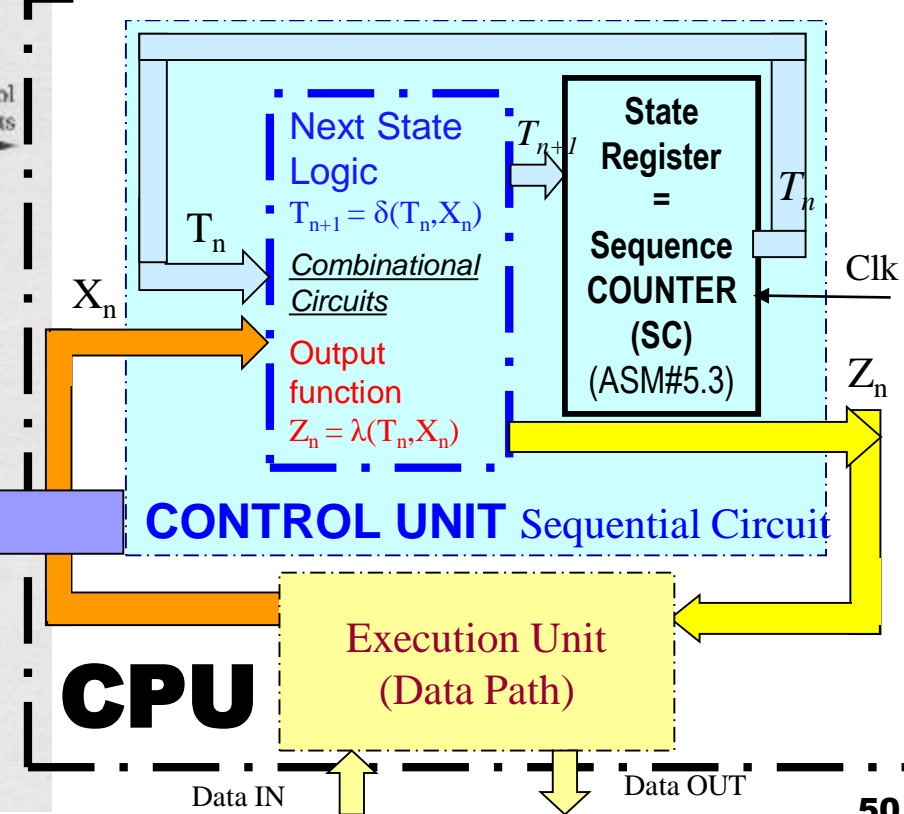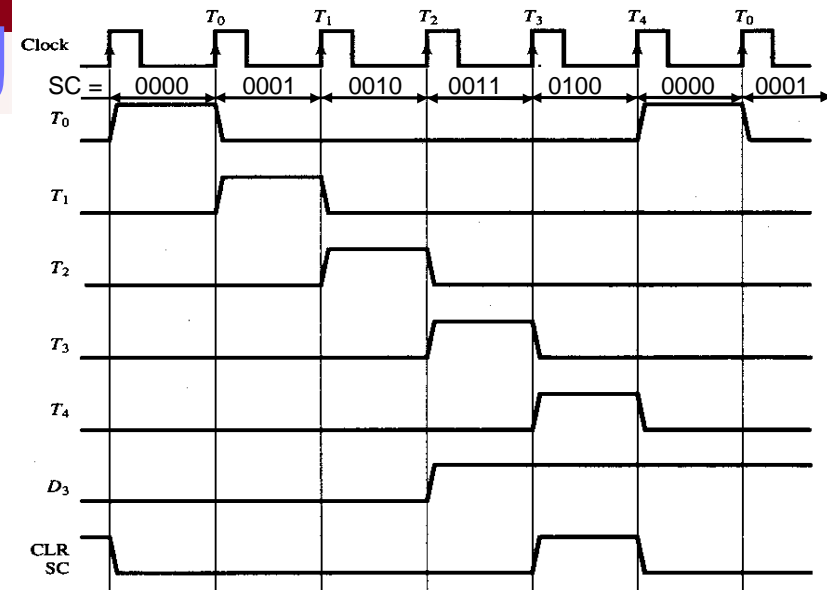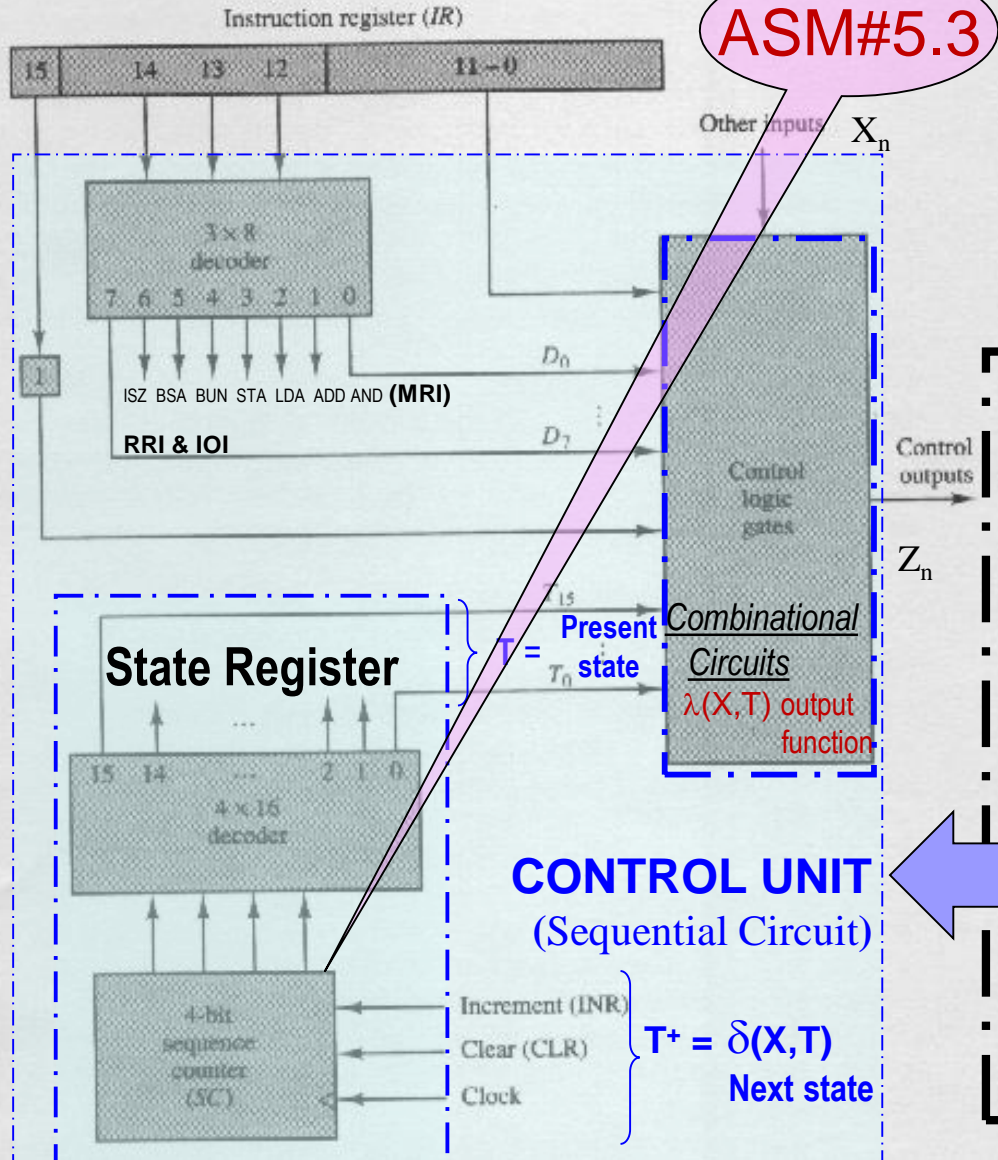

**CPU**

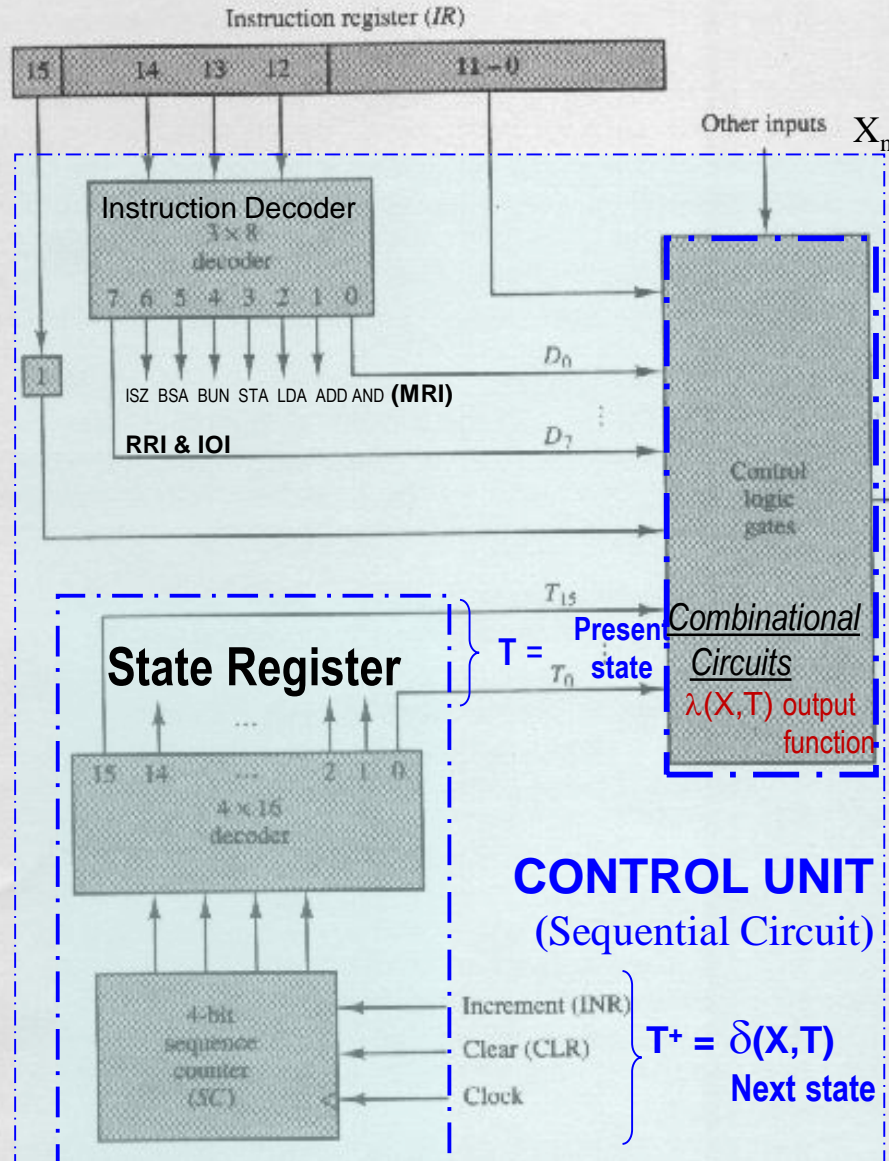
# Unité de contrôle du CPU (registre d'état + $\delta$ )



- L'unité de commande (CU) est un circuit séquentiel programmable dont les fonctions de transition( $\delta$ ) et de sortie ( $\lambda$ ) changent en fonction de l'instruction en cours  $I_{14}-I_0$ .
- CU consiste en un registre d'état (compteur de séquence SC + *décodeur* 4x16 ) et de circuits combinatoires qui calculent la fonction de sortie ( $\lambda$  - signaux de commande des multiplexeurs et registres du système) et la fonction de transition ( $\delta$  - CLR met à 0 SC à la fin de l'exécution de chaque instruction pour ramener SC à l'état initial  $T_0$ , pour l'instruction suivante).
- L'instruction en cours est lue de la mémoire et est stockée dans le registre d'instruction IR pendant son exécution.
- L'opcode  $IR_{14}IR_{13}IR_{12}$  à 3 bits est décodé à l'aide d'un décodeur 3 x 8 (*décodeur d'instruction*);
- Les sorties du décodeur d'instructions sont  $D_0 - D_7$ , chacune correspondant à une opération.
- $IR_{15}$  est transféré sur une bascule  $I$ .
- SC peut compter en binaire de 0 à 15. *Les sorties de SC sont décodées en 16 signaux de synchronisation  $T_0-T_{15}$*
- Les 12 bits les moins significatifs de IR,  $I$ ,  $D_0-D_7$ , et  $T_0 - T_{15}$ , sont tous transmis en tant qu'entrées aux portes de la logique de commande.



# C P U

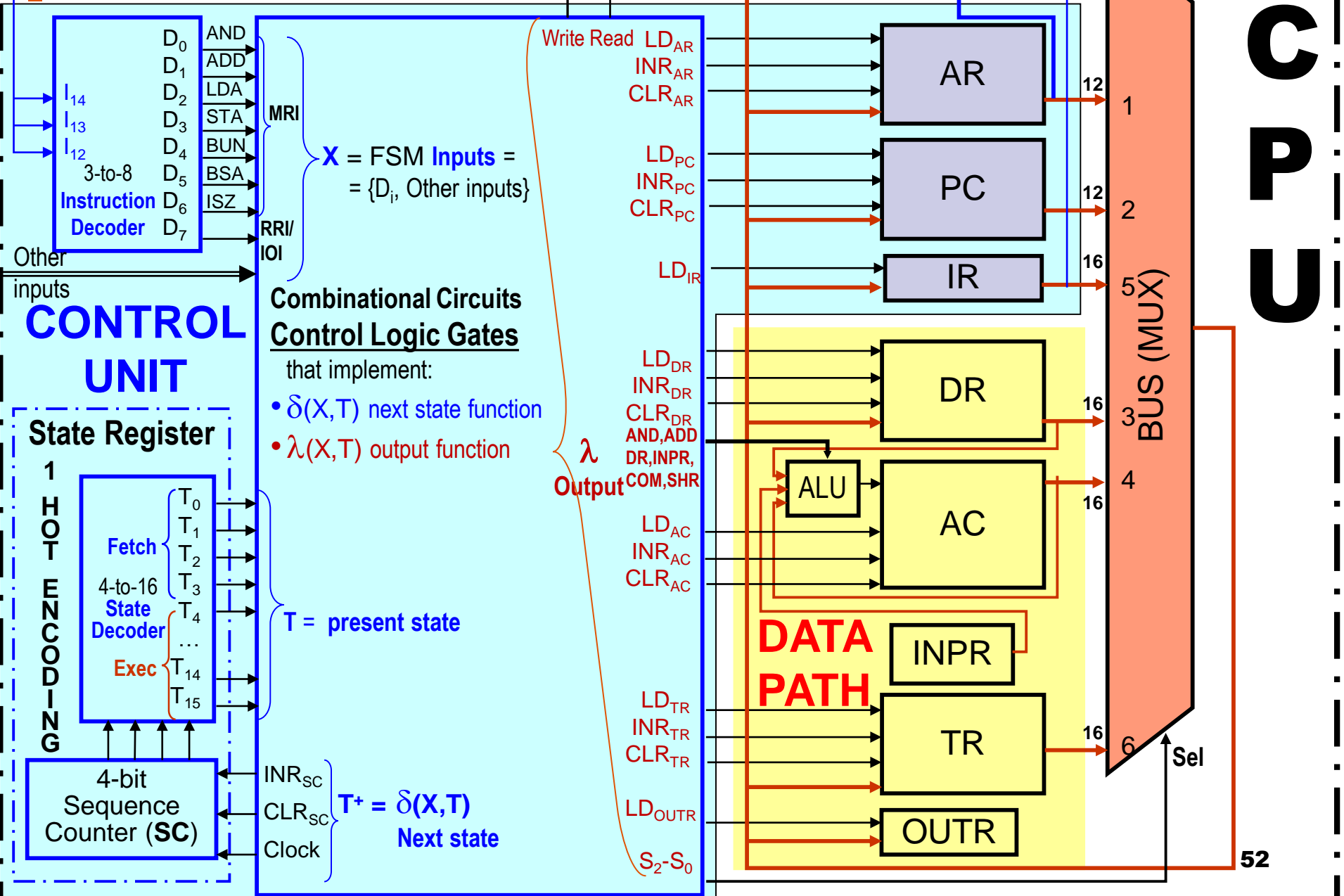

Spécifications détaillées de l'instruction  
RÉCUPÉRATION (FETCH) en  
RTL ASM (ASM # 2) et  
avec ASM détaillée (ASM # 4)

# UNITÉ DE CONTRÔLE ( $\lambda$ )



Puisque seul AR est connecté aux entrées d'adresse de la mémoire, nous devons transférer l'adresse du PC à AR, c'est-à-dire.

- Placez le contenu du PC sur le bus en faisant en sorte que les bits de sélection du bus  $S_2S_1S_0 = 010$ .
- Transférez le contenu du bus vers AR en activant l'entrée de commande LD de AR ( $LD_{AR}$ ).


**F**  
**E**  
**T**  
**T**  
**C**

**H**  
4-bit  
Sequence  
Counter  
(State Register)

**T<sub>0</sub>** Control Unit

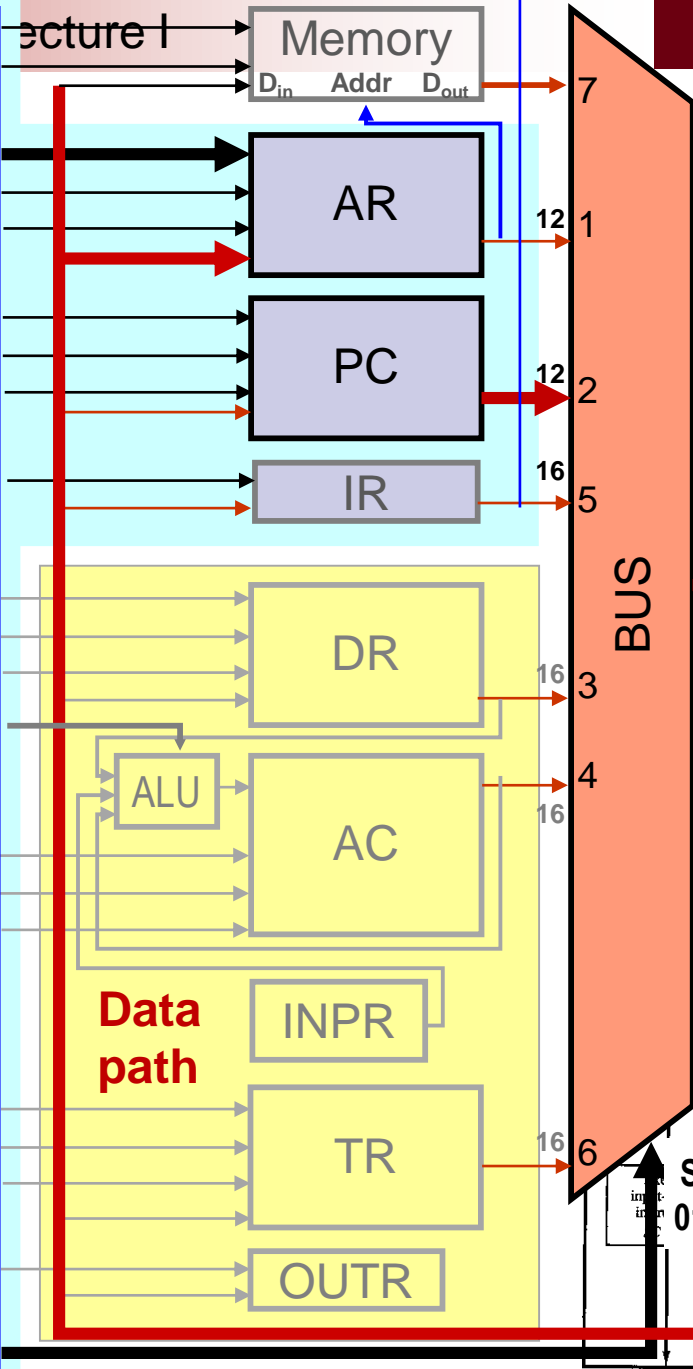 


ASM#4

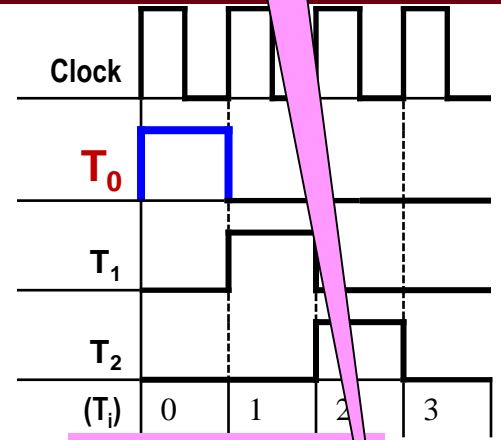

$T_0: AR \leftarrow PC$

ASM#2  
RTL

Control Signals



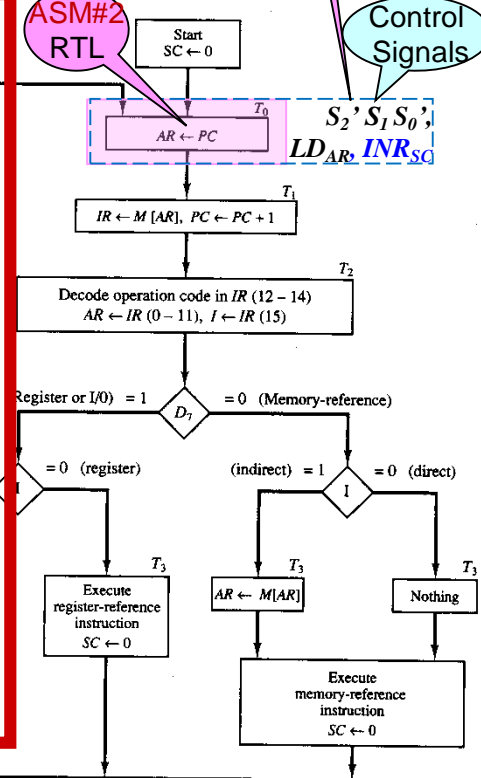





# ASM#4
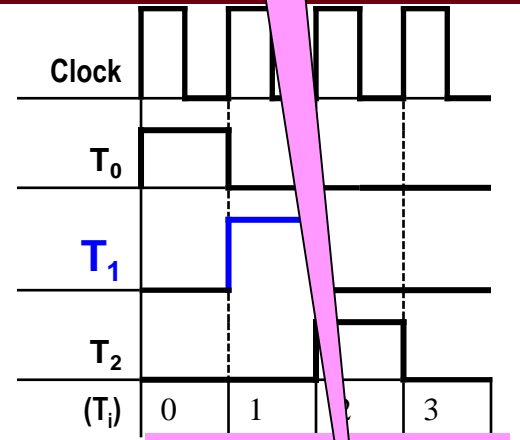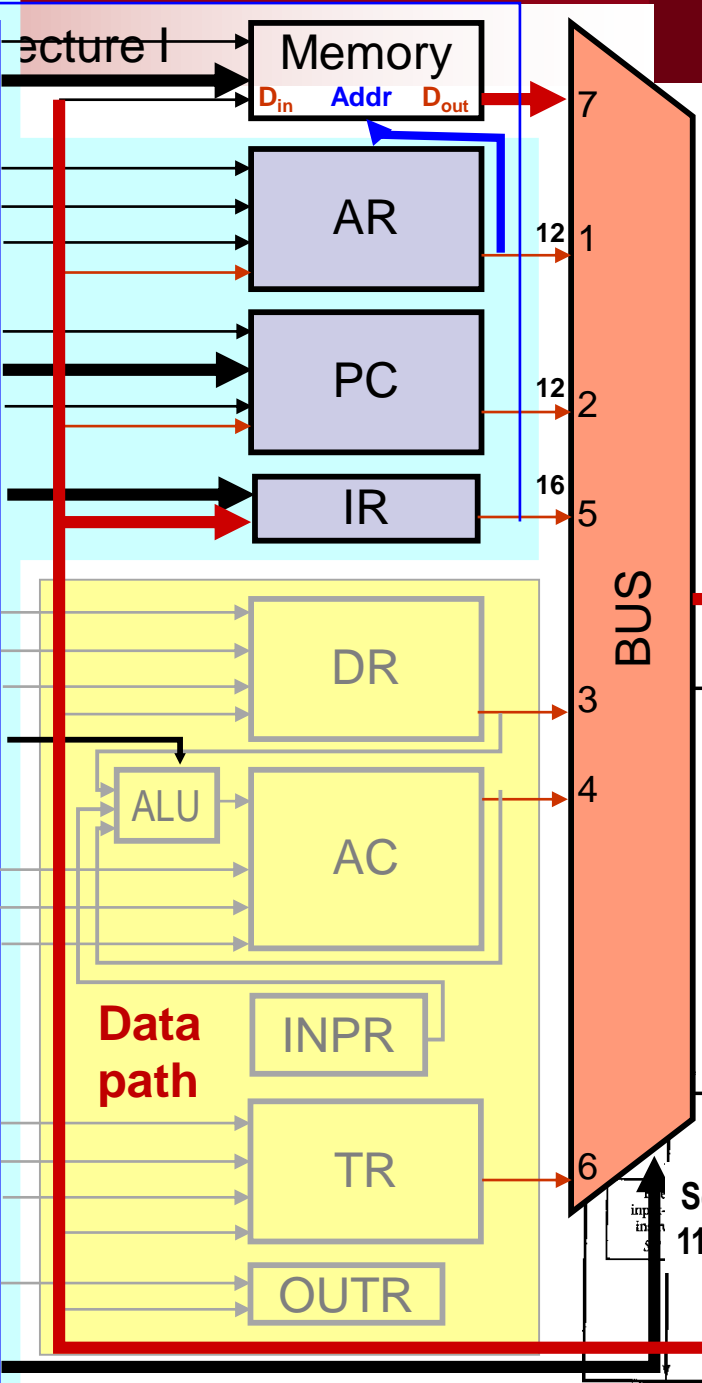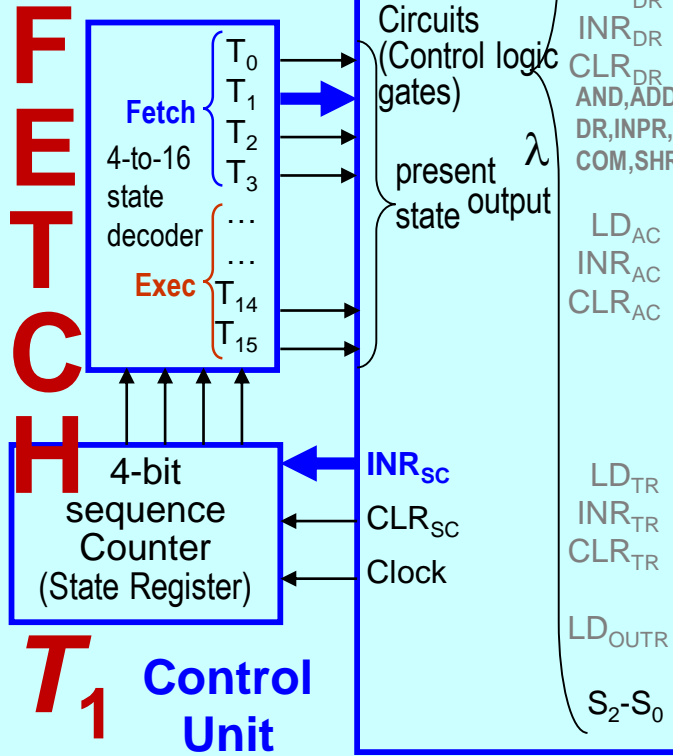
## UNITÉ DE CONTRÔLE ( $\lambda$ )

- L'instruction de lecture est transférée au registre IR dans  $T_1$ :
  1. Activer l'entrée de lecture de la mémoire.
  2. Placez le contenu de la mémoire sur le bus en faisant  $S_2S_1S_0 = 111$ .
  3. Transférez le contenu du bus vers IR en activant l'entrée LD de IR ( $LD_{IR}$ ).
- PC est incrémenté de 1 pour qu'il contienne l'adresse de l'instruction suivante du programme ( $INR_{PC}$ )






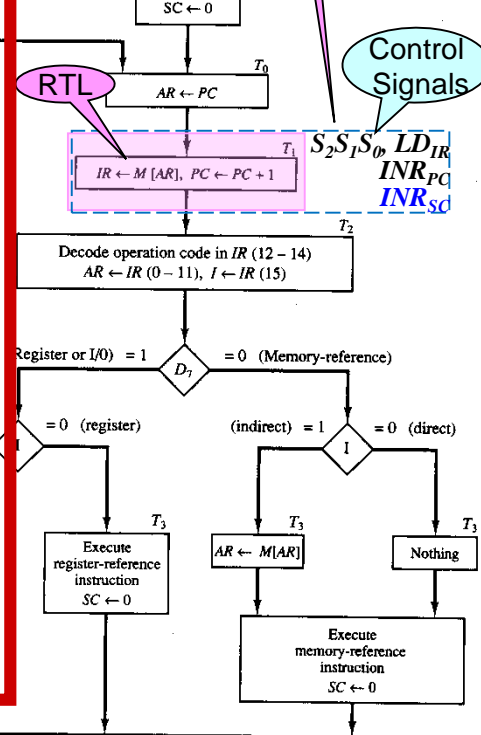$T_1: IR \leftarrow M[AR]$   
 $PC \leftarrow PC+1$








# ASM#4

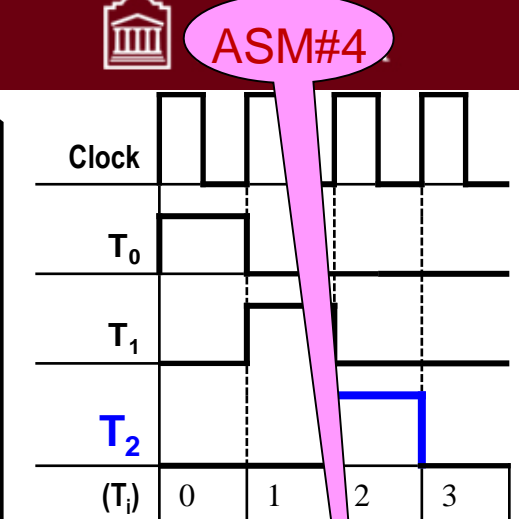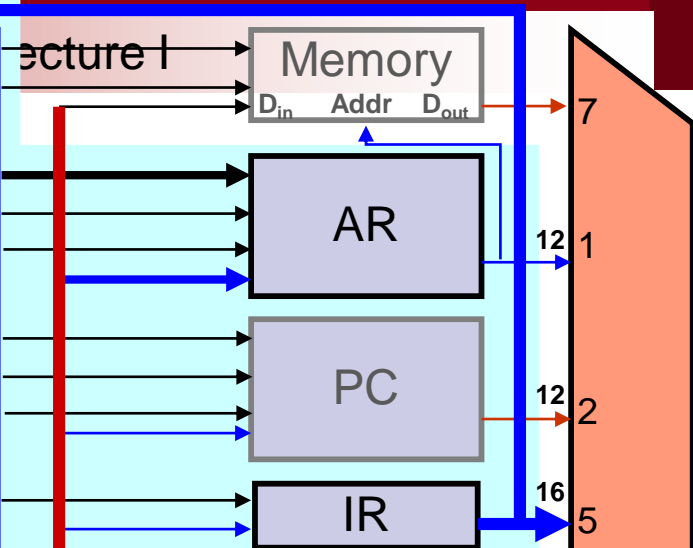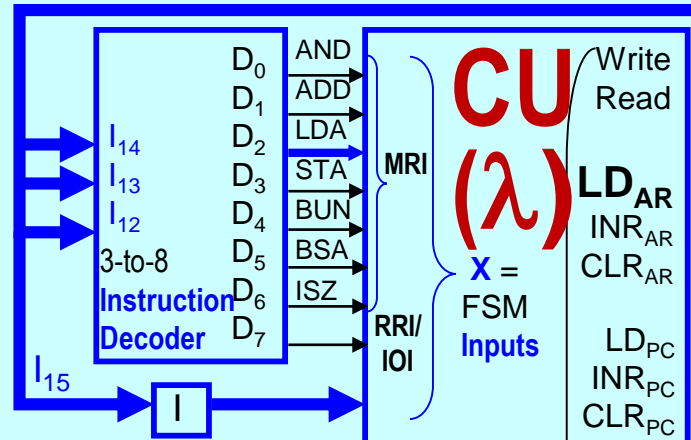

Maintenant que IR contient le code d'instruction, le code opération est décodé, le bit 15 de IR est transféré à la bascule I et la partie adresse de l'instruction (bits 0 à 11) est transférée à AR par LD<sub>AR</sub>.

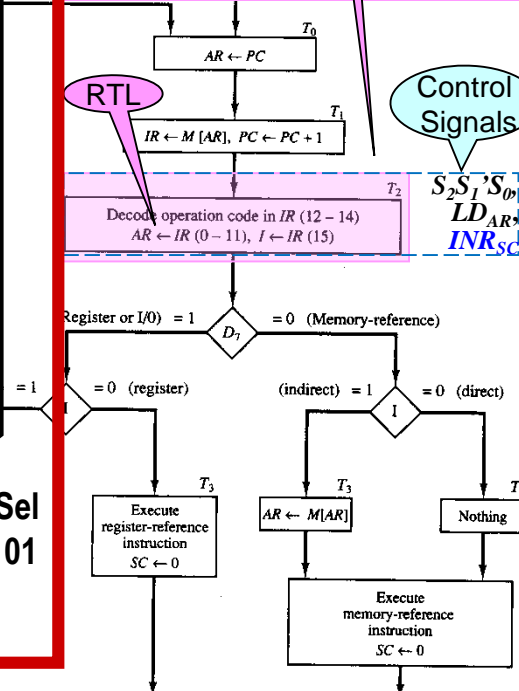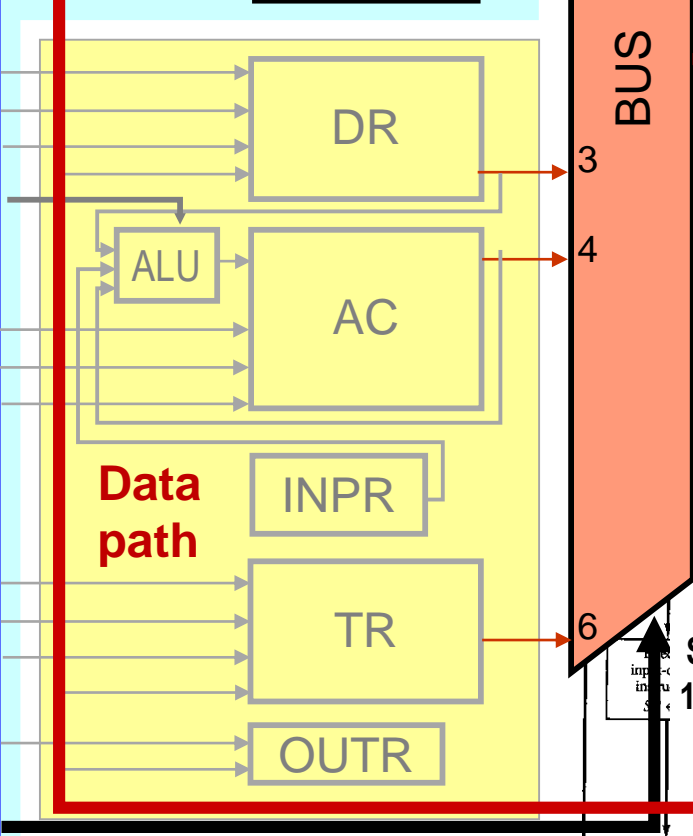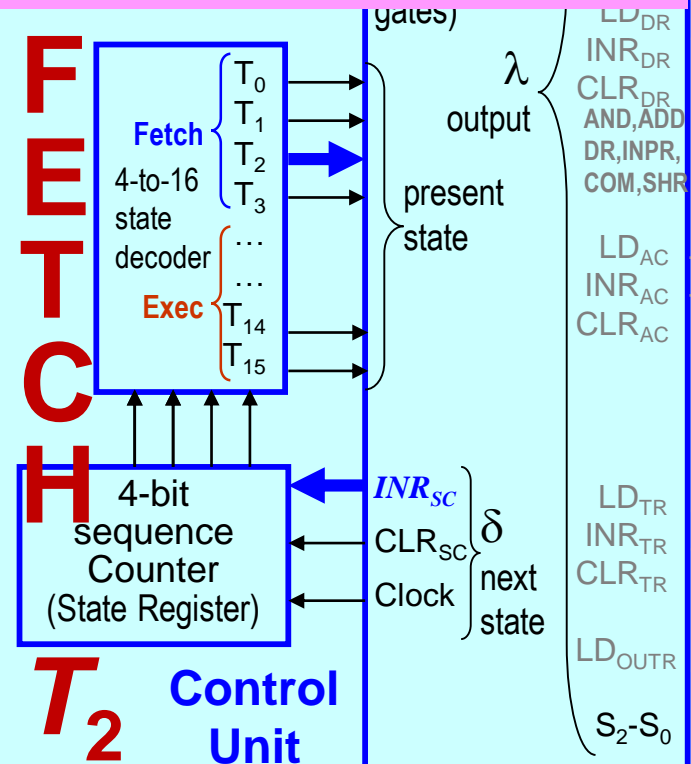T<sub>2</sub>: D<sub>i</sub> ← Decode IR(14-12)  
 AR ← IR(0-11)  
 I ← IR(15)




**T<sub>2</sub> Control Unit**

# Fetch&Decode

- Lorsqu'un programme est exécuté, le compteur de programme PC reçoit initialement l'adresse de la première instruction du programme et le compteur d'état SC est effacé, ce qui donne  $T_0=1$
- Après chaque impulsion d'horloge, SC est automatiquement incrémenté, de sorte que les signaux de synchronisation passent par les états  $T_0, T_1, T_2, \dots$  et que l'ASM avance
- Les micro-opérations des phases d'extraction et de décodage peuvent être spécifiées à l'aide des instructions RTL suivantes:


$T_0 : AR \leftarrow PC$   
 $T_1 : IR \leftarrow M[AR], PC \leftarrow PC + 1$   
 $T_2 : D_0, \dots, D_7 \leftarrow \text{Decode } IR(12 - 14),$   
 $AR \leftarrow IR(0 - 11), I \leftarrow IR(15)$

**RTL**  
**ASM#2**  
**Flowchart**

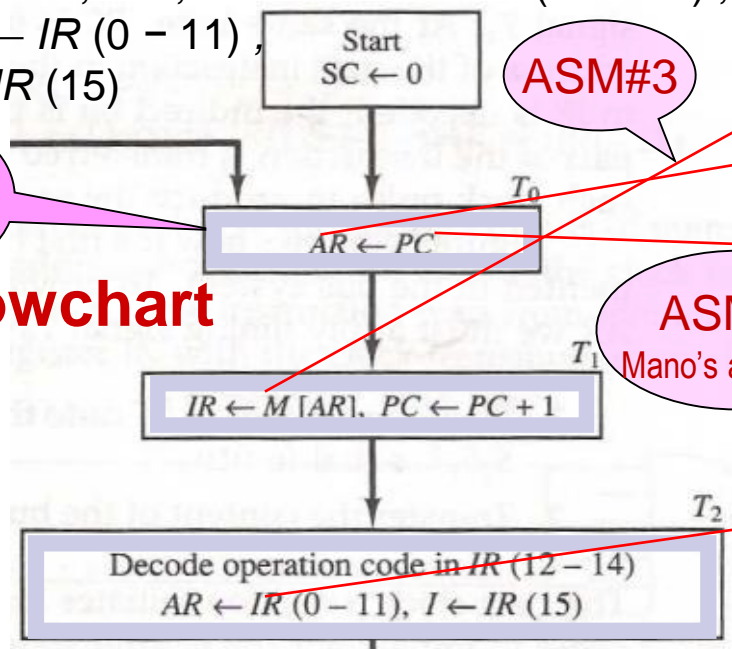

ASM#3

ASM#5  
 Mano's approach


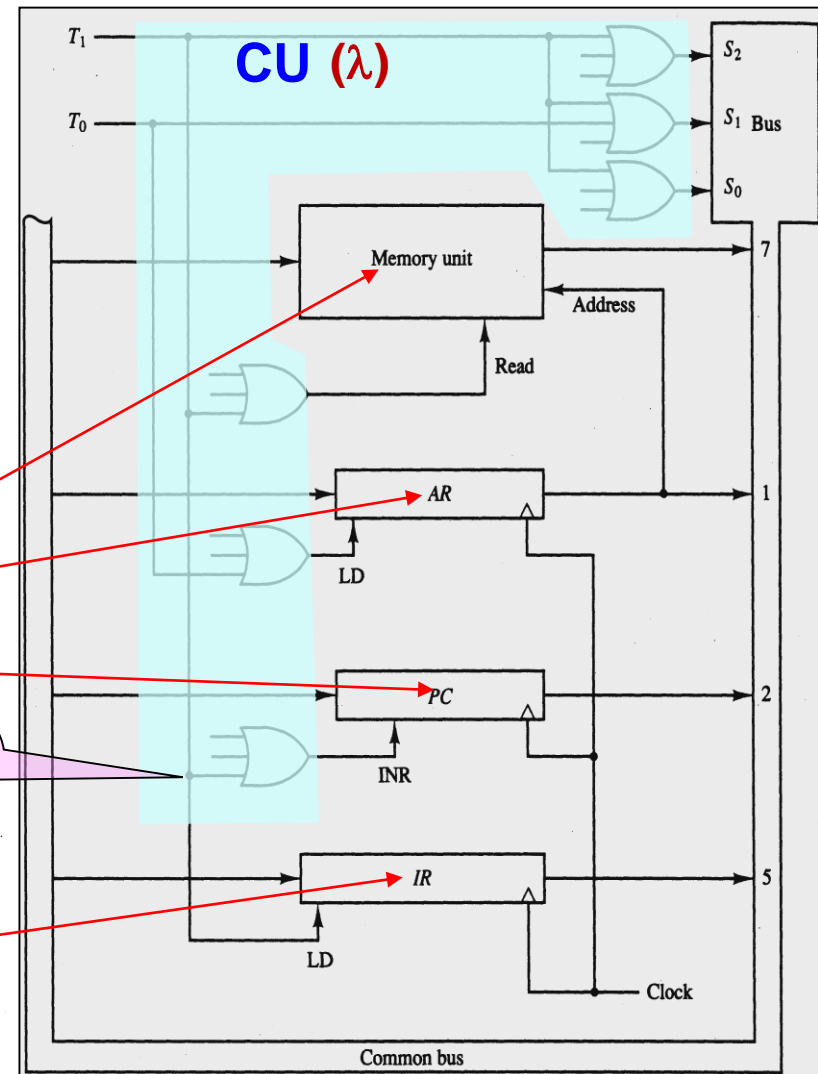


# Organigramme ASM # 2


# Approche du cycle d'instruction FSM

FETCH


EXECUTION

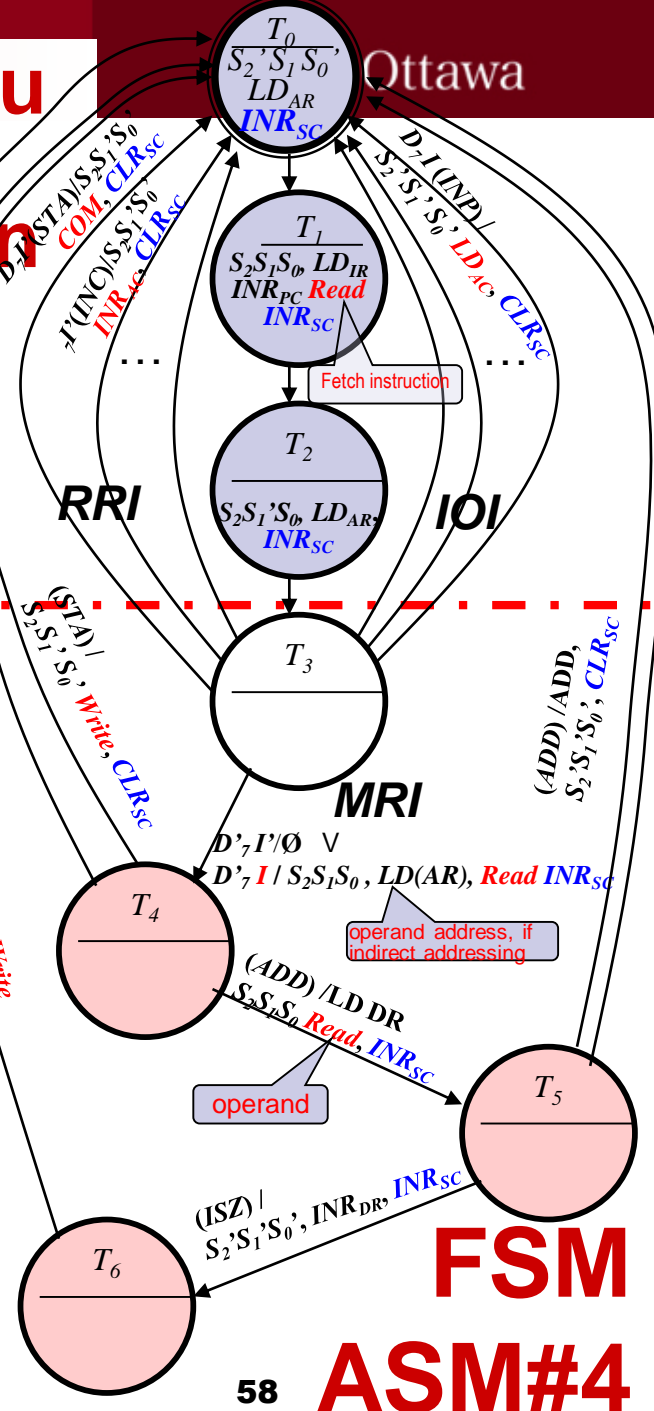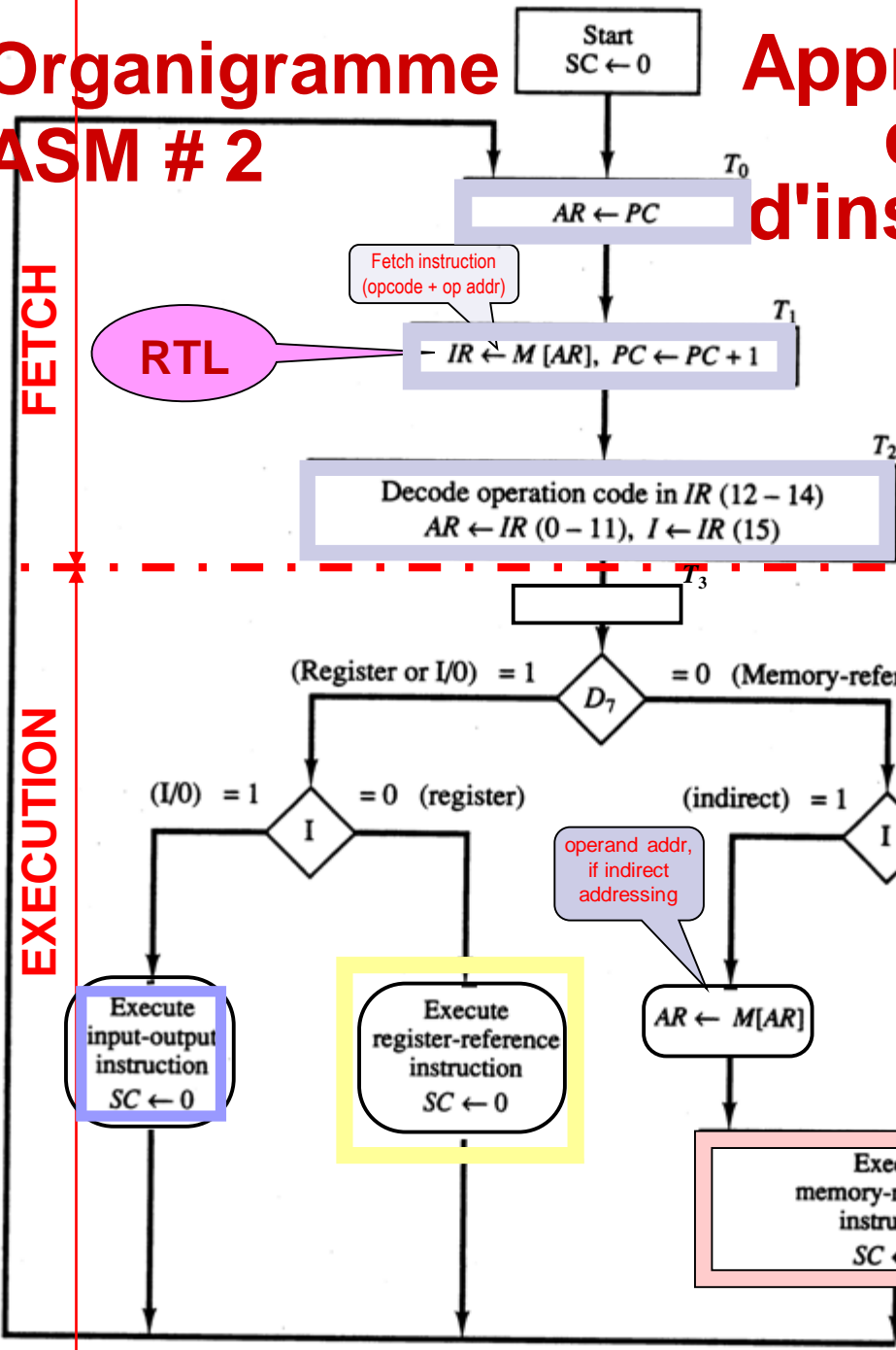

# FSM ASM#4

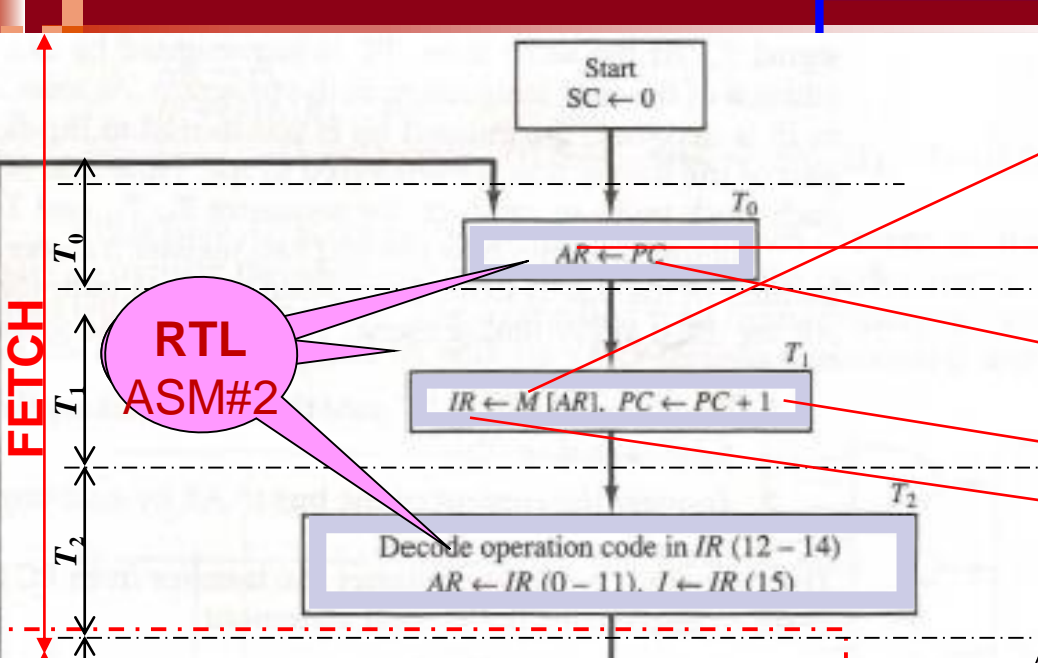


RTL  
ASM#2

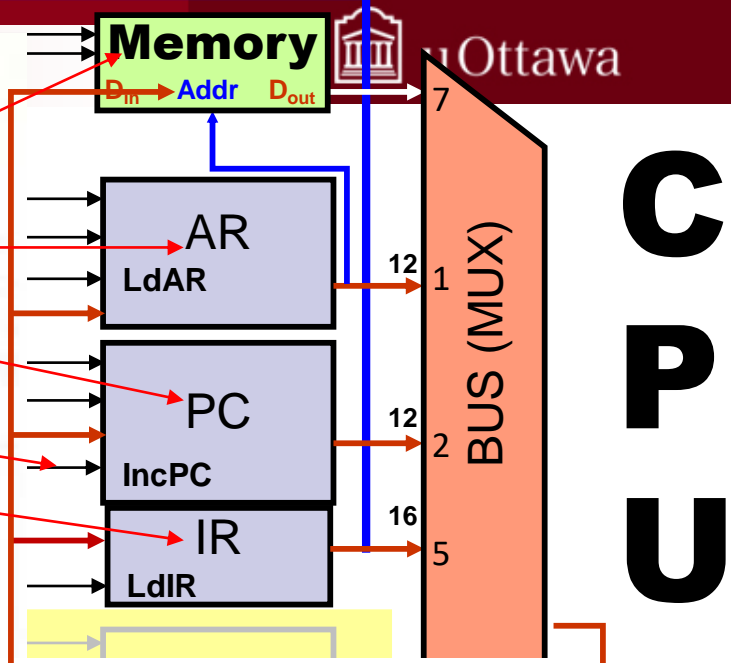

# Instruction FETCH et signaux de contrôle de synchronisation

ASM#3

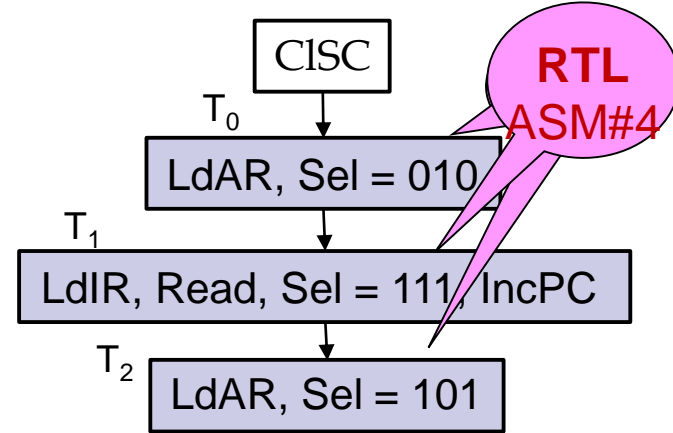


RTL  
ASM#4
 
## CU (λ)

ASM#5

$$\begin{aligned}
 \text{LdAR} &= T_0 + T_2 + \dots \\
 \text{LdIR} &= T_1 + \dots \\
 \text{Read} &= T_1 + \dots \\
 \text{Sel}_2 &= T_1 + T_2 + \dots \\
 \text{Sel}_1 &= T_0 + T_1 \dots \\
 \text{Sel}_0 &= T_1 + T_2 + \dots
 \end{aligned}$$



Impossible de terminer le projet faute de spécifications sur l'exécution des instructions!

Toutes les instructions détaillent les  
spécifications de EXECUTION en RTL  
ASM (ASM # 2)  
et détaillé ASM (ASM # 4)

# Déterminer le type d'instruction

- La récupération et le décodage des instructions ont lieu aux instants  $T_0$  à  $T_2$ .
- Pendant  $T_3$ , CU détermine le type d'instruction à lire dans la mémoire.
- Le segment suivant de l'organigramme ASM pour le cycle d'instruction présente une configuration initiale du cycle d'instruction.
- The following segment of the ASM flowchart for instruction cycle presents an initial configuration of the instruction cycle.
- $D_7 = (I \text{ opcode est } 000 \text{ à } 110)$  fait référence à une instruction de référence en mémoire.

Si  $I = 1$ , alors l'instruction porte un indirect adresse et l'adresse effective de l'opérande est lue en la transférant à AR.


- Les quatre opérations ayant lieu à l'heure  $T_3$  peuvent être symbolisées par:

$D_7' I T_3$  :  $AR \leftarrow M[AR]$

$D_7' I' T_3$  : Nothing

$D_7 I' T_3$  : Execute a **register-reference** instruction

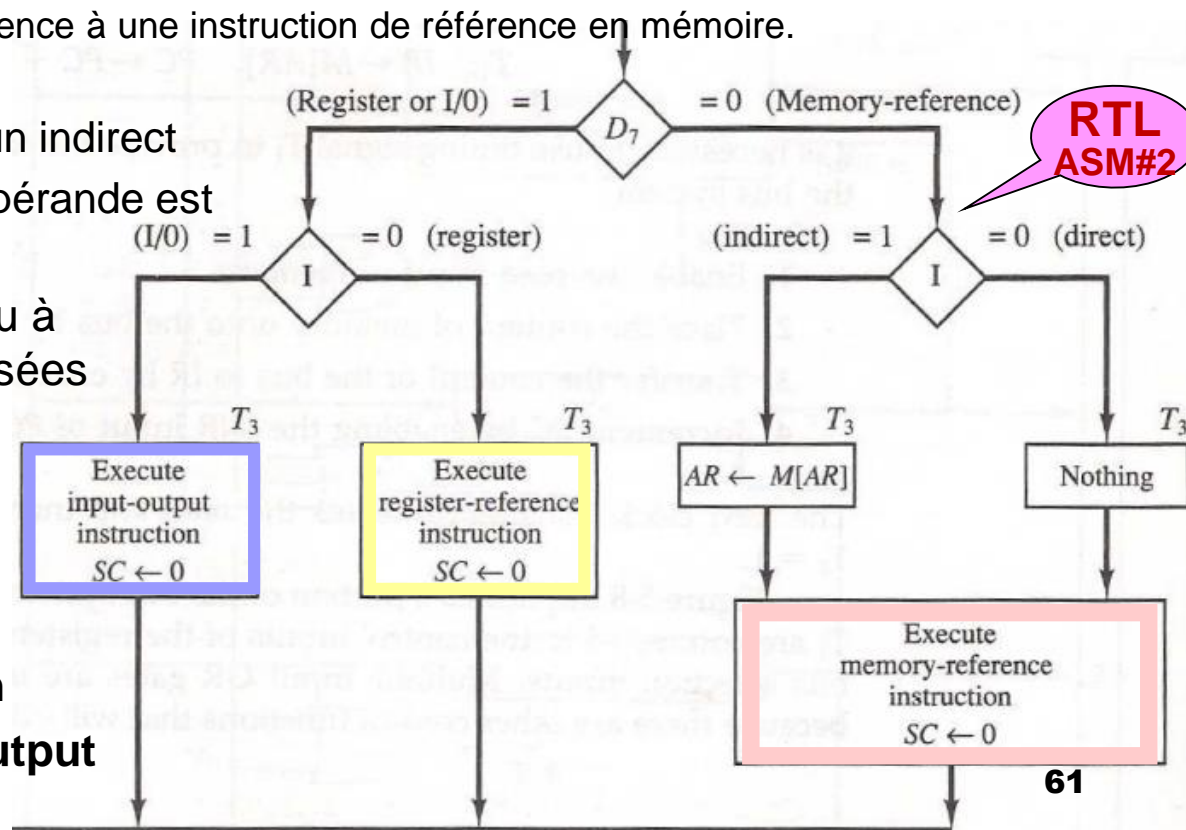$D_7 I T_3$  : Execute an **input-output** instruction



# Liste d'instructions d'ordinateurs de base (binaire)

$D_7$		$I_{15}=0$	$I_{15}=1$	<i>op code</i>			$I_{11}$	$I_{10}$	$I_9$	$I_8$	$I_7$	$I_6$	$I_5$	$I_4$	$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$
0	<i>mem</i>	<b>MRI</b> Direct Addr.	<b>MRI</b> Indirect Addr.	x	x	x	Memory			A	D	D	R	E	S	S		
1	<i>reg</i>	<b>RRI</b>	<b>IOI</b>	1	1	1	C			o	d	e	Extension					

$D_7$	<i>Instr.</i> <i>Dec</i>	Addressing Mode		<i>op code</i>			$I_{11}$	$I_{10}$	$I_9$	$I_8$	$I_7$	$I_6$	$I_5$	$I_4$	$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$
		$I_{15}=0$	$I_{15}=1$	$I_{14}$	$I_{13}$	$I_{12}$												
		<b>MRI</b> Direct Addr.	<b>MRI</b> Indirect Addr.				Memory			A	D	D	R	E	S	S		
$D_7=0$ <i>mem</i>	$D_0$	<b>AND</b> =\$0addr	<b>AND<sub>i</sub></b> =\$8(addr)	0	0	0	$AR_{11}$	$AR_{10}$	$AR_9$	$AR_8$	$AR_7$	$AR_6$	$AR_5$	$AR_4$	$AR_3$	$AR_2$	$AR_1$	$AR_0$
	$D_1$	<b>ADD</b> =\$1addr	<b>ADD<sub>i</sub></b> =\$9(addr)	0	0	1	$AR_{11}$	$AR_{10}$	$AR_9$	$AR_8$	$AR_7$	$AR_6$	$AR_5$	$AR_4$	$AR_3$	$AR_2$	$AR_1$	$AR_0$
	$D_2$	<b>LDA</b> =\$2addr	<b>LDA<sub>i</sub></b> =\$A(addr)	0	1	0	$AR_{11}$	$AR_{10}$	$AR_9$	$AR_8$	$AR_7$	$AR_6$	$AR_5$	$AR_4$	$AR_3$	$AR_2$	$AR_1$	$AR_0$
	$D_3$	<b>STA</b> =\$3addr	<b>STA<sub>i</sub></b> =\$B(addr)	0	1	1	$AR_{11}$	$AR_{10}$	$AR_9$	$AR_8$	$AR_7$	$AR_6$	$AR_5$	$AR_4$	$AR_3$	$AR_2$	$AR_1$	$AR_0$
	$D_4$	<b>BUN</b> =\$4addr	<b>BUN<sub>i</sub></b> =\$C(addr)	1	0	0	$AR_{11}$	$AR_{10}$	$AR_9$	$AR_8$	$AR_7$	$AR_6$	$AR_5$	$AR_4$	$AR_3$	$AR_2$	$AR_1$	$AR_0$
	$D_5$	<b>BSA</b> =\$5addr	<b>BSA<sub>i</sub></b> =\$D(addr)	1	0	1	$AR_{11}$	$AR_{10}$	$AR_9$	$AR_8$	$AR_7$	$AR_6$	$AR_5$	$AR_4$	$AR_3$	$AR_2$	$AR_1$	$AR_0$
	$D_6$	<b>ISZ</b> =\$6addr	<b>ISZ<sub>i</sub></b> =\$E(addr)	1	1	0	$AR_{11}$	$AR_{10}$	$AR_9$	$AR_8$	$AR_7$	$AR_6$	$AR_5$	$AR_4$	$AR_3$	$AR_2$	$AR_1$	$AR_0$
$D_7=1$ <i>reg</i>		<b>RRI</b>	<b>IOI</b>	1	1	1	C			o	d	e	Extension					
	$D_7$	<b>CLA</b> =\$7800	<b>INP</b> =\$F800	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	$D_7$	<b>CLE</b> =\$7400	<b>OUT</b> =\$F400	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	$D_7$	<b>CMA</b> =\$7200	<b>SKI</b> =\$F200	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	$D_7$	<b>CME</b> =\$7100	<b>SKO</b> =\$F100	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	$D_7$	<b>CIR</b> =\$7080	<b>ION</b> =\$F080	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	$D_7$	<b>CIL</b> =\$7040	<b>IOF</b> =\$F040	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	$D_7$	<b>INC</b> =\$7020	n/a	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	$D_7$	<b>SPA</b> =\$7010	n/a	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	$D_7$	<b>SNA</b> =\$7008	n/a	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	$D_7$	<b>SZA</b> =\$7004	n/a	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	$D_7$	<b>SZE</b> =\$7002	n/a	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	$D_7$	<b>HLT</b> =\$7001	n/a	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Binary encoding

One-hot (bit-per-state) encoding “addr” = 12 bit address of the operand  
“(addr)” = address of the operand address

# Cycle d'instruction (EXEC)

## Instructions de référence de registre (Register-Reference Instructions, RRI)

From the Instruction List:  $I_{14}I_{13}I_{12} = 111 \Rightarrow D_7 = 1$   
 $I_{15} = I = 0$


RTL  
ASM#2

register

$D_7I'T_3 = r$  (common to all register-reference instructions)  
 $IR(i) = B_i$  [bit in  $IR(0-11)$  that specifies the operation]

	$r$ :	$SC \leftarrow 0$	Clear SC
CLA	$rB_{11}$ :	$AC \leftarrow 0$	Clear AC
CLE	$rB_{10}$ :	$E \leftarrow 0$	Clear E
CMA	$rB_9$ :	$AC \leftarrow \overline{AC}$	Complement AC
CME	$rB_8$ :	$E \leftarrow \overline{E}$	Complement E
CIR	$rB_7$ :	$AC \leftarrow \text{shr } AC, AC(15) \leftarrow E, E \leftarrow AC(0)$	Circulate right
CIL	$rB_6$ :	$AC \leftarrow \text{shl } AC, AC(0) \leftarrow E, E \leftarrow AC(15)$	Circulate left
INC	$rB_5$ :	$AC \leftarrow AC + 1$	Increment AC
SPA	$rB_4$ :	If $(AC(15) = 0)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$	Skip if positive
SNA	$rB_3$ :	If $(AC(15) = 1)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$	Skip if negative
SZA	$rB_2$ :	If $(AC = 0)$ then $PC \leftarrow PC + 1$	Skip if AC zero
SZE	$rB_1$ :	If $(E = 0)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$	Skip if E zero
HLT	$rB_0$ :	$S \leftarrow 0$ ( $S$ is a start-stop flip-flop)	Halt computer

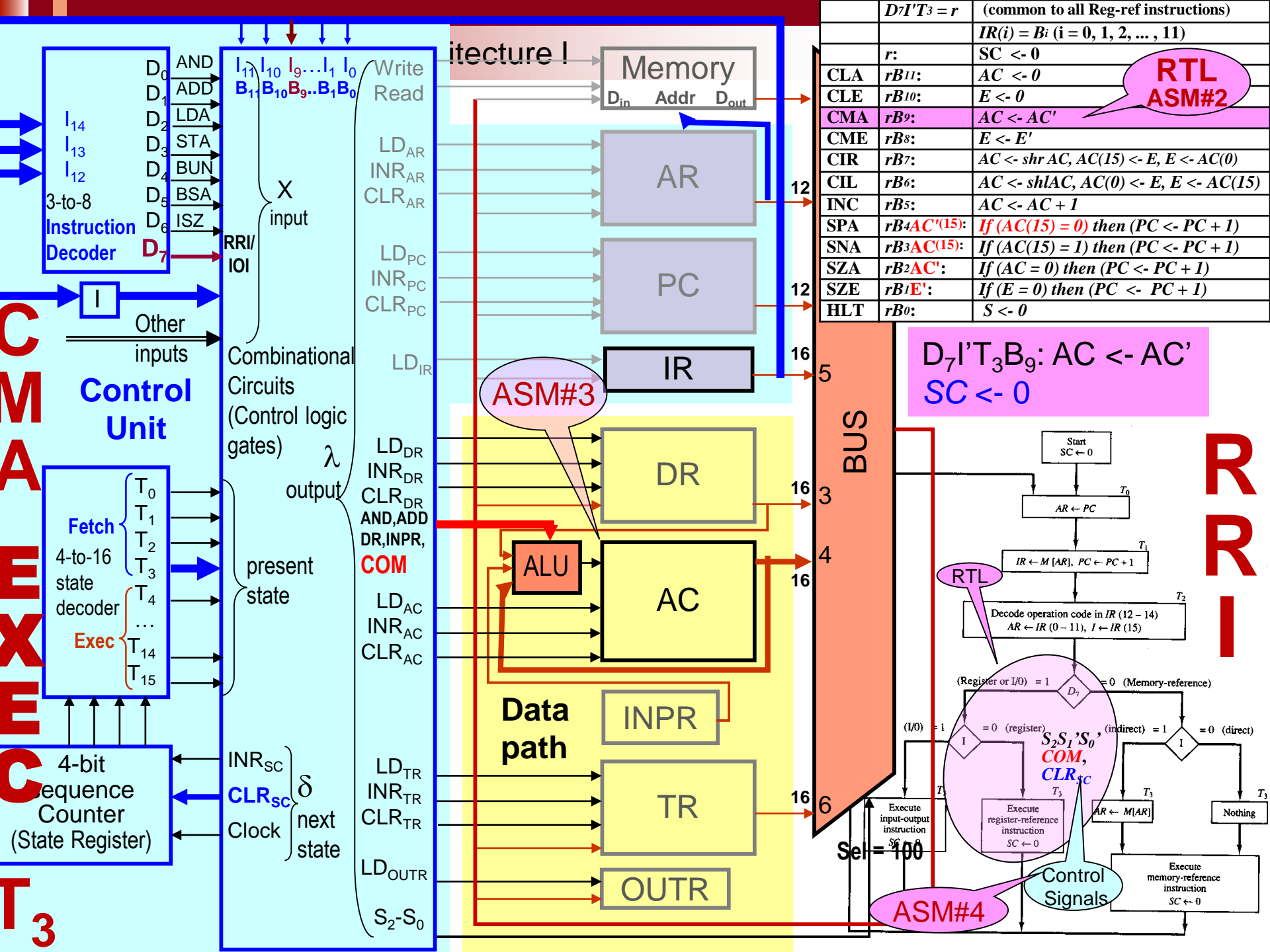Every Register-Reference Instruction is executed during  $T_3$



# Cycle d'instruction (EXEC)

## Instructions de référence de mémoire (Memory-Reference Instructions, MRI)

From the Instruction List:

$$I_{14}I_{13}I_{12} = [000 - 110] \Rightarrow D_i = 1, i = \{0 \dots 6\}$$

- $I_{15} = I = 0 \Rightarrow$  direct addressing
- $I_{15} = I = 1 \Rightarrow$  indirect addressing

RTL  
ASM#2

(Register or I/O) = 1

= 0 (Memory-reference)

(indirect) = 1

= 0 (direct)

RTL  
ASM#2


$T_3$

$AR \leftarrow M[AR]$

Nothing

Execute  
memory-reference  
instruction  
 $SC \leftarrow 0$



Symbol	Operation decoder	Symbolic description
AND	$D_0$	$AC \leftarrow AC \wedge M[AR]$
ADD	$D_1$	$AC \leftarrow AC + M[AR], E \leftarrow C_{out}$
LDA	$D_2$	$AC \leftarrow M[AR]$
STA	$D_3$	$M[AR] \leftarrow AC$
BUN	$D_4$	$PC \leftarrow AR$
BSA	$D_5$	$M[AR] \leftarrow PC, PC \leftarrow AR + 1$
ISZ	$D_6$	$M[AR] \leftarrow M[AR] + 1,$ If $M[AR] + 1 = 0$ then $PC \leftarrow PC + 1$

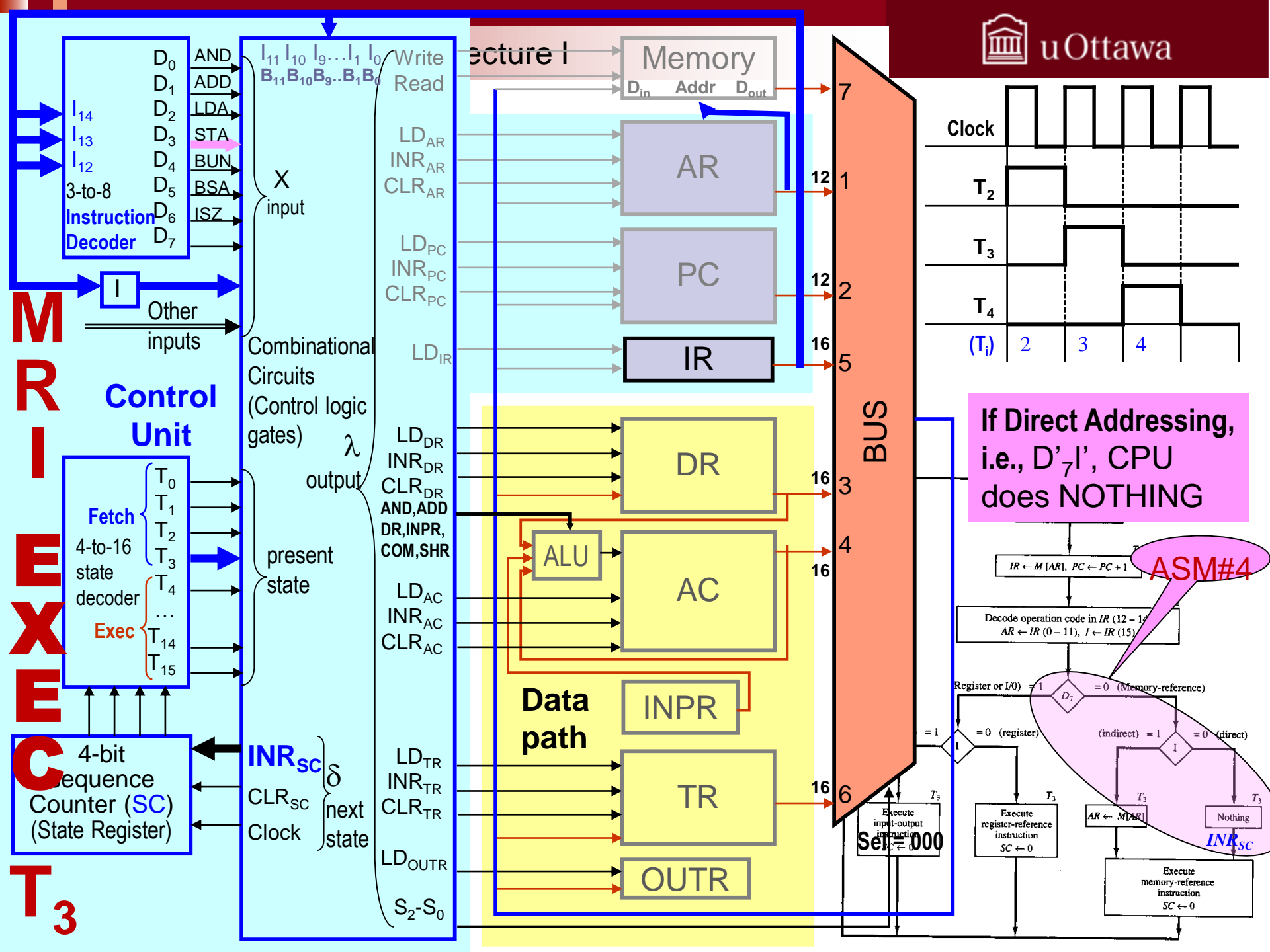


# Memory-Reference Instructions EXEC

AND  $D_0$   $AC \leftarrow AC \wedge M[AR]$   
 ADD  $D_1$   $AC \leftarrow AC + M[AR], E \leftarrow C_{out}$   
 LDA  $D_2$   $AC \leftarrow M[AR]$   
 STA  $D_3$   $M[AR] \leftarrow AC$

RTL  
ASM#2

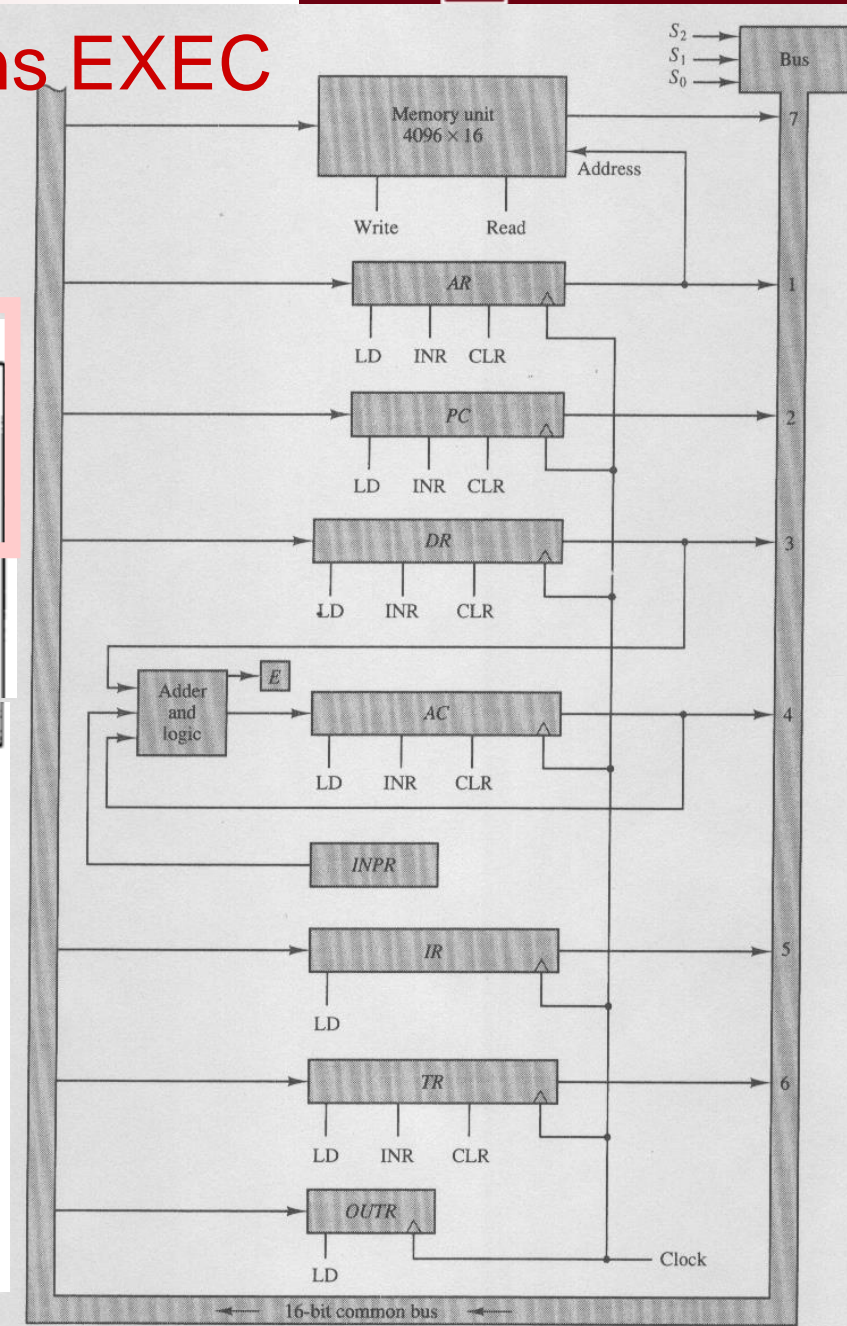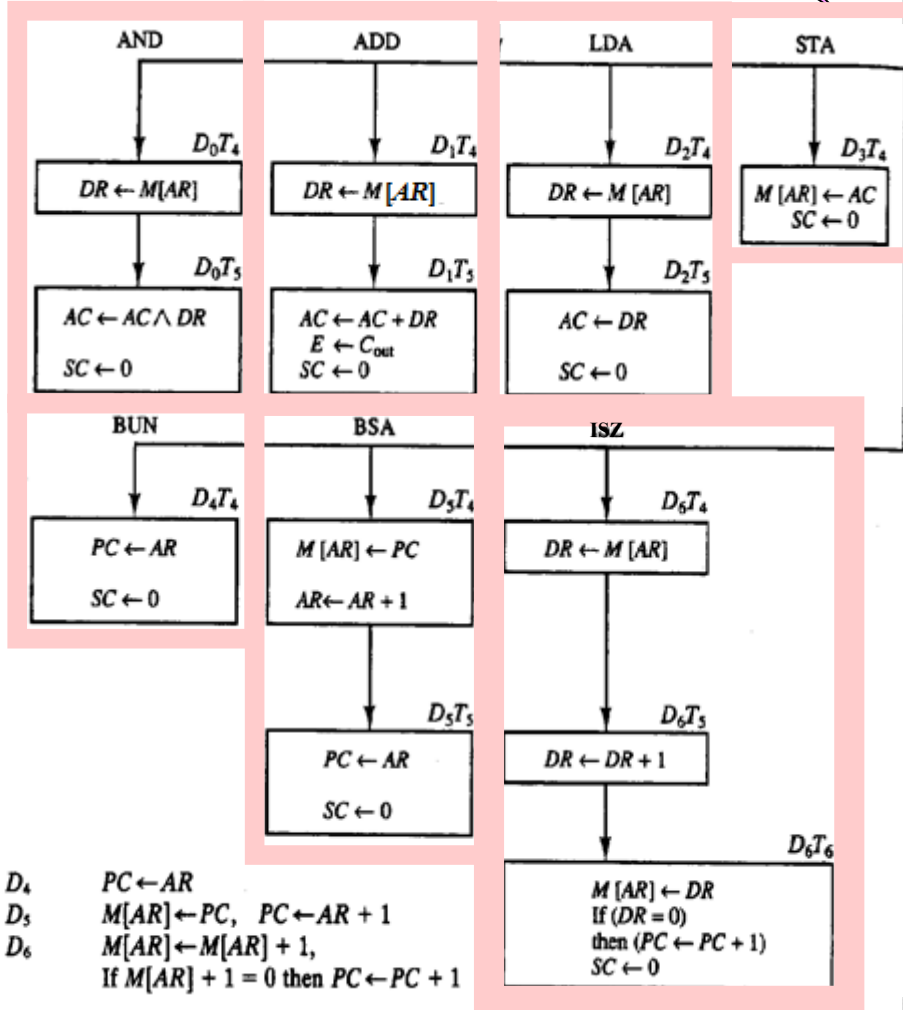

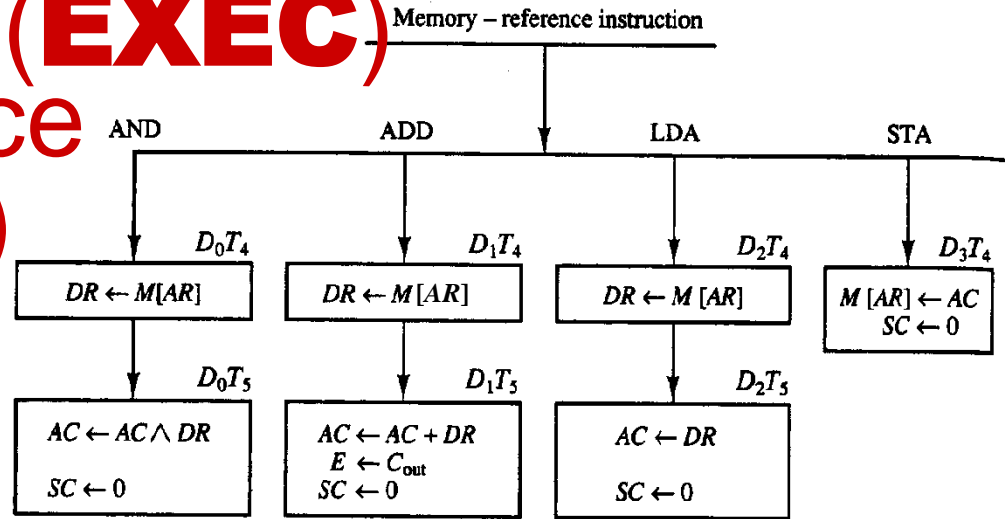
# Instruction Cycle (EXEC) Memory-Reference Instructions (MRI)



Symbol	Operation decoder	ASM#1	Symbolic description
AND	D <sub>0</sub>		$AC \leftarrow AC \wedge M[AR]$
ADD	D <sub>1</sub>		$AC \leftarrow AC + M[AR], E \leftarrow C_{out}$
LDA	D <sub>2</sub>		$AC \leftarrow M[AR]$
STA	D <sub>3</sub>		$M[AR] \leftarrow AC$
BUN	D <sub>4</sub>		$PC \leftarrow AR$
BSA	D <sub>5</sub>		$M[AR] \leftarrow PC, PC \leftarrow AR + 1$
ISZ	D <sub>6</sub>		$M[AR] \leftarrow M[AR] + 1,$ If $M[AR] + 1 = 0$ then $PC \leftarrow PC + 1$

← From the Instruction List:

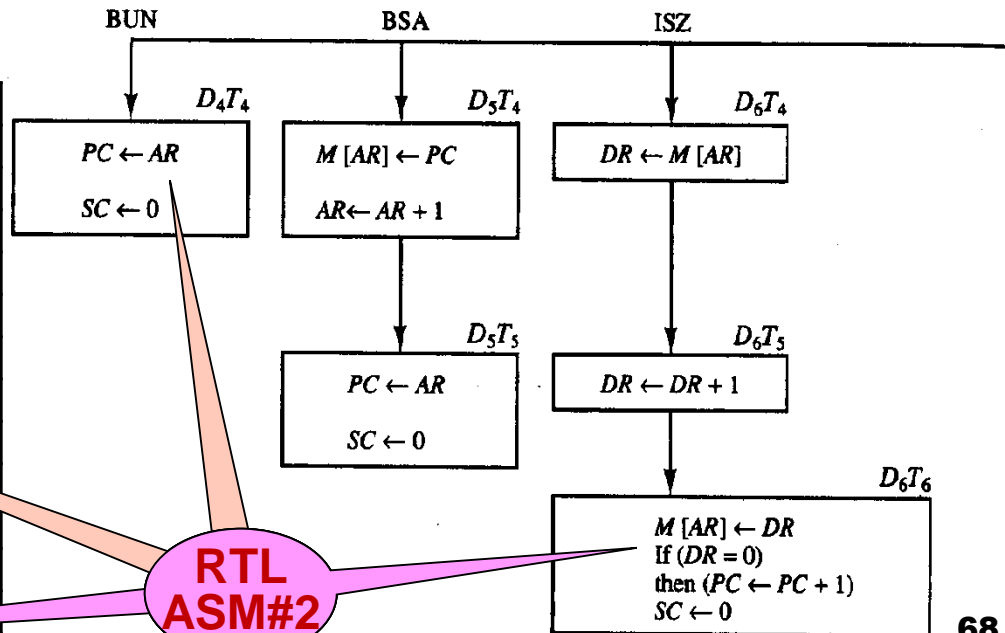

AND	D <sub>0</sub> T <sub>4</sub> :	DR ← M[AR]
	D <sub>0</sub> T <sub>5</sub> :	AC ← AC ^ DR, SC ← 0
ADD	D <sub>1</sub> T <sub>4</sub> :	DR ← M[AR]
	D <sub>1</sub> T <sub>5</sub> :	AC ← AC + DR, E ← Cout, SC ← 0
LDA	D <sub>2</sub> T <sub>4</sub> :	DR ← M[AR]
	D <sub>2</sub> T <sub>5</sub> :	AC ← DR, SC ← 0
STA	D <sub>3</sub> T <sub>4</sub> :	M[AR] ← AC, SC ← 0
BUN	D <sub>4</sub> T <sub>4</sub> :	PC ← AR, SC ← 0
BSA	D <sub>5</sub> T <sub>4</sub> :	M[AR] ← PC, AR ← AR + 1
	D <sub>5</sub> T <sub>5</sub> :	PC ← AR, SC ← 0
ISZ	D <sub>6</sub> T <sub>4</sub> :	DR ← M[AR]
	D <sub>6</sub> T <sub>5</sub> :	DR ← DR + 1
	D <sub>6</sub> T <sub>6</sub> :	M[AR] ← DR,
	D <sub>6</sub> T <sub>6</sub> DR':	if (DR = 0) then (PC ← PC + 1), SC ← 0

RTL  
ASM#2

# Note sur RTL


- Les instructions RTL doivent être lues comme ayant les valeurs présentes du côté droit de "=", tandis que le côté gauche fait référence au prochain état de ce registre; le transfert (charge de registre) a lieu sur le front montant de l'horloge.

- Exemple:

$D_1T_5$ :  $DR \leftarrow AC, AC \leftarrow AC + DR$


reads:

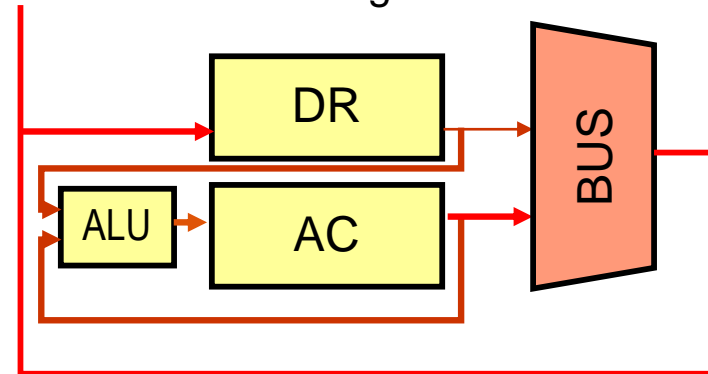$D_1T_5$ :  $DR(n+1) \leftarrow AC(n)$   
 $AC(n+1) \leftarrow AC(n) + DR(n)$






Même la deuxième RTL a du sens puisque  $AC(n) + DR(n)$  est la sortie de l'ALU qui doit être chargée dans AC sur le front montant de l'horloge. Après avoir chargé la nouvelle valeur dans AC, il y aura un délai jusqu'à ce que la sortie de l'ALU change, car ALU a besoin d'un peu de temps pour «déterminer» quel est le résultat le plus récent. En tant que tel, au moment où la sortie de l'ALU changera, le front montant aura disparu et rien ne sera autorisé dans AC jusqu'au prochain front montant!

START EXECUTE

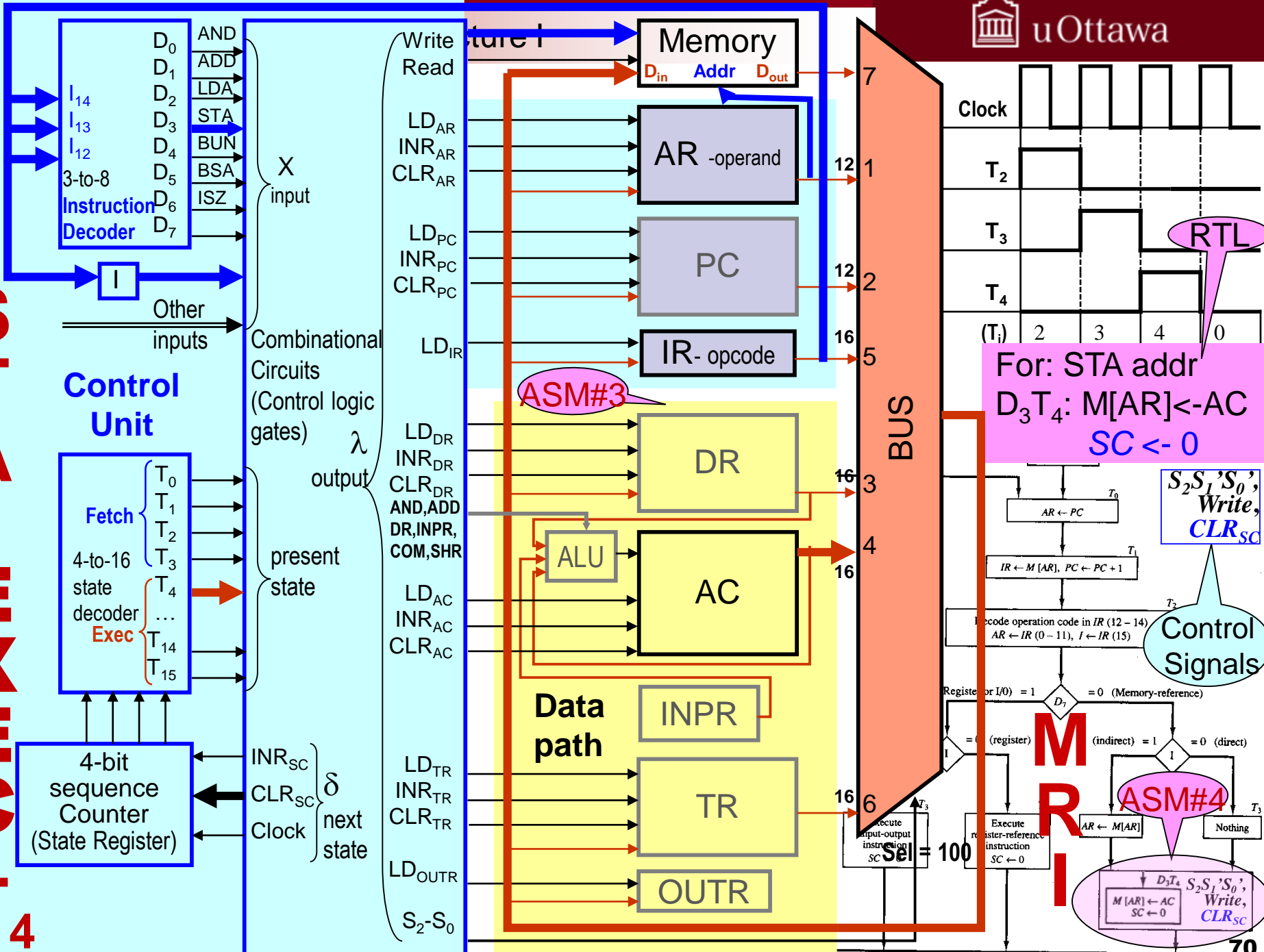

# ISZ - Incrémente et ignore si zéro

## Mettre en œuvre DO-WHILE

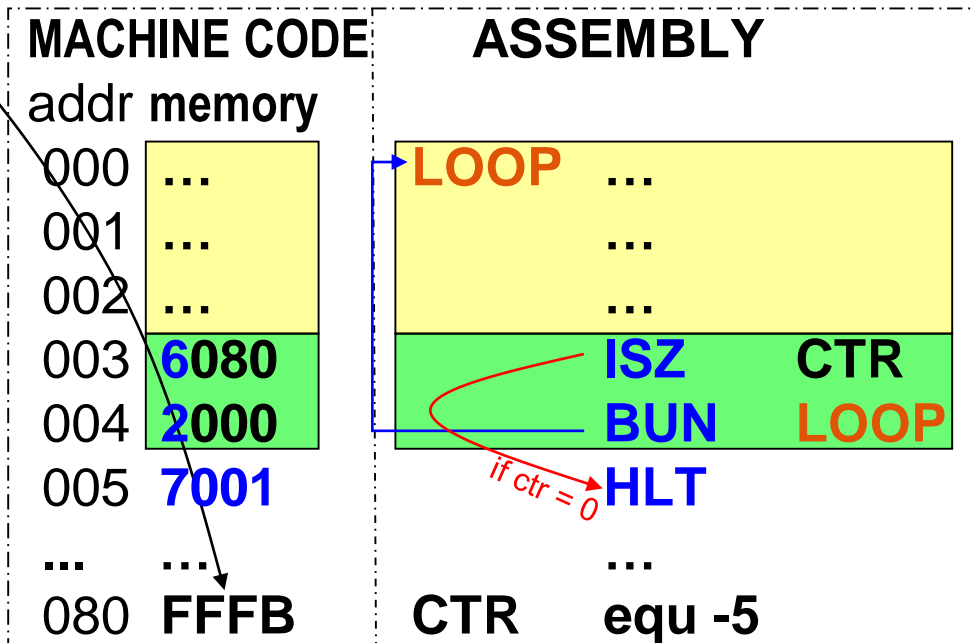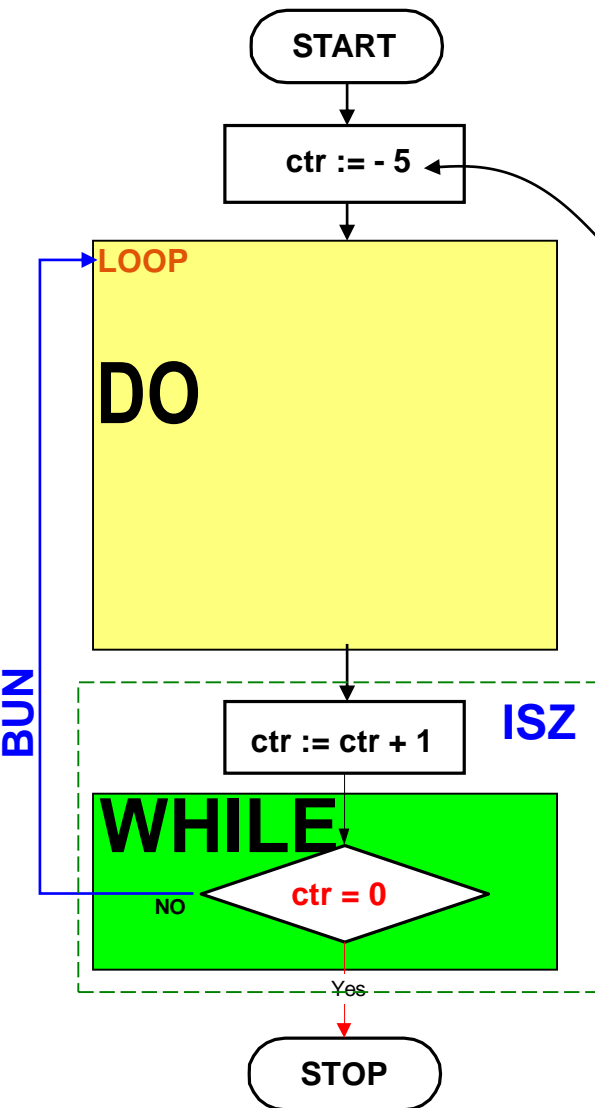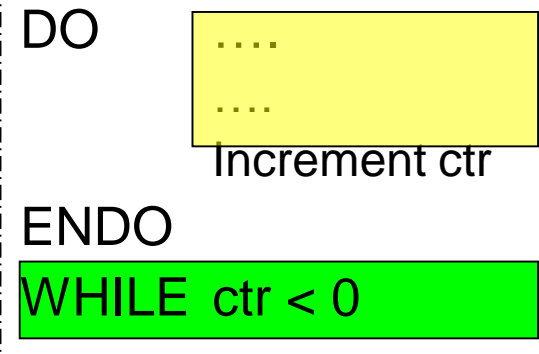

M  
R  
I

ASM#2


$D_6T_4: DR \leftarrow M[AR] \quad ; DR \leq M[080] = FFFB$   
 $D_6T_5: DR \leftarrow DR + 1 \quad ; DR \leq FFFB + 1 = FFFC$   
 $D_6T_6: M[AR] \leftarrow DR, \text{ if } (DR = 0) \text{ then } (PC \leftarrow PC + 1), SC \leftarrow 0$

# Comment ...

 1. ... UNE SUBROUTINE FONCTIONNE-T-ELLE?
2. ... DÉFINIR?
3. ... UTILISER?


PC

803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
80A  
80B  
80C  
80D  
80E  
80F  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816


 
## COMMENT ÇA MARCHE?

- Un sous-programme est un module de programme indépendant du programme principal.
- Pour l'utiliser, le programme principal transfère le contrôle au sous-programme.
- Le sous-programme remplit sa fonction puis renvoie le contrôle au programme principal.
- Problème principal: définir un mécanisme pour stocker le




**ADRESSE DE RETOUR**, de sorte que le sous-programme sache où le trouver lorsqu'il revient au programme appelant

# MAIN APPELLE LA SOUS-ROUTINE (BSA)

L'ADRESSE RETOUR est stockée à l'emplacement de mémoire indiqué par BSA. Le sous-programme commence à l'adresse suivante.


- $m(addr op) \leftarrow (PC) / m(808) = 0805$  = l'adresse de retour 805 est stockée à l'emplacement 808  
 $PC \leftarrow addr op + 1 / PC = 0809$  Le contrôle se poursuit avec le sous-programme à partir de l'adresse 809

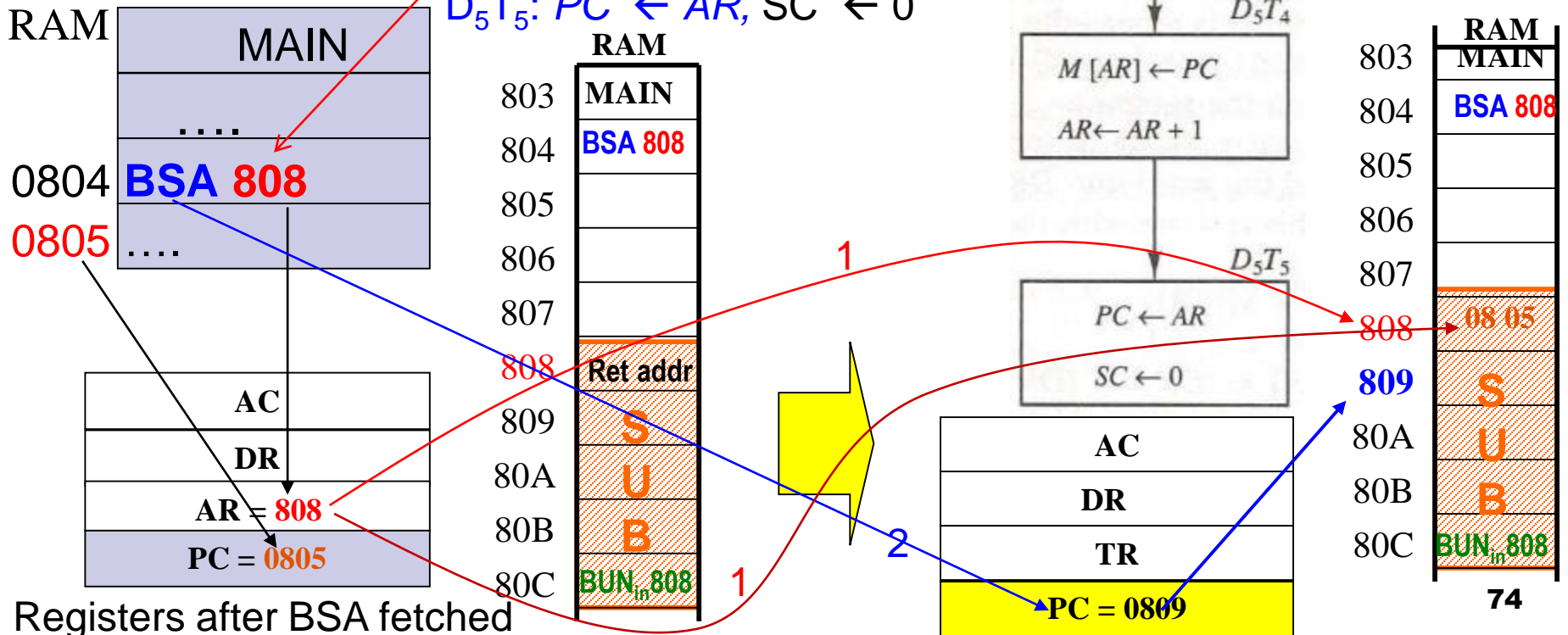$D_5T_4: M[AR] \leftarrow PC, AR \leftarrow AR + 1$   
 $D_5T_5: PC \leftarrow AR, SC \leftarrow 0$




# SOUS-ROUTINE RETOURNE À MAIN

RAM



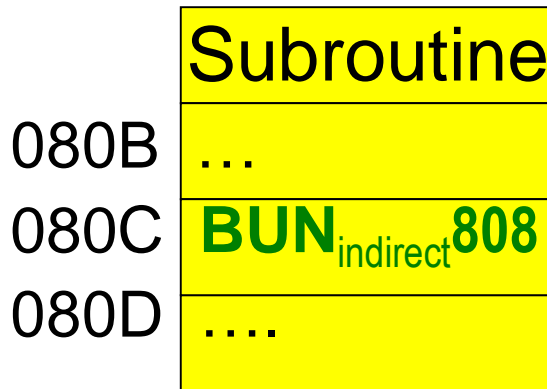


 3.  $PC \leftarrow [m(m(808))]$        $PC=0805$

**BUN<sub>indirect</sub> 808:**  $D_7T_3: AR \leftarrow M[AR]$   
 $D_4T_4: PC \leftarrow AR, SC \leftarrow 0$



1

 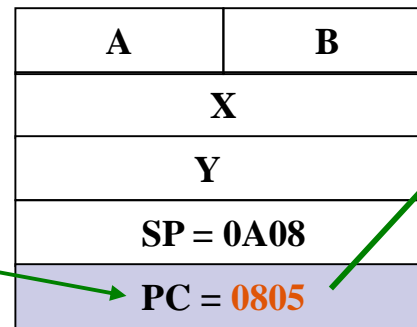 


# BSA: Branch and Save Return Address


L'instruction BSA

1. stocke l'**adresse de retour** dans l'emplacement de mémoire spécifié par son adresse effective (135). L'**adresse de retour** = l'adresse de l'instruction à exécuter après l'exécution du sous-programme = 21 dans notre exemple; cette adresse est déjà préparée sur PC;
2. branche vers la première instruction du sous-programme qui est stockée dans la mémoire à l'adresse suivante (136) après l'adresse de retour stockée..
3. Le sous-programme doit se terminer par un BUN indirect à l'adresse de retour..

20	BSA 135
21	next instruction
22	.....
....	.....
135	stored ret. addr (21)
136	Subroutine 1 <sup>st</sup> instruc
137	.....
....	.....
159	Subroutine last instr
160	BUN <sub>indirect</sub> 135

 

(a) Memory, PC, and AR at time  $T_4$

 


(b) Memory and PC after execution

1)  $D_5T_4: M[AR] \leftarrow PC, AR \leftarrow AR + 1$


2)  $D_5T_5: PC \leftarrow AR, SC \leftarrow 0$



# Software Polling

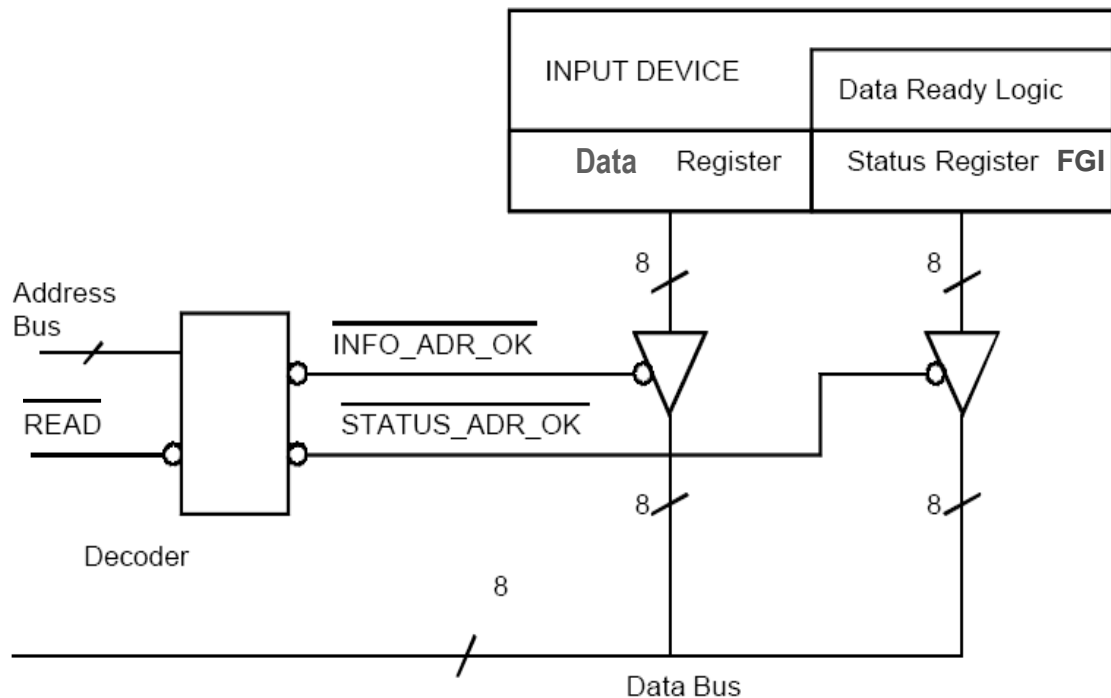

## SW

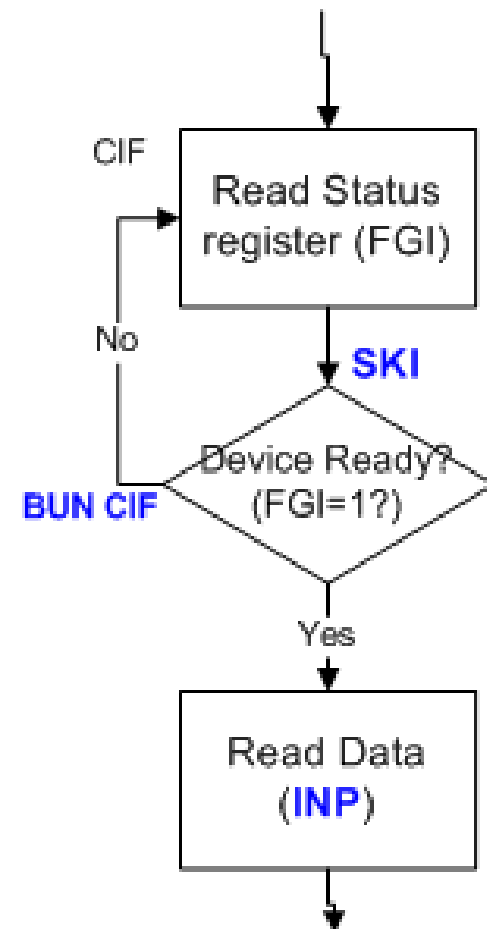


$D_7IT_3 = p$  (common to all input-output instructions)  
 $IR(i) = B_i$  [bit in  $IR(6-11)$  that specifies the instruction]


Peripheral

	$p$ :	$SC \leftarrow 0$	Clear $SC$
INP	$pB_{11}$ :	$AC(0-7) \leftarrow INPR, FGI \leftarrow 0$	Input character
OUT	$pB_{10}$ :	$OUTR \leftarrow AC(0-7), FGO \leftarrow 0$	Output character
SKI	$pB_9$ :	If ( $FGI = 1$ ) then ( $PC \leftarrow PC + 1$ )	Skip on input flag
SKO	$pB_8$ :	If ( $FGO = 1$ ) then ( $PC \leftarrow PC + 1$ )	Skip on output flag
ION	$pB_7$ :	$IEN \leftarrow 1$	Interrupt enable on
IOF	$pB_6$ :	$IEN \leftarrow 0$	Interrupt enable off
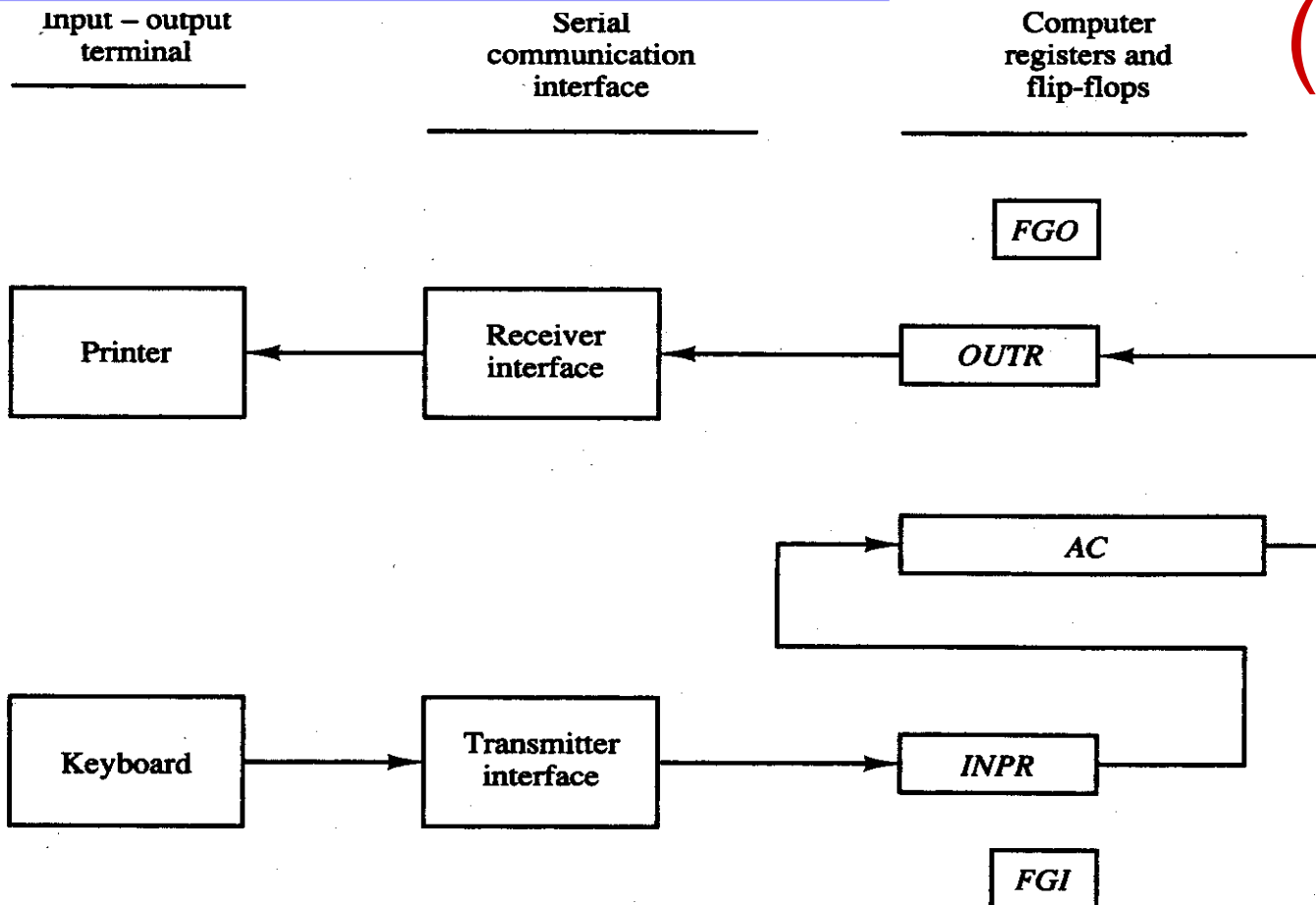
# Basic Computer Input/Output Instructions (IOI)



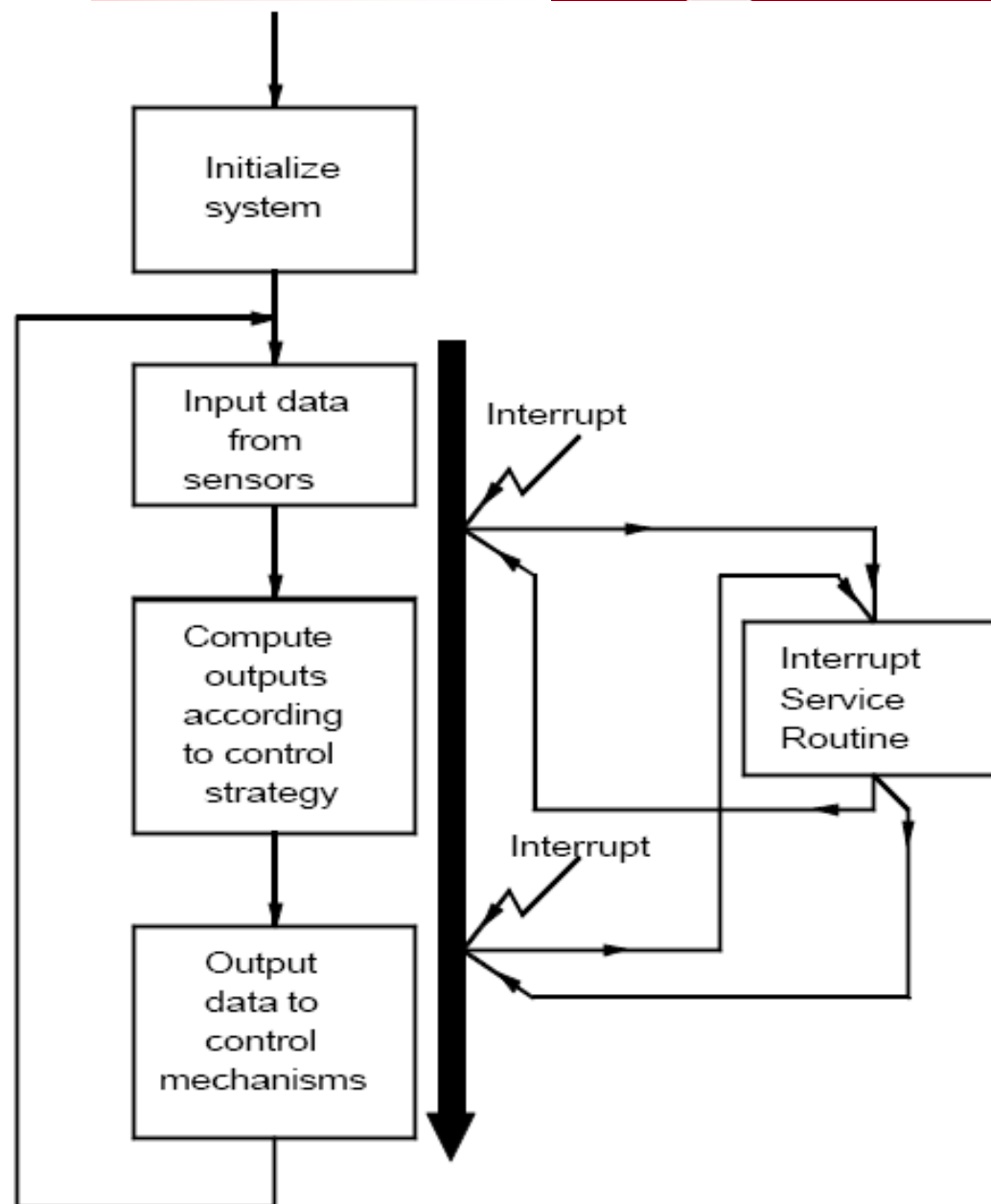
## Concepts fondamentaux de l'interruption


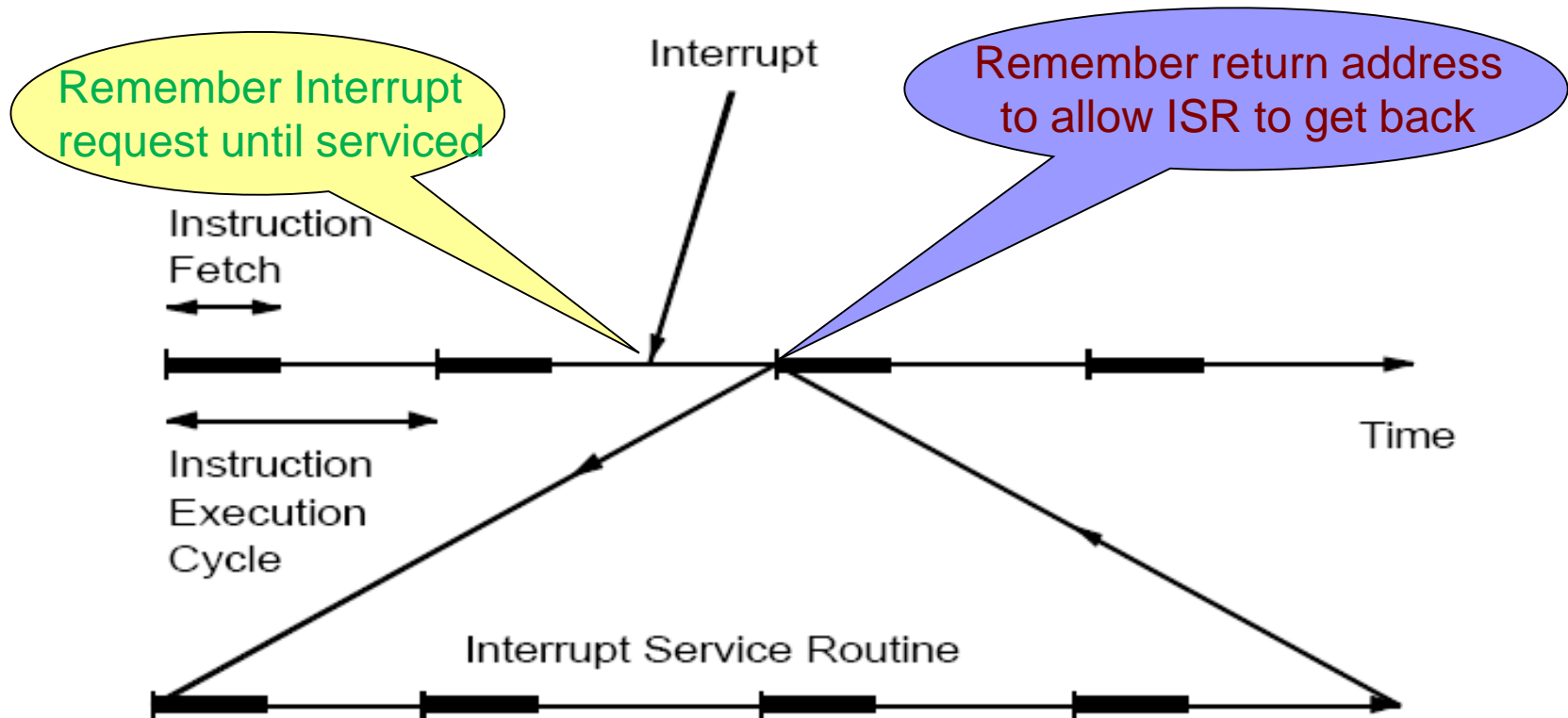
# Synchronisation interne du processeur asynchrone

- Les interruptions peuvent survenir à tout moment pendant un cycle d'instruction





# Spécifications du système d'interruption

- Permet aux **événements asynchrones** de se produire et d'être reconnus..
- Attendez que l'instruction en cours se termine avant de traiter une interruption.
- Service d'interruption avec une sous-routine (*Interrupt Service Routine = ISR*) et **retour au code interrompu**.
- Activation et désactivation des interruptions (IEN) (IEN)
- Sources multiples d'interruptions (ici 2: FGO, FGI)
  - Interruptions simultanées..
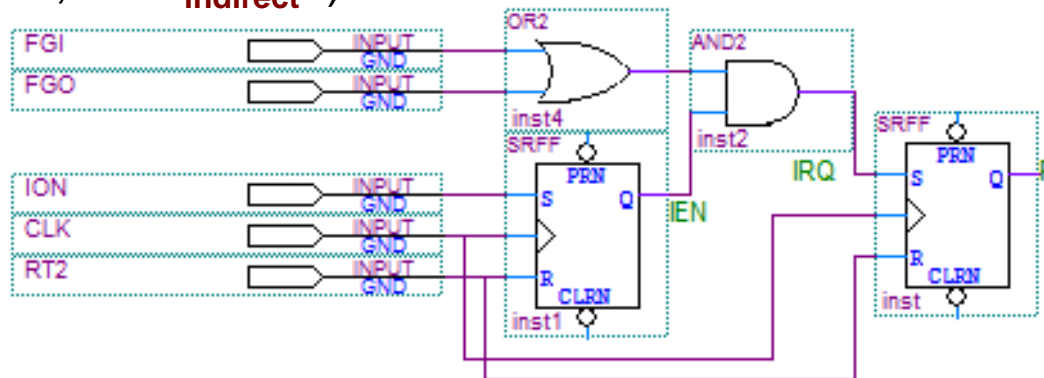
# Interruption matérielle interne du processeur

- Use a flip-flop (**R**) to catch IRQ (**FGI**, **FGO**)
  - Multiple device interrupt lines (**FGI**, **FGO**) can be OR-wired together
  - CPU waits until the current instruction is executed and then can process interrupt
- Can enable/disable interrupt using enable-disable flip-flop (**IEN**)
  - When interrupt is acknowledged by CPU HW, interrupts are disabled (**IEN**  $\leftarrow$  0) for the duration of interrupt servicing
- The source of interrupt is determined by **FGI** or **FGO**  $\rightarrow$  the Interrupt Service Routine (**ISR**) has to check which I/O device generated the IRQ
- The **return address** is stored at address **0**; at the end of ISR
  - ION is executed to arm the interrupt system **IEN**  $\leftarrow$  1
  - **BUN 0 I** (i.e., **BUN<sub>indirect</sub>0**) is executed to return to the interrupted program



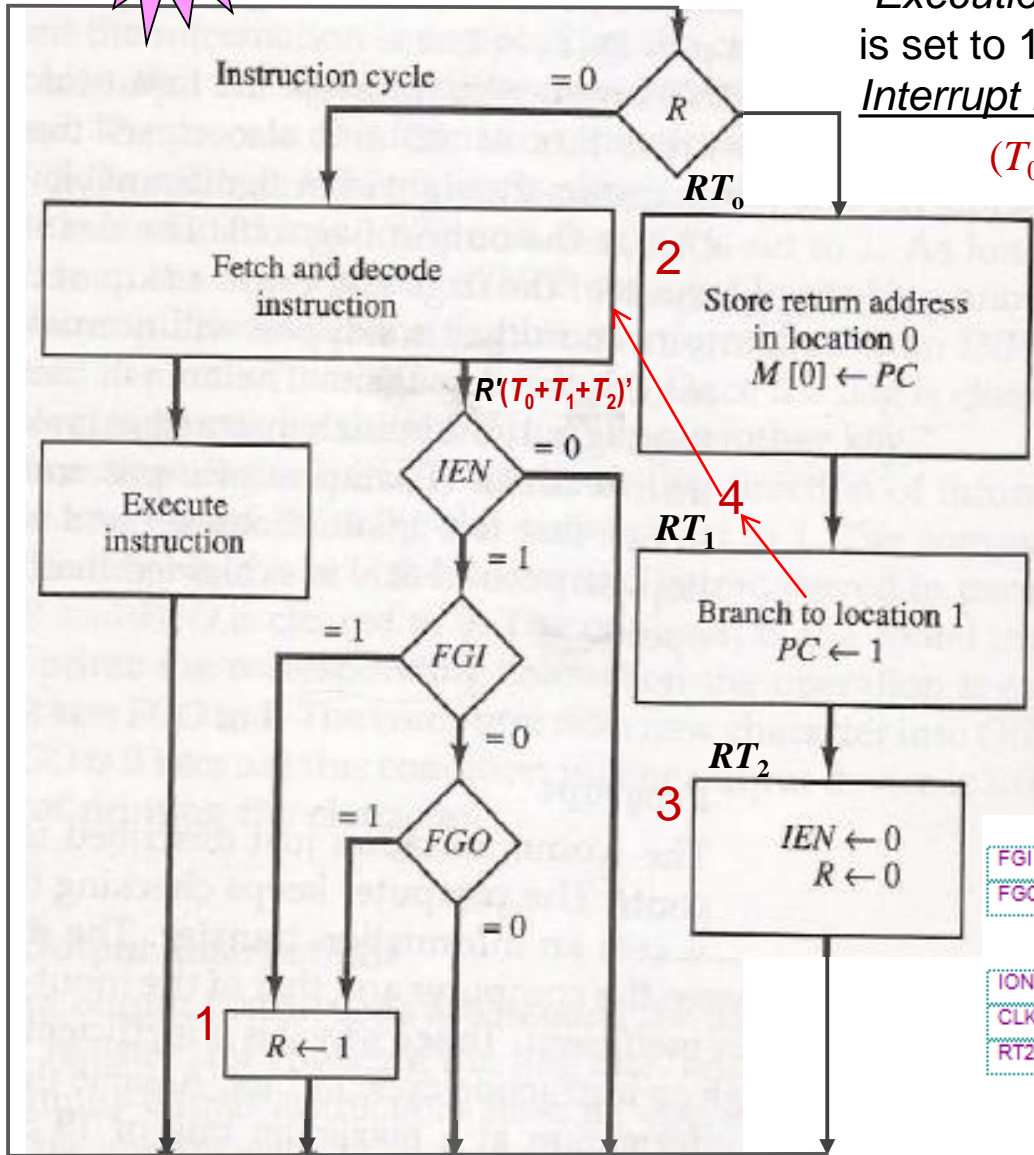

Once the “Fetch” phase is finished, during the “Execution” phase  $(T_0+T_1+T_2)$ , if a flag ( $FGI$  or  $FGO$ ) is set to 1 by an interrupt, the computer stores the Interrupt Request in  $R$  if enabled by  $IEN$  :


$$(T_0 + T_1 + T_2)'(IEN) (FGI + FGO): R \leftarrow 1$$

and completes the execution of the instruction in progress;

2. Next goes to an Interrupt cycle, where stores the **return address** in the location 0 of the memory;


3. Then disables the interrupt system ( $IEN=0$ ) and resets  $R$  (since the system already takes care of this interrupt);

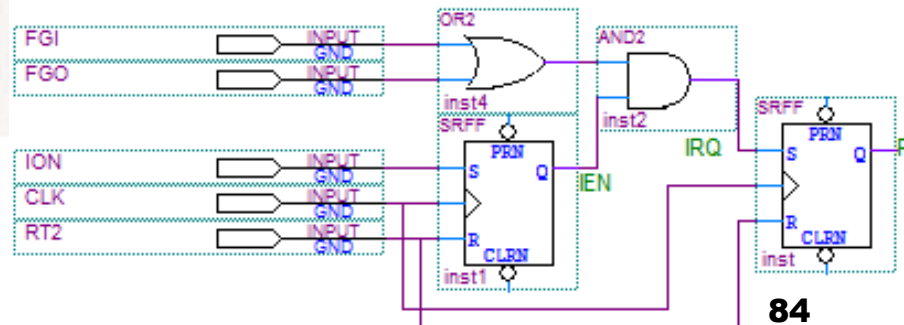4. Executes the instruction stored in the memory location 1, which is a direct unconditional branching to the base address of the **service routine**.




# Interrupt Service Cycle (INT)

 1. Save the **return address** (PC=address of the next instruction) at the address 0;
2. BUN directly to the **ISR** address 1120 corresponding to the interrupt
3. Disable interrupts ( $IEN \leftarrow 0$ ,  $R \leftarrow 0$ )
4. Execute the Interrupt Service Routine (**ISR**) 1120
5. Resume the interrupted program with **BUN** indirectly to address 0





(a) Before interrupt

 


(b) After interrupt cycle

# Fonctionnement de l'ordinateur de base

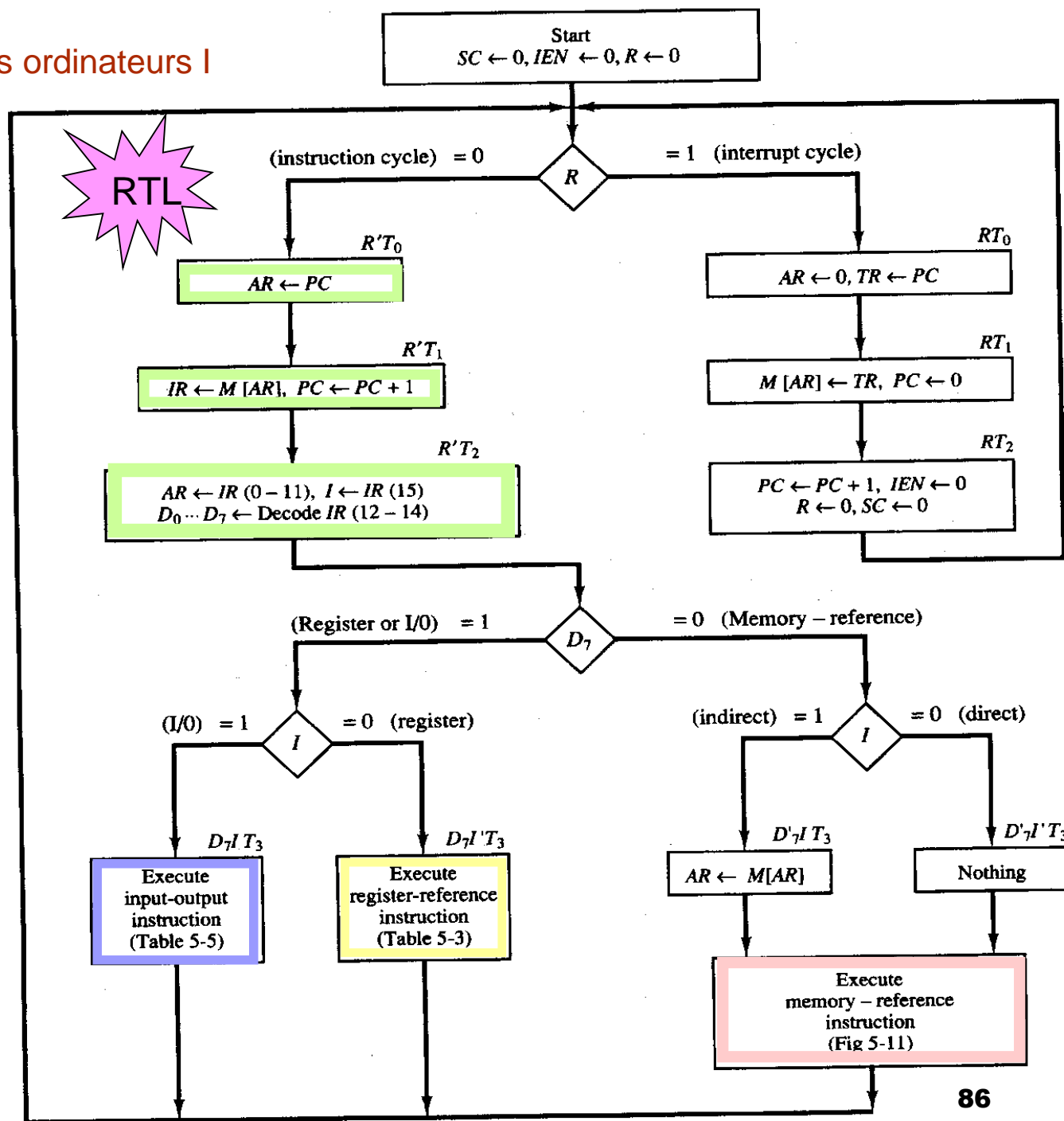
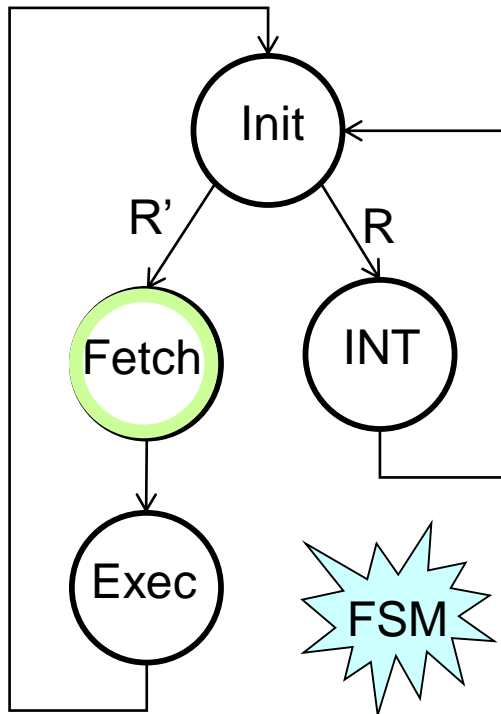


# Fonctionnement de l'ordinateur de base

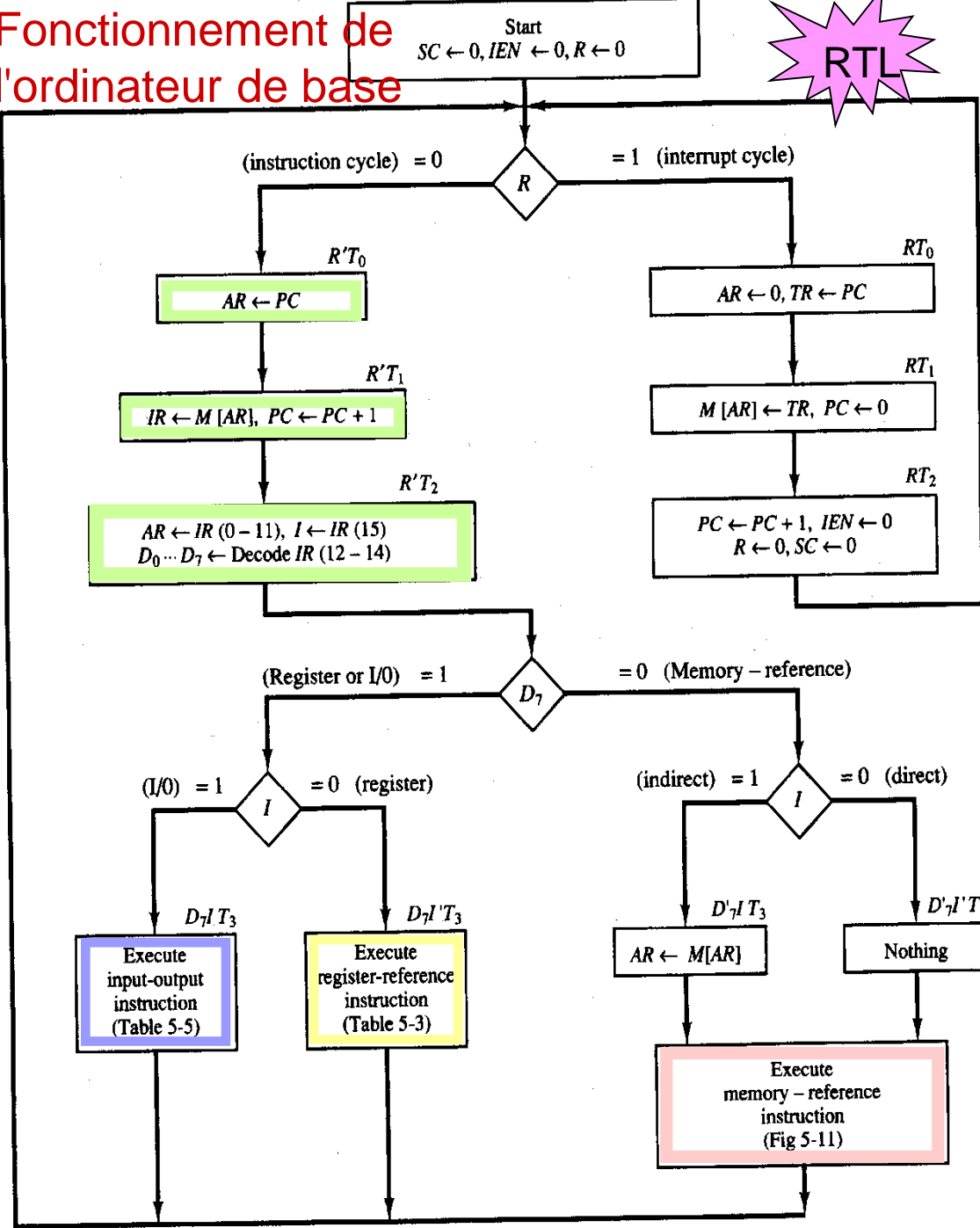




<b>Fetch</b>	$RT_0$ :	$AR \leftarrow PC$
	$RT_1$ :	$IR \leftarrow M[AR], PC \leftarrow PC + 1$
<b>Decode</b>	$RT_2$ :	$D_0, \dots, D_7 \leftarrow \text{Decode IR}(12-14),$ $AR \leftarrow IR(0-11), I \leftarrow IR(15)$
<b>Indirect</b>	$D_7I'T_3$ :	$AR \leftarrow M[AR]$
<b>Interrupt:</b>	$T_0T_1T_2(IEN)(FGI+FGO)$ :	$R \leftarrow 1$
	$RT_0$ :	$AR \leftarrow 0, TR \leftarrow PC$
	$RT_1$ :	$M[AR] \leftarrow TR, PC \leftarrow 0$
	$RT_2$ :	$PC \leftarrow PC + 1, IEN \leftarrow 0,$ $R \leftarrow 0, SC \leftarrow 0$
<b>Memory-reference:</b>		
<b>AND</b>	$D_0T_4$ :	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_0T_5$ :	$AC \leftarrow AC \wedge DR, SC \leftarrow 0$
<b>ADD</b>	$D_1T_4$ :	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_1T_5$ :	$AC \leftarrow AC + DR, E \leftarrow C_{out}, SC \leftarrow 0$
<b>LDA</b>	$D_2T_4$ :	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_2T_5$ :	$AC \leftarrow DR, SC \leftarrow 0$
<b>STA</b>	$D_3T_4$ :	$M[AR] \leftarrow AC, SC \leftarrow 0$
<b>BUN</b>	$D_4T_4$ :	$PC \leftarrow AR, SC \leftarrow 0$
<b>BSA</b>	$D_5T_4$ :	$M[AR] \leftarrow PC, AR \leftarrow AR + 1$
	$D_5T_5$ :	$PC \leftarrow AR, SC \leftarrow 0$
<b>ISZ</b>	$D_6T_4$ :	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_6T_5$ :	$DR \leftarrow DR + 1$
	$D_6T_6$ :	$M[AR] \leftarrow DR,$
	$D_6T_6DR'$ :	<i>if</i> $(DR = 0)$ <i>then</i> $(PC \leftarrow PC + 1), SC \leftarrow 0$
<b>Reg-ref</b>	$D_7I'T_3 = r$	(common to all reg.-ref. instr.) $IR(i) = B_i$ ( $i = 0, 1, 2, \dots, 11$ ) $SC \leftarrow 0$
	$r$ :	$SC \leftarrow 0$
<b>CLA</b>	$rB_{11}$ :	$AC \leftarrow 0$
<b>CLE</b>	$rB_{10}$ :	$E \leftarrow 0$
<b>CMA</b>	$rB_9$ :	$AC \leftarrow AC'$
<b>CME</b>	$rB_8$ :	$E \leftarrow E'$
<b>CIR</b>	$rB_7$ :	$AC \leftarrow shr AC, AC(15) \leftarrow E, E \leftarrow AC(0)$
<b>CIL</b>	$rB_6$ :	$AC \leftarrow shl AC, AC(0) \leftarrow E, E \leftarrow AC(15)$
<b>INC</b>	$rB_5$ :	$AC \leftarrow AC + 1$
<b>SPA</b>	$rB_4AC'(15)$ :	<i>If</i> $(AC(15) = 0)$ <i>then</i> $(PC \leftarrow PC + 1)$
<b>SNA</b>	$rB_3AC(15)$ :	<i>If</i> $(AC(15) = 1)$ <i>then</i> $(PC \leftarrow PC + 1)$
<b>SZA</b>	$rB_2AC'$ :	<i>If</i> $(AC = 0)$ <i>then</i> $(PC \leftarrow PC + 1)$
<b>SZE</b>	$rB_1E'$ :	<i>If</i> $(E = 0)$ <i>then</i> $(PC \leftarrow PC + 1)$
<b>HLT</b>	$rB_0$ :	$S \leftarrow 0$
<b>In-out</b>	$D_7IT_3 = p$	(common to all input-output instructions) $IR(i) = B_i$ ( $i = 6, 7, 8, 9, 10, 11$ ) $SC \leftarrow 0$
	$p$ :	$SC \leftarrow 0$
<b>INP</b>	$pB_{11}$ :	$AC(0-7) \leftarrow INPR, FGI \leftarrow 0$
<b>OUT</b>	$pB_{10}$ :	$OUTR \leftarrow AC(0-7), FGO \leftarrow 0$
<b>SKI</b>	$pB_9FGI$ :	<i>If</i> $(FGI = 1)$ <i>then</i> $(PC \leftarrow PC + 1)$
<b>SKO</b>	$pB_8FGO$ :	<i>If</i> $(FGO = 1)$ <i>then</i> $(PC \leftarrow PC + 1)$
<b>ION</b>	$pB_7$ :	$IEN \leftarrow 1$
<b>IOF</b>	$pB_6$ :	$IEN \leftarrow 0$

# Fonctionnement de l'ordinateur de base

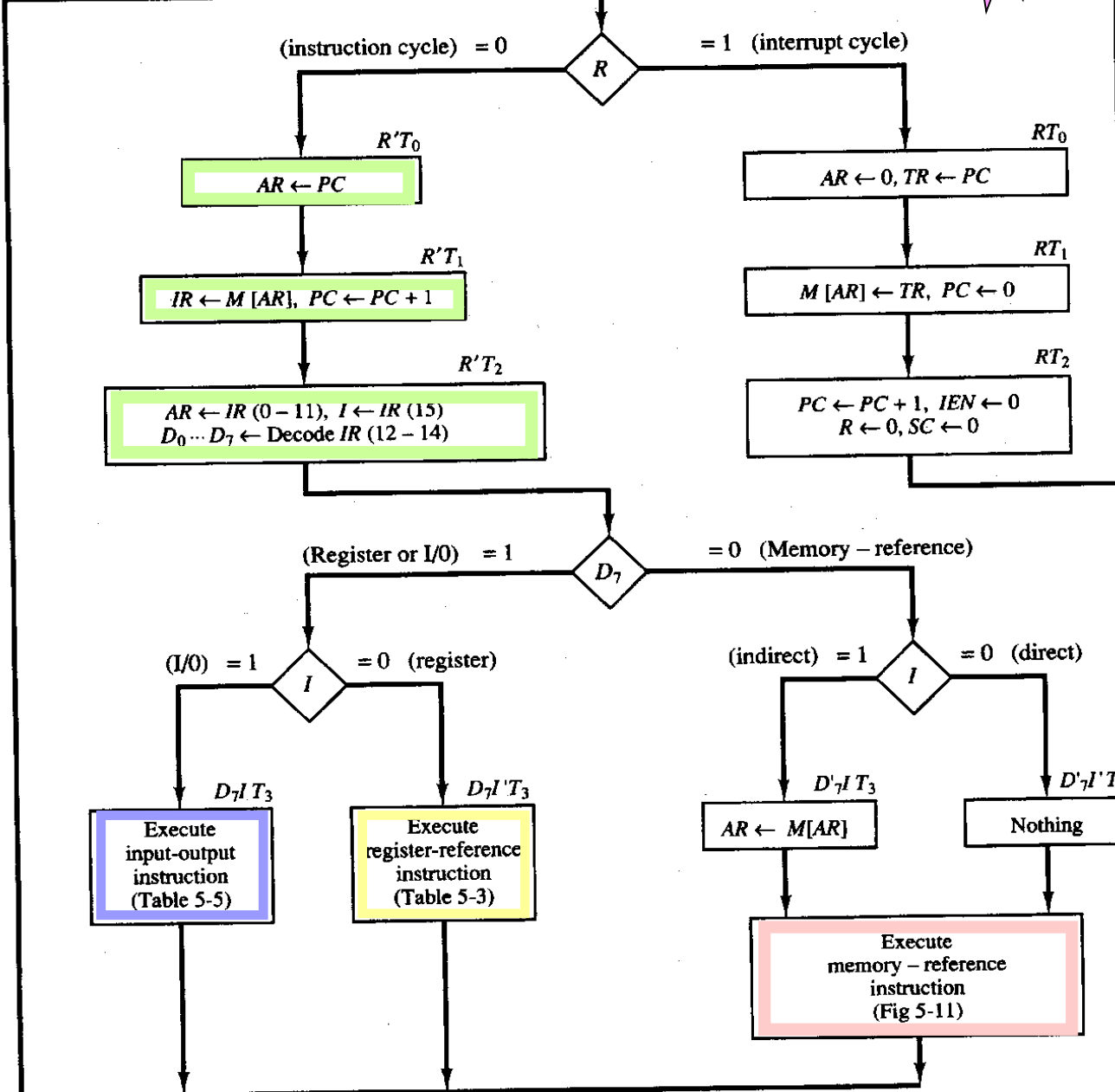 


Fetch	R'T <sub>0</sub> :	AR ← PC
	R'T <sub>1</sub> :	IR ← M[AR], PC ← PC + 1
Decode	R'T <sub>2</sub> :	D <sub>0</sub> , ..., D <sub>7</sub> ← Decode IR(12-14), AR ← IR(0-11), I ← IR(15)
Indirect	D <sub>7</sub> I'T <sub>3</sub> :	AR ← M[AR]
Interrupt	T <sub>0</sub> T <sub>1</sub> T <sub>2</sub>	IEN (FGI+FGO): R ← -1
	R'T <sub>0</sub> :	AR ← 0, TR ← PC
	R'T <sub>1</sub> :	M[AR] ← TR, PC ← 0
	R'T <sub>2</sub> :	PC ← PC + 1, IEN ← 0, R ← 0, SC ← 0
<b>Execute Memory-reference Instructions (MRI)</b>		
AND	D <sub>0</sub> T <sub>4</sub> :	DR ← M[AR]
	D <sub>0</sub> T <sub>5</sub> :	AC ← AC ^ DR, SC ← 0
ADD	D <sub>1</sub> T <sub>4</sub> :	DR ← M[AR]
	D <sub>1</sub> T <sub>5</sub> :	AC ← AC + DR, E ← Cout, SC ← 0
LDA	D <sub>2</sub> T <sub>4</sub> :	DR ← M[AR]
	D <sub>2</sub> T <sub>5</sub> :	AC ← DR, SC ← 0
STA	D <sub>3</sub> T <sub>4</sub> :	M[AR] ← AC, SC ← 0
BUN	D <sub>4</sub> T <sub>4</sub> :	PC ← AR, SC ← 0
BSA	D <sub>5</sub> T <sub>4</sub> :	M[AR] ← PC, AR ← AR + 1
	D <sub>5</sub> T <sub>5</sub> :	PC ← AR, SC ← 0
ISZ	D <sub>6</sub> T <sub>4</sub> :	DR ← M[AR]
	D <sub>6</sub> T <sub>5</sub> :	DR ← DR + 1
	D <sub>6</sub> T <sub>6</sub> :	M[AR] ← DR,
	D <sub>6</sub> T <sub>6</sub> DR:	if (DR = 0) then (PC ← PC + 1), SC ← 0
<b>Execute Register-reference Instructions (RRI)</b>		
	D <sub>7</sub> I'T <sub>3</sub> = r	(common to all Register-ref. instructions)
		IR(i) = B <sub>i</sub> (i = 0, 1, 2, ..., 11)
	r:	SC ← 0
CLA	rB <sub>11</sub> :	AC ← 0
CLE	rB <sub>10</sub> :	E ← 0
CMA	rB <sub>9</sub> :	AC ← AC'
CME	rB <sub>8</sub> :	E ← E'
CIR	rB <sub>7</sub> :	AC ← shr AC, AC(15) ← E, E ← AC(0)
CIL	rB <sub>6</sub> :	AC ← shl AC, AC(0) ← E, E ← AC(15)
INC	rB <sub>5</sub> :	AC ← AC + 1
SPA	rB <sub>4</sub> AC'(15):	if (AC(15) = 0) then (PC ← PC + 1)
SNA	rB <sub>3</sub> AC(15):	if (AC(15) = 1) then (PC ← PC + 1)
SZA	rB <sub>2</sub> AC':	if (AC = 0) then (PC ← PC + 1)
SZE	rB <sub>1</sub> E:	if (E = 0) then (PC ← PC + 1)
HLT	rB <sub>0</sub> :	S ← 0
<b>Execute Input-output (IOI)</b>		
	D <sub>7</sub> I'T <sub>3</sub> = p	(common to all input-output instructions)
		IR(i) = B <sub>i</sub> (i = 6, 7, 8, 9, 10, 11)
	p:	SC ← 0
INP	pB <sub>11</sub> :	AC(0-7) ← INPR, FGI ← 0
OUT	pB <sub>10</sub> :	OUTR ← AC(0-7), FGO ← 0
SKI	pB <sub>9</sub> FGI:	if (FGI = 1) then (PC ← PC + 1)
SKO	pB <sub>8</sub> FGO:	if (FGO = 1) then (PC ← PC + 1)
ION	pB <sub>7</sub> :	IEN ← 1
IOF	pB <sub>6</sub> :	IEN ← 0

# Instruction Cycle

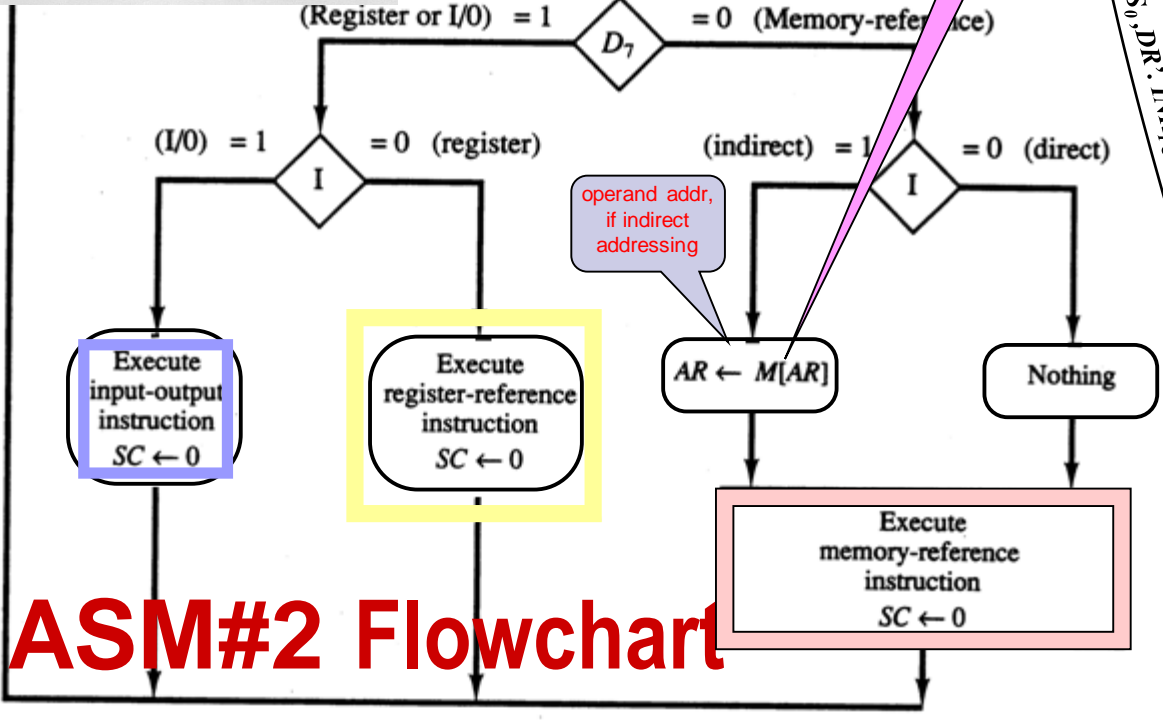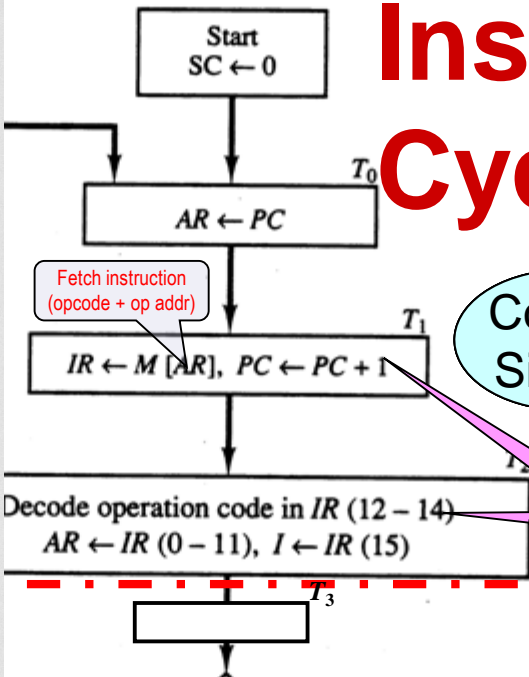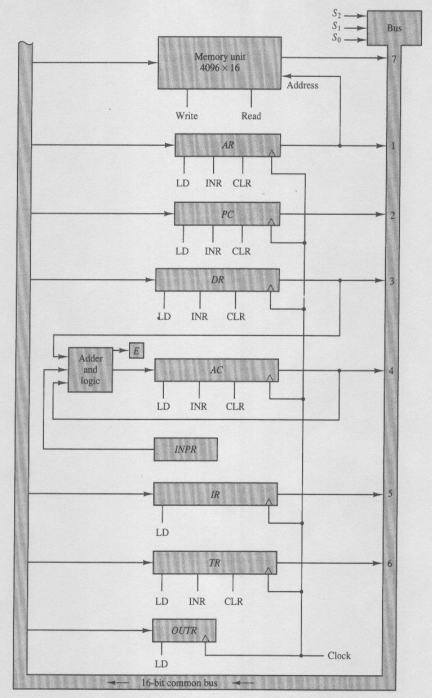


Control Signals

RTL

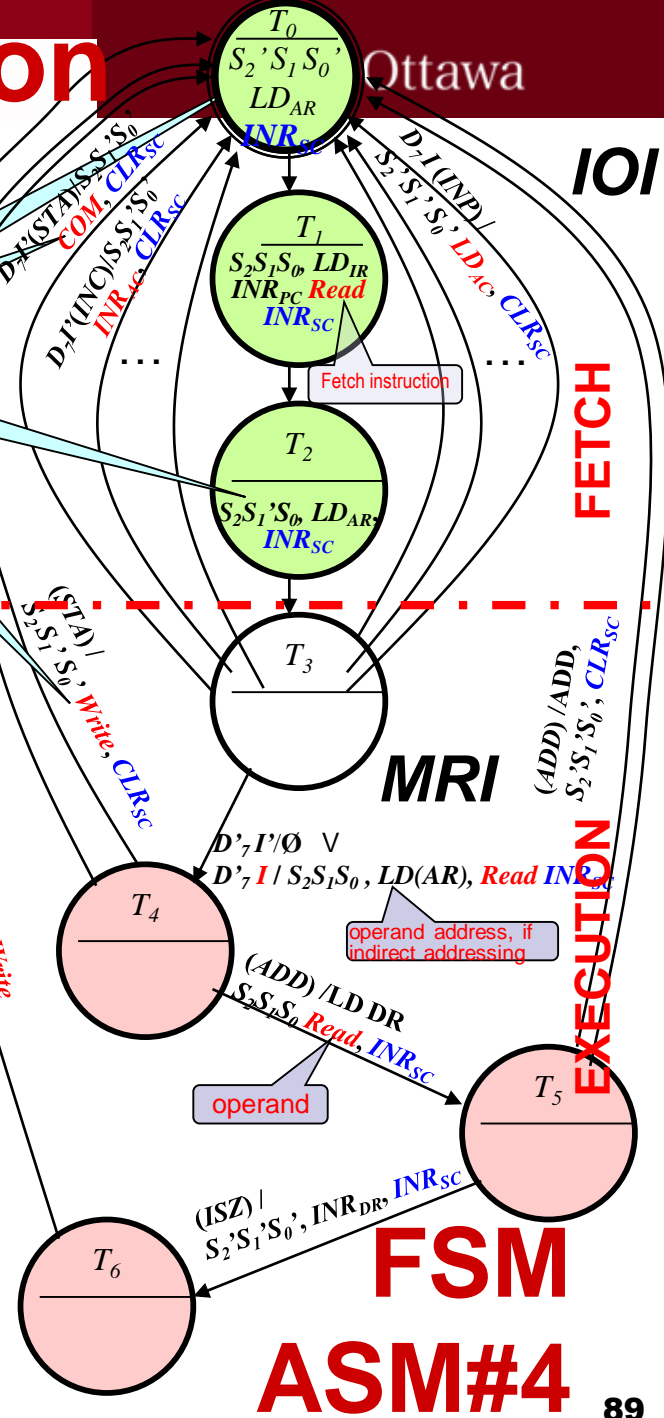

ASM#2 Flowchart

FSM  
ASM#4

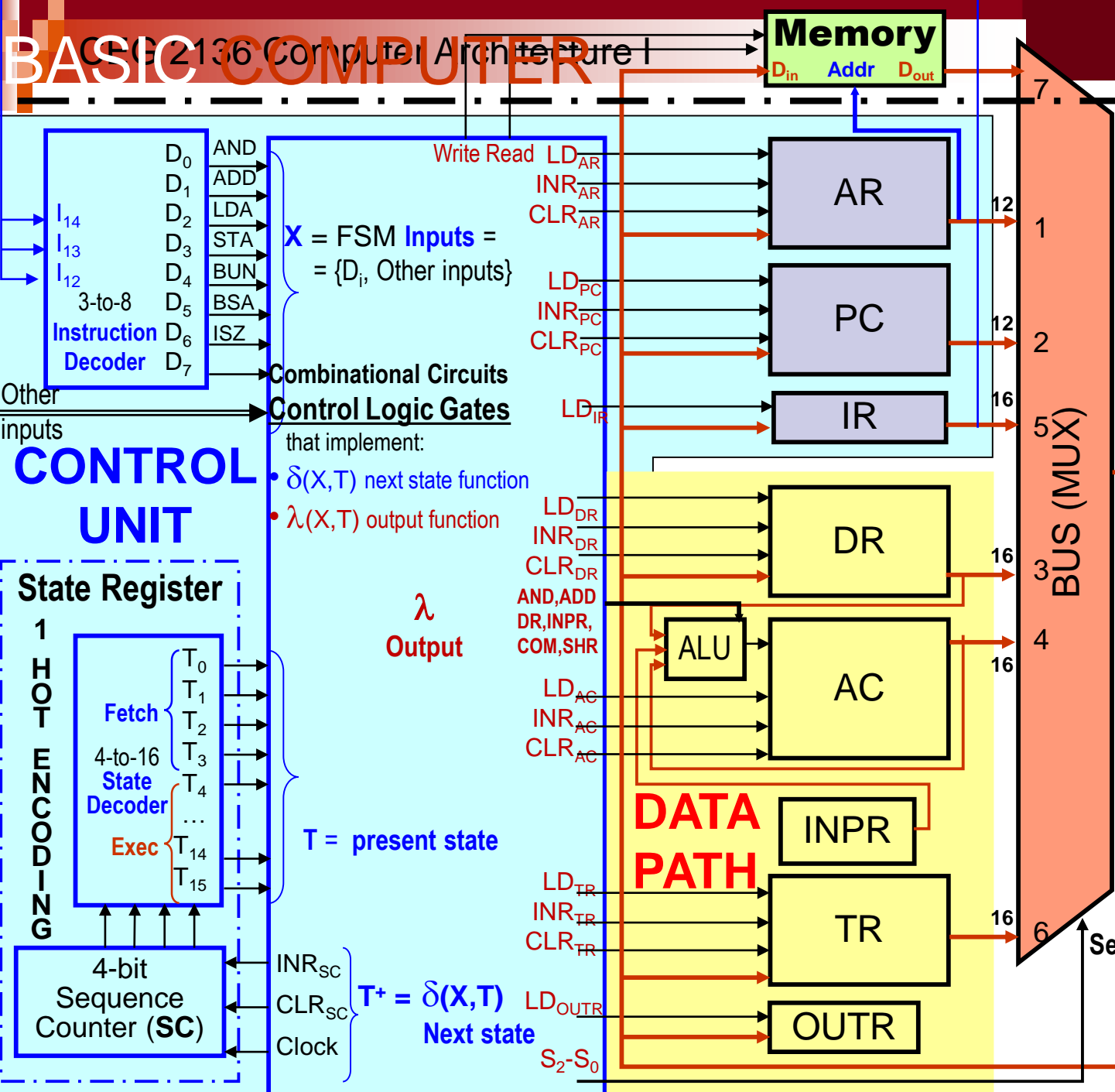

## Control Unit

The outputs of the control logic circuit in the control unit are:

1. Signals to control the inputs (LD, INR, and CLR) of the nine registers.
  2. Signals to control the Read and Write inputs of memory.
  3. Signals to set, clear or complement individual flip-flops.
  4. Signals to control common bus selection bits: S2, S1, and S0.
  5. Signals to control the AC adder and logic circuit.
- The specifications for the various control signals can be obtained directly from the list of register transfer statements in Table 5-6 of the textbook (page 159).

# Control Unit Design

**Inputs:**  $X = \{D_i, \text{Other inputs}\}$


IR  $\Rightarrow$   $D_i$  Instruction Decoder -  
AND, ADD, LDA, STA, BUN,  
BSA, ISZ, {RRI, IOI}

**Outputs:**  $Z = \{LD_{AR}, INR_{AR},$   
 $CLR_{AR}, LD_{PC}, INR_{PC},$   
 $CLR_{PC}, \text{Write, Read,}$   
 $LD_{IR}, LD_{DR}, INR_{DR},$   
 $CLR_{DR}, LD_{TR}, INR_{TR},$   
 $CLR_{TR}, LD_{AC}, INR_{AC},$   
 $\dots\}$

**States :**  $\{T_0, T_1, T_2, T_3, \dots, T_{15}\}$

$T^{n+1} = \delta(X^n, T^n)$  next state function

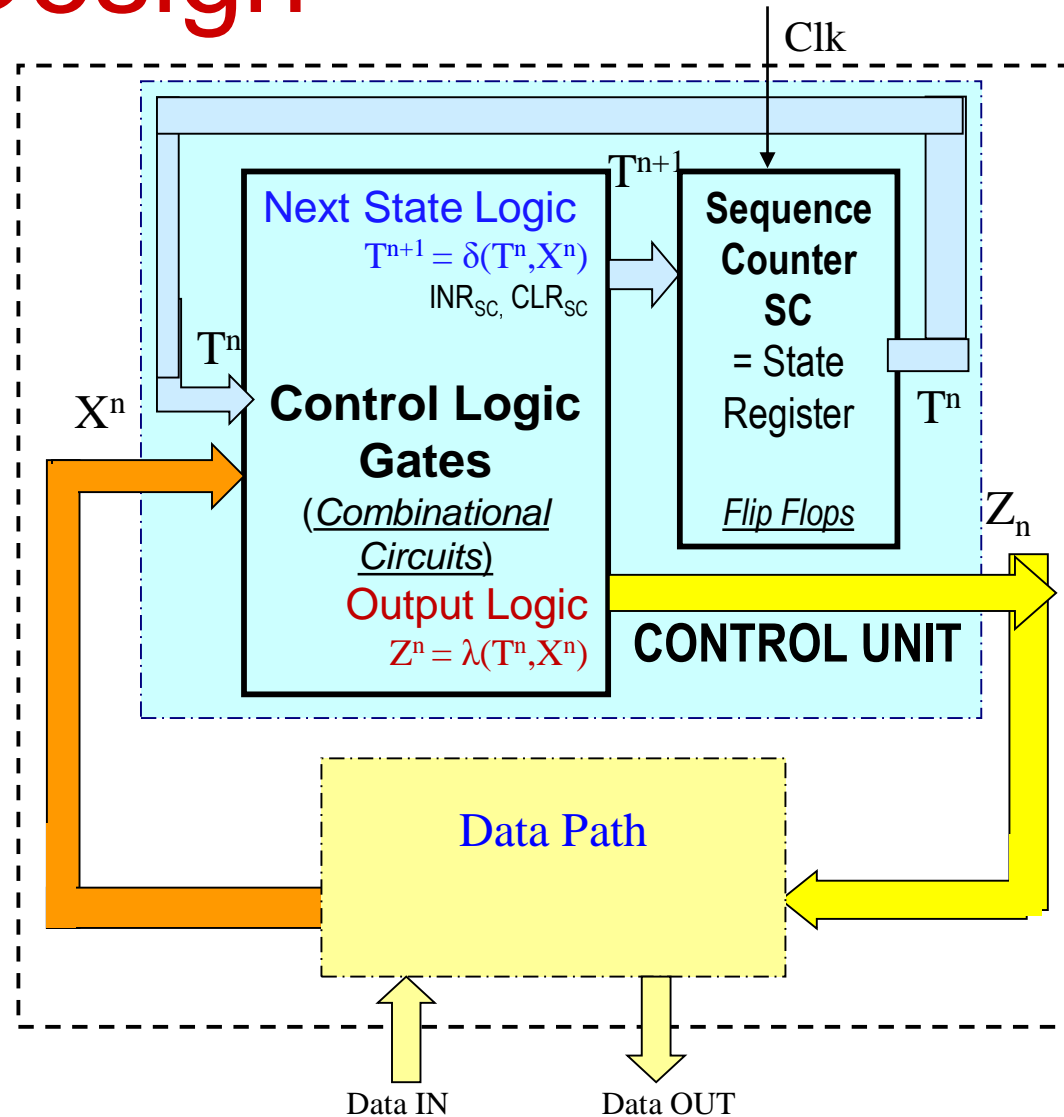$Z^n = \lambda(X^n, T^n)$  output function



# Registers Control Logic 1


RTL ASM#2

Control Signals ASM#4

		$S_2 S_1 S_0$	
Fetch	$RT_0$ : $AR \leftarrow PC$	010	LD_AR
	$RT_1$ : $IR \leftarrow M[AR], PC \leftarrow PC + 1$	111	Read, LD_IR, INC_PC
Decode	$RT_2$ : $D_0, \dots, D_7 \leftarrow \text{Decode } IR(12-14),$ $AR \leftarrow IR(0-11), I \leftarrow IR(15)$	101	LD_AR, LD_I
	Indirect $D_7IT_3$ : $AR \leftarrow M[AR]$	111	Read, LD_AR
<b>Interrupt:</b>			
$T_0T_1T_2IEN(FGI + FGO)$ : $R \leftarrow 1$			$S_R$
	$RT_0$ : $AR \leftarrow 0, TR \leftarrow PC$	010	CL_AR, LD_TR,
	$RT_1$ : $M[AR] \leftarrow TR, PC \leftarrow 0$	110	Write, CL_PC
	$RT_2$ : $PC \leftarrow PC + 1, IEN \leftarrow 0, R \leftarrow 0, SC \leftarrow 0$		INC_PC, $R_{SC}, R_R, R_{IEN}$ ,
<b>Memory-reference:</b>			
AND	$D_0T_4$ : $DR \leftarrow M[AR]$		
	$D_0T_5$ : $AC \leftarrow AC \wedge DR, SC \leftarrow 0$		
ADD	$D_1T_4$ : $DR \leftarrow M[AR]$		
	$D_1T_5$ : $AC \leftarrow AC + DR, E \leftarrow C_{out}, SC \leftarrow 0$		
LDA	$D_2T_4$ : $DR \leftarrow M[AR]$		
	$D_2T_5$ : $AC \leftarrow DR, SC \leftarrow 0$		
STA	$D_3T_4$ : $M[AR] \leftarrow AC, SC \leftarrow 0$		
BUN	$D_4T_4$ : $PC \leftarrow AR, SC \leftarrow 0$		
BSA	$D_5T_4$ : $M[AR] \leftarrow PC, AR \leftarrow AR + 1$		
	$D_5T_5$ : $PC \leftarrow AR, SC \leftarrow 0$		
ISZ	$D_6T_4$ : $DR \leftarrow M[AR]$		
	$D_6T_5$ : $DR \leftarrow DR + 1$		
	$D_6T_6$ : $M[AR] \leftarrow DR$		
	$D_6T_6DR'$ : if $(DR = 0)$ then $(PC \leftarrow PC + 1), SC \leftarrow 0$		

ASM#5
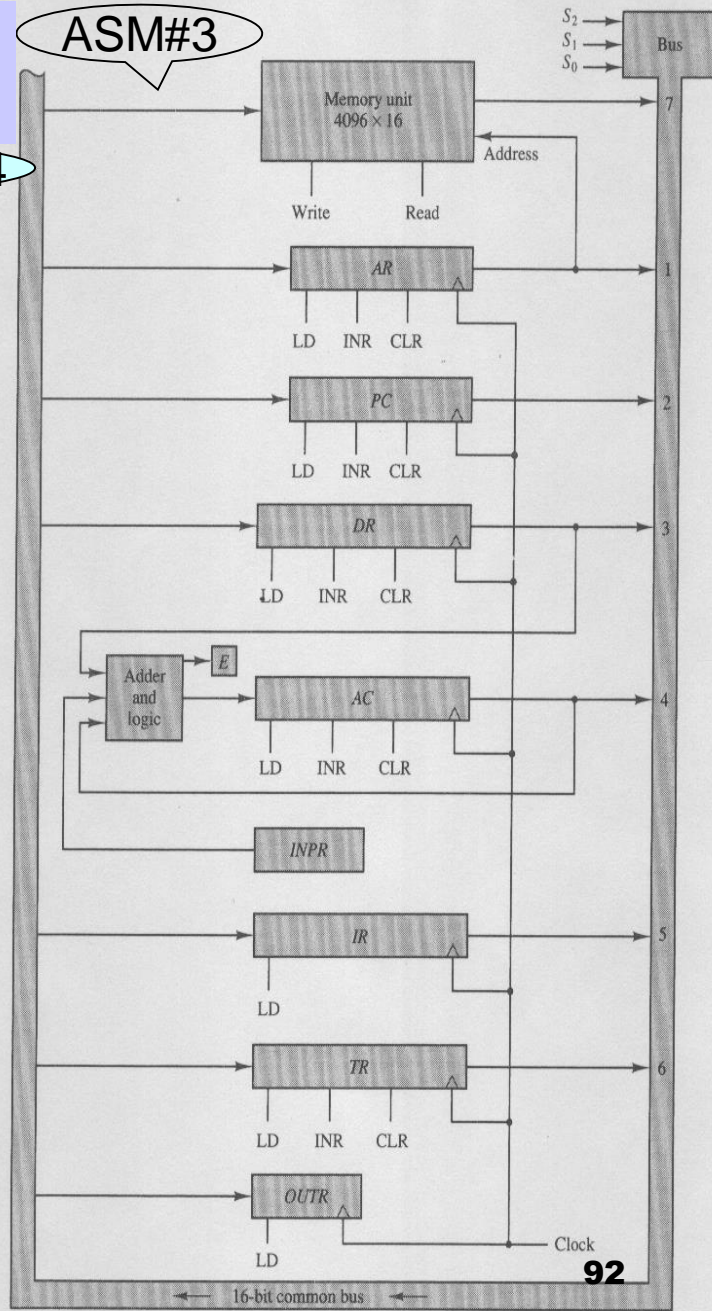
$$LD\_AR = R'T_0 + R'T_2 + D_7IT_3; \quad CLR\_AR = RT_0; \quad INR\_AR = D_5T_4$$



RTL ASM#2

# AR Control Logic 1

Fetch	$R'T_0:$	$AR \leftarrow PC$
	$RT_1:$	$IR \leftarrow M[AR], PC \leftarrow PC + 1$
Decode	$R'T_2:$	$D_0, \dots, D_7 \leftarrow \text{Decode } IR(12-14),$ $AR \leftarrow IR(0-11), I \leftarrow IR(15)$
Indirect	$D'I T_3:$	$AR \leftarrow M[AR]$
Interrupt:		
$T_0 T_1 T_2 IEN(FGI + FGO):$	$R$	$\leftarrow 1$
	$RT_0:$	$AR \leftarrow 0, TR \leftarrow PC$
	$RT_1:$	$M[AR] \leftarrow TR, PC \leftarrow 0$
	$RT_2:$	$PC \leftarrow PC + 1, IEN \leftarrow 0, R \leftarrow 0, SC \leftarrow 0$
Memory-reference:		
AND	$D_0 T_4:$	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_0 T_5:$	$AC \leftarrow AC \wedge DR, SC \leftarrow 0$
		.....
BSA	$D_5 T_4:$	$M[AR] \leftarrow PC, AR \leftarrow AR + 1$

- Scan Table 5-6 & find all the RTL statements in which AR is modified.
- The first three RTL statements are performed by enabling the LD bit of AR (i.e., LD(AR)).
- The 4-th is done by activating the CLR
- The 5-fth statement is performed by enabling the INR bit of AR, i.e., INR(AR).


1.  $R'T_0 : AR \leftarrow PC$
2.  $R'T_2 : AR \leftarrow IR(0-11)$
3.  $D'I T_3: AR \leftarrow M[AR]$
4.  $RT_0 : AR \leftarrow 0$
5.  $D_5 T_4 : AR \leftarrow AR + 1$

ASM#5

$$LD(AR) = R'T_0 + R'T_2 + D'I T_3$$

$$CLR(AR) = RT_0$$

$$INR(AR) = D_5 T_4$$

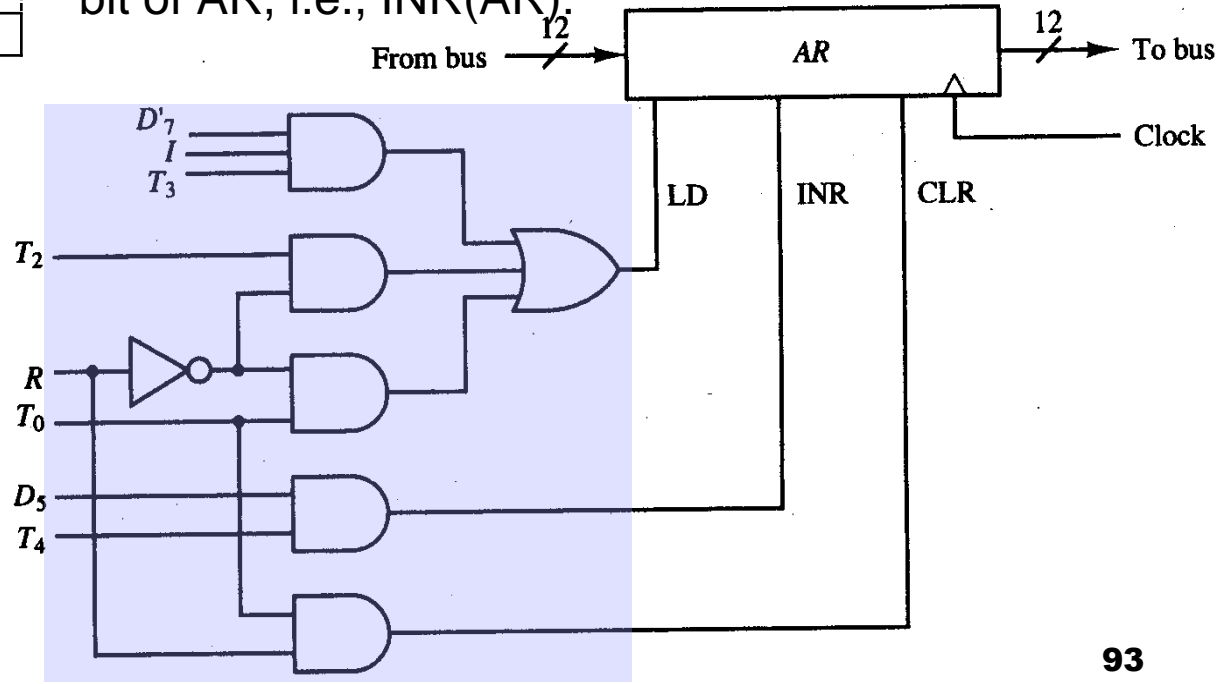

# Registers Control Logic 2

RTL ASM#2


		$S_2S_1S_0$	$LD_{AR}$	$LD_{IR}$	$INC_{PC}$	$LD_{TR}$	$CLR_{PC}$	$LD_{DR}$	read
<b>Fetch</b>	$R'T_0: AR \leftarrow PC$	010	1						
	$R'T_1: IR \leftarrow M[AR], PC \leftarrow PC + 1$	111		1	1				1
<b>Decode</b>	$R'T_2: D_0, \dots, D_7 \leftarrow Decode\ IR(12-14),$ $AR \leftarrow IR(0-11), I \leftarrow IR(15)$	101	1	1					
<b>Indirect</b>	$D'_7IT_3: AR \leftarrow M[AR]$	111	1						1
<b>Interrupt:</b>									
$T_0T_1T_2IEN(FGI + FGO): R \leftarrow 1$									
	$RT_0: AR \leftarrow 0, TR \leftarrow PC$								
	$RT_1: M[AR] \leftarrow TR, PC \leftarrow 0$								
	$RT_2: PC \leftarrow PC + 1, IEN \leftarrow 0, R \leftarrow 0, SC \leftarrow 0$								
<b>Memory-reference:</b>									
<b>AND</b>	$D_0T_4: DR \leftarrow M[AR]$								
	$D_0T_5: AC \leftarrow AC \wedge DR, SC \leftarrow 0$								
<b>ADD</b>	$D_1T_4: DR \leftarrow M[AR]$								
	$D_1T_5: AC \leftarrow AC + DR, E \leftarrow C_{out}, SC \leftarrow 0$								
<b>LDA</b>	$D_2T_4: DR \leftarrow M[AR]$								
	$D_2T_5: AC \leftarrow DR, SC \leftarrow 0$								
<b>STA</b>	$D_3T_4: M[AR] \leftarrow AC, SC \leftarrow 0$								
<b>BUN</b>	$D_4T_4: PC \leftarrow AR, SC \leftarrow 0$								
<b>BSA</b>	$D_5T_4: M[AR] \leftarrow PC, AR \leftarrow AR + 1$								
	$D_5T_5: PC \leftarrow AR, SC \leftarrow 0$								
<b>ISZ</b>	$D_6T_4: DR \leftarrow M[AR]$								
	$D_6T_5: DR \leftarrow DR + 1$								
	$D_6T_6: M[AR] \leftarrow DR$								
	$D_6T_7DR: if(DR = 0) then (PC \leftarrow PC + 1), SC \leftarrow 0$								

Control Signals ASM#4

ASM#5

$$LD\_AR = R'T_0 + R'T_2 + D'_7IT_3 \dots$$

ASM#3

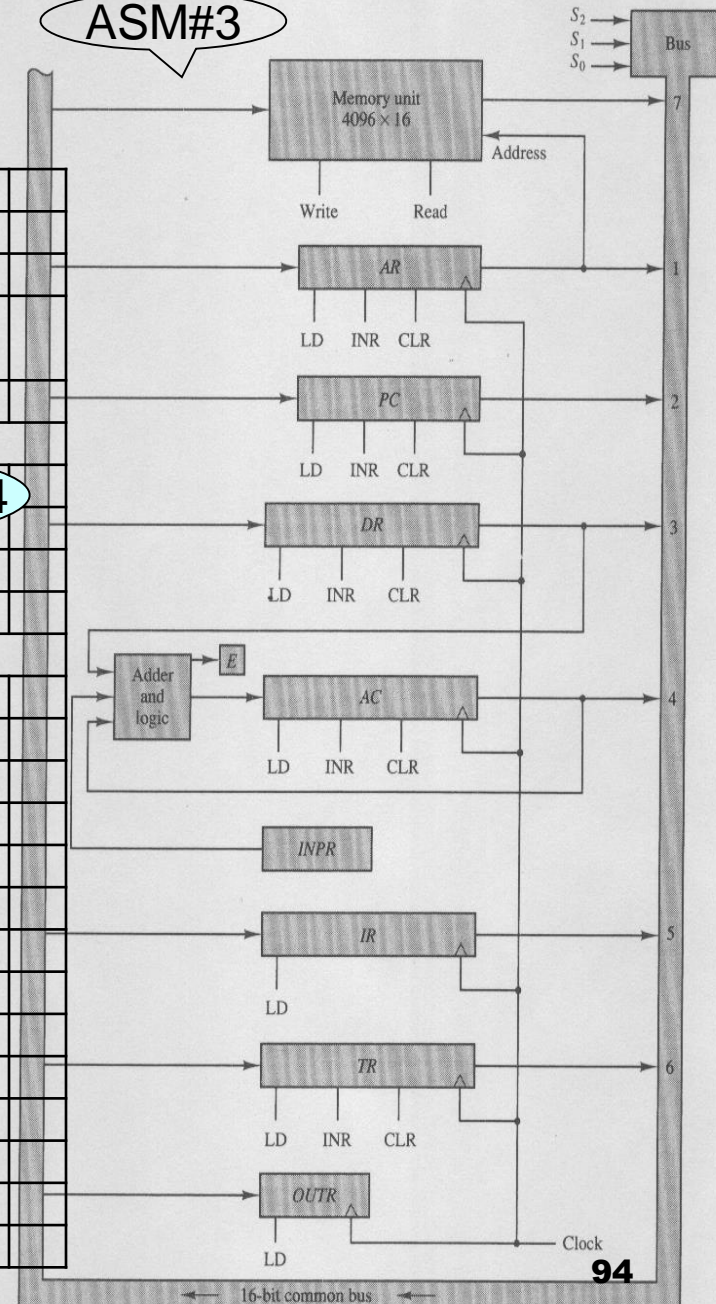

# Registers Control Logic

RTL ASM#2

		To	From $S_2S_1S_0$		Other /ALU	LDAR	INRAR	CLRAR	LDPC	INRPC	CLRPC	Write	Read	LDIR	LD DR	IN DR	CLR DR	LD TR	IN TR	CLR TR	LD AC	IN AC	CLR AC	
Fetch	$R'T_0:$	$AR <- PC$	$LD_{AR}$	010		1																		
	$R'T_1:$	$IR <- M[AR], PC <- PC + 1$	$LD_{IR}$	111	Read					1			1	1										
Decode	$R'T_2:$	$D_0, \dots, D_7 <- \text{Decode } IR(12-14),$ $AR <- IR(0-11), I <- IR(15)$	$LD_{AR}$	101	$LD_I$	1																		
Indirect	$D_7IT_3$	$AR <- M[AR]$	$LD_{AR}$	111	Read	1							1											
Interrupt	$T_0T_1T_2$	$IEN(FGI + FGO); R <- 1$	$S_R$																					
	$RT_0:$	$AR <- 0, TR <- PC$	$LD_{TR}$	010	$CLR_{AR}$			1																
	$RT_1:$	$M[AR] <- TR, PC <- 0$	Write	110	$CLR_{PC}$						1													
	$RT_2:$	$PC <- PC + 1, IEN <- 0, R <- 0, SC <- 0$	$INR_{PC}$	$R_{IEN}$	$R_R$	$CLR_{SC}$				1														
		<b>Memory-reference:</b>																						
AND	$D_0T_4:$	$DR <- M[AR]$	$LD_{DR}$	111	Read								1		1									
	$D_0T_5:$	$AC <- AC \wedge DR, SC <- 0$	$LD_{AC}$		$CLR_{SC}$	AND																1		
ADD	$D_1T_4:$	$DR <- M[AR]$	$LD_{DR}$	111	Read								1		1									
	$D_1T_5:$	$AC <- AC + DR, E <- C_{out}, SC <- 0$	$LD_{AC}$		$CLR_{SC}$	ADD																1		
LDA	$D_2T_4:$	$DR <- M[AR]$	$LD_{DR}$	111	Read								1		1									
	$D_2T_5:$	$AC <- DR, SC <- 0$	$LD_{AC}$		$CLR_{SC}$	DR																1		
STA.	$D_3T_4:$	$M[AR] <- AC, SC <- 0$	Write	100	$CLR_{SC}$																			
BUN	$D_4T_4:$	$PC <- AR, SC <- 0$	$LD_{PC}$	001	$CLR_{SC}$				1			1												
BSA	$D_5T_4:$	$M[AR] <- PC, AR <- AR + 1$	Write	010	$INR_{AR}$		1																	
	$D_5T_5:$	$PC <- AR, SC <- 0$	$LD_{PC}$	001	$CLR_{SC}$				1			1												
ISZ	$D_6T_4:$	$DR <- M[AR]$	$LD_{DR}$	111	Read								1		1									
	$D_6T_5:$	$DR <- DR + 1$	$INR_{DR}$													1								
	$D_6T_6:$	$M[AR] <- DR,$	Write	011																				
	$D_6T_6DR'$	<i>if</i> $(DR = 0)$ <i>then</i> $(PC <- PC + 1), SC <- 0$	$INR_{PC}$		$CLR_{SC}$					1														

ASM#5


$LD\_AR = R'T_0 + R'T_2 + D_7IT_3$ ;  $CLR\_AR = RT_0$ ;  $INR\_AR = D_5T_4$

# FF Control Logic

	Register-reference:	$R_{IEN}$	$S_{IEN}$
$D_7IT_3 = r$	(common to all RRI)		
$IR(i) = B_i$	( $i = 0, 1, 2, \dots, 11$ )		
$r:$	$SC \leftarrow 0$		
CLA	$rB_{11}:$ $AC \leftarrow 0$		
CLE	$rB_{10}:$ $E \leftarrow 0$		
CMA	$rB_9:$ $AC \leftarrow AC'$		
CME	$rB_8:$ $E \leftarrow E'$		
CIR	$rB_7:$ $AC \leftarrow shr AC, AC(15) \leftarrow E, E \leftarrow AC(0)$		
CIL	$rB_6:$ $AC \leftarrow shl AC, AC(0) \leftarrow E, E \leftarrow AC(15)$		
INC	$rB_5:$ $AC \leftarrow AC + 1$		
SPA	$rB_4AC'(15)$ If $(AC(15) = 0)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$		
SNA	$rB_3AC(15)$ If $(AC(15) = 1)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$		
SZA	$rB_2AC'$ If $(AC = 0)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$		
SZE	$rB_1E'$ If $(E = 0)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$		
HLT	$rB_0:$ $S \leftarrow 0$		
	<b>Input-output:</b>		
$D_7IT_3 = p$	(common to all IO instructions)		
$IR(i) = B_i$	( $i = 6, 7, 8, 9, 10, 11$ )		
$p:$	$SC \leftarrow 0$		
INP	$pB_{11}:$ $AC(0-7) \leftarrow INPR, FGI \leftarrow 0$		
OUT	$pB_{10}:$ $OUTR \leftarrow AC(0-7), FGO \leftarrow 0$		
SKI	$pB_9FGI:$ If $(FGI = 1)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$		
SKO	$pB_8FGO:$ If $(FGO = 1)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$		
ION	$pB_7:$ $IEN \leftarrow 1$		1
IOF	$pB_6:$ $IEN \leftarrow 0$	1	

Control Signals ASM#4

RTL ASM#2

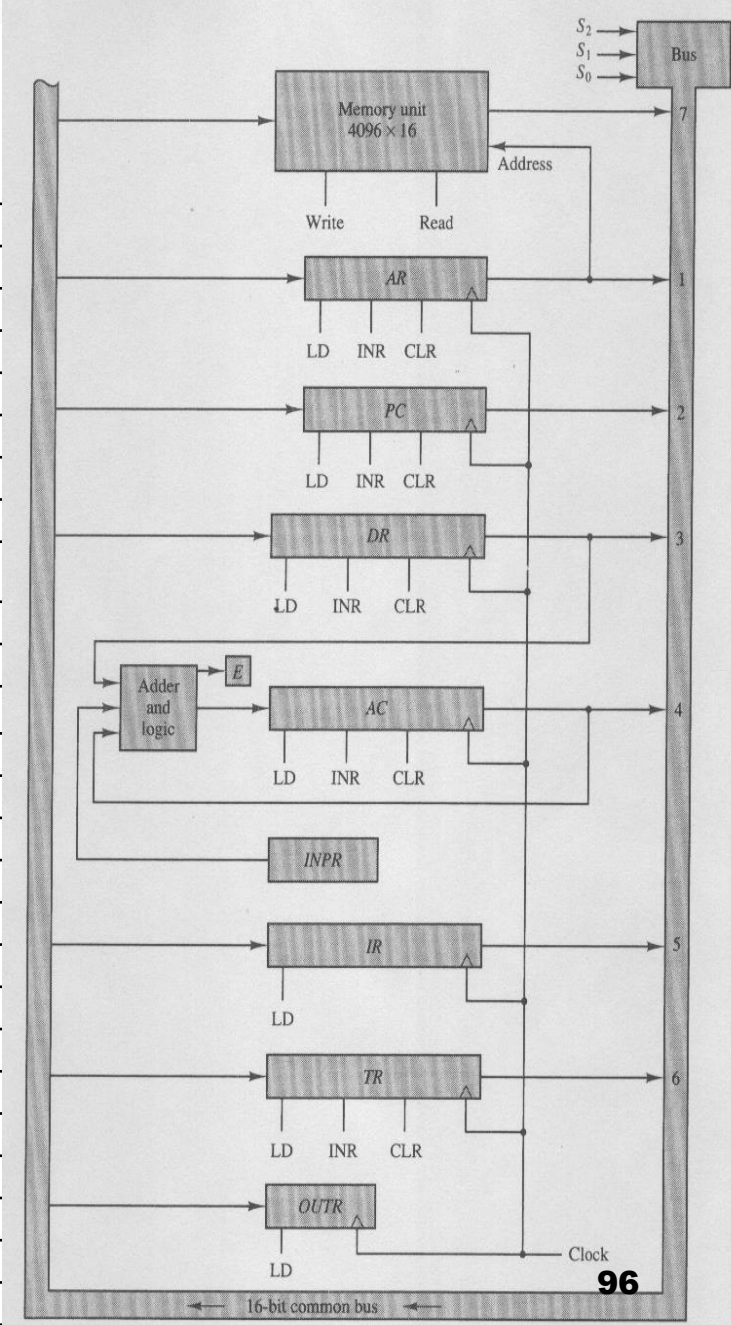

# IEN FF Control Logic

- The control logic circuit for the individual flip-flops of the control unit can be determined in a similar manner.
- For example, Table 5-6 (of the textbook) shows that flip-flop IEN is loaded in the following statements:

RTL  
ASM#2


$$\square pB_7: IEN \leftarrow 1 \quad S_{IEN} = 1$$

$$\square pB_6: IEN \leftarrow 0 \quad R_{IEN1} = 1$$

$$\square RT_2: IEN \leftarrow 0 \quad R_{IEN2} = 1 \quad \text{where } p = D_7IT_3, B_7 = IR(7), \text{ and } B_6 = IR(6)$$

Control Signals ASM#4

ASM#5

 


A JK flip-flop can be used in RS mode since here S and R are not required to be 1 simultaneously ( $SR=0$ ):

$$J_{IEN} = \Sigma(S_{IEN}) = pB_7 = D_7IT_3B_7$$

$$K_{IEN} = \Sigma(R_{IEN}) = pB_6 + RT_2$$
 
# CEG 2536 Architecture des ordinateurs I



	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	$x_5$	$x_6$	$x_7$	$S_2$	$S_1$	$S_0$
<b>AR</b>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PC	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
DR	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
AC	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
IR	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
TR	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
M	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

# Bus Control


$$S_0 = x_1 + x_3 + x_5 + x_7$$

$$S_1 = x_2 + x_3 + x_6 + x_7$$



$$S_2 = x_4 + x_5 + x_6 + x_7$$

To find  $x_1$  scan the table of microoperations of Basic Computer from Table 5-6 and collect all the RTL statements where **AR** is a **Source Register** to be selected by the Bus MUX (on the right side of RTL!)

<b>AR:</b>	$D_4T_4: PC \leftarrow AR$ $D_5T_5: PC \leftarrow AR$	$Sel_{AR} = x_1 = D_4T_4 + D_5T_5$
PC:		$Sel_{PC} = x_2 =$
DR:		$Sel_{DR} = x_3 =$
AC:		$Sel_{AC} = x_4 =$
IR:		$Sel_{IR} = x_5 =$
TR:		$Sel_{TR} = x_6 =$
M:		$Sel_M = x_7 = R'T_1 + D_7IT_3 + (D_0 + D_1 + D_2 + D_6)T_4$

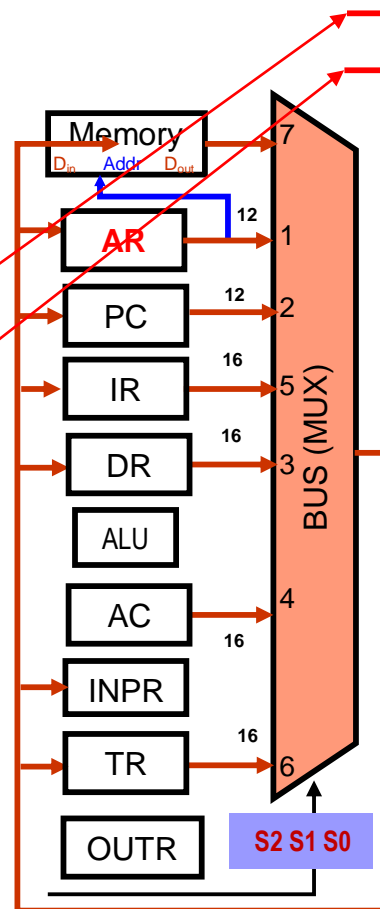


<b>Fetch</b>	$RTo:$	$AR \leftarrow PC$
	$RT1:$	$IR \leftarrow M[AR], PC \leftarrow PC + 1$
<b>Decode</b>	$R'T_2:$	$D_0, \dots, D_7 \leftarrow \text{Decode } IR(12-14)$
		$AR \leftarrow IR(0-11), I \leftarrow IR(15)$
<b>Indirect</b>	$D_7IT_3:$	$AR \leftarrow M[AR]$
<b>Interrupt</b>		$IEN (FGI+FGO): R \leftarrow 1$
	$RT_0:$	$AR \leftarrow 0, TR \leftarrow PC$
	$RT_1:$	$M[AR] \leftarrow TR, PC \leftarrow 0$
	$RT_2:$	$PC \leftarrow PC + 1, IEN \leftarrow 0, R \leftarrow 0, SC \leftarrow 0$
<b>Execute Memory-reference Instructions (MRI)</b>		
AND	$D_0T_4:$	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_0T_5:$	$AC \leftarrow AC \wedge DR, SC \leftarrow 0$
ADD	$D_1T_4:$	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_1T_5:$	$AC \leftarrow AC + DR, E \leftarrow \text{Carry}, SC \leftarrow 0$
LDA	$D_2T_4:$	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_2T_5:$	$AC \leftarrow DR, SC \leftarrow 0$
STA	$D_3T_4:$	$M[AR] \leftarrow AC, SC \leftarrow 0$
BUN	$D_4T_4:$	$PC \leftarrow AR, SC \leftarrow 0$
BSA	$D_5T_4:$	$M[AR] \leftarrow PC, AR \leftarrow AR + 1$
	$D_5T_5:$	$PC \leftarrow AR, SC \leftarrow 0$
ISZ	$D_6T_4:$	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_6T_5:$	$DR \leftarrow DR + 1$
	$D_6T_6:$	$M[AR] \leftarrow DR$
	$D_6T_6DR:$	<i>if</i> ( $DR = 0$ ) <i>then</i> ( $PC \leftarrow PC + 1$ ), $SC \leftarrow 0$
<b>Execute Register-reference Instructions (RRI)</b>		
	$D_7IT_3 = r$	(common to all Register-ref. instructions)
		$IR(i) = B_r (i = 0, 1, 2, \dots, 11)$
		$SC \leftarrow 0$
CLA	$rB11:$	$AC \leftarrow 0$
CLE	$rB10:$	$E \leftarrow 0$
CMA	$rB9:$	$AC \leftarrow AC'$
CME	$rB8:$	$E \leftarrow E'$
CIR	$rB7:$	$AC \leftarrow \text{shr } AC, AC(15) \leftarrow E, E \leftarrow AC(0)$
CIL	$rB6:$	$AC \leftarrow \text{shl } AC, AC(0) \leftarrow E, E \leftarrow AC(15)$
INC	$rB5:$	$AC \leftarrow AC + 1$
SPA	$rB_4AC(15):$	<i>If</i> ( $AC(15) = 0$ ) <i>then</i> ( $PC \leftarrow PC + 1$ )
SNA	$rB_3AC(15):$	<i>If</i> ( $AC(15) = 1$ ) <i>then</i> ( $PC \leftarrow PC + 1$ )
SZA	$rB_2AC':$	<i>If</i> ( $AC = 0$ ) <i>then</i> ( $PC \leftarrow PC + 1$ )
SZE	$rB_1E':$	<i>If</i> ( $E = 0$ ) <i>then</i> ( $PC \leftarrow PC + 1$ )
HLT	$rB_0:$	$S \leftarrow 0$
<b>Execute Input-output (IOI)</b>		
	$D_7IT_3 = p$	(common to all input-output instructions)
		$IR(i) = B_p (i = 6, 7, 8, 9, 10, 11)$
	$p:$	$SC \leftarrow 0$
INP	$pB11:$	$AC(0-7) \leftarrow \text{INPR}, FGI \leftarrow 0$
OUT	$pB10:$	$\text{OUTR} \leftarrow AC(0-7), FGO \leftarrow 0$
SKI	$pB_9FGI:$	<i>If</i> ( $FGI = 1$ ) <i>then</i> ( $PC \leftarrow PC + 1$ )
SKO	$pB_8FGO:$	<i>If</i> ( $FGO = 1$ ) <i>then</i> ( $PC \leftarrow PC + 1$ )
ION	$pB_7:$	$IEN \leftarrow 1$
IOF	$pB_6:$	$IEN \leftarrow 0$

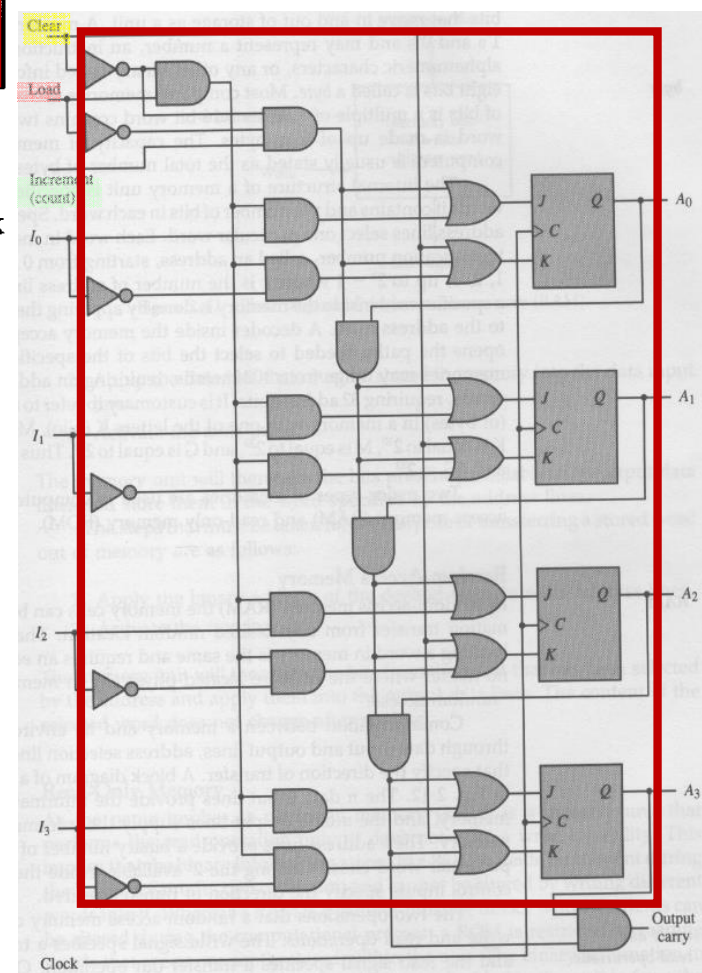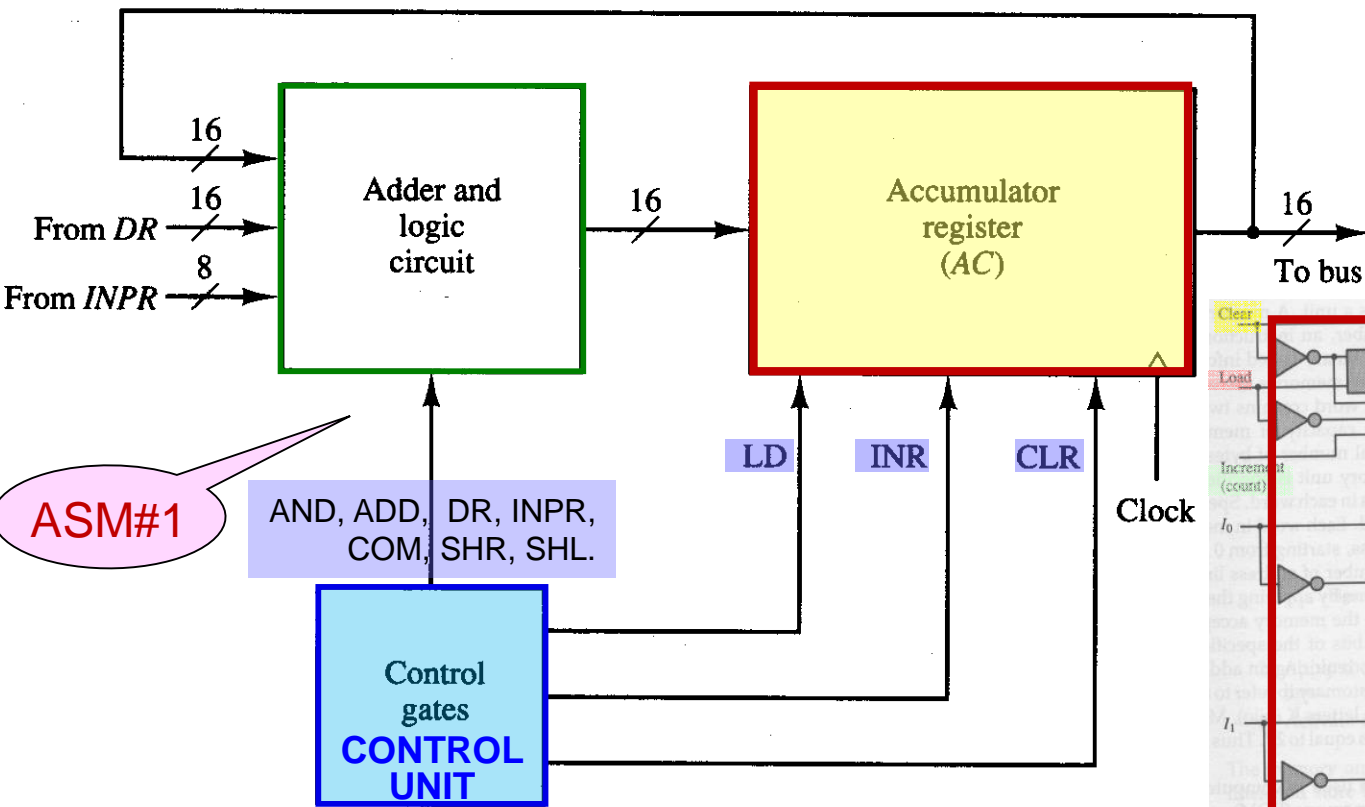

# ALU Block Diagram


# AC+ALU

ASM#3

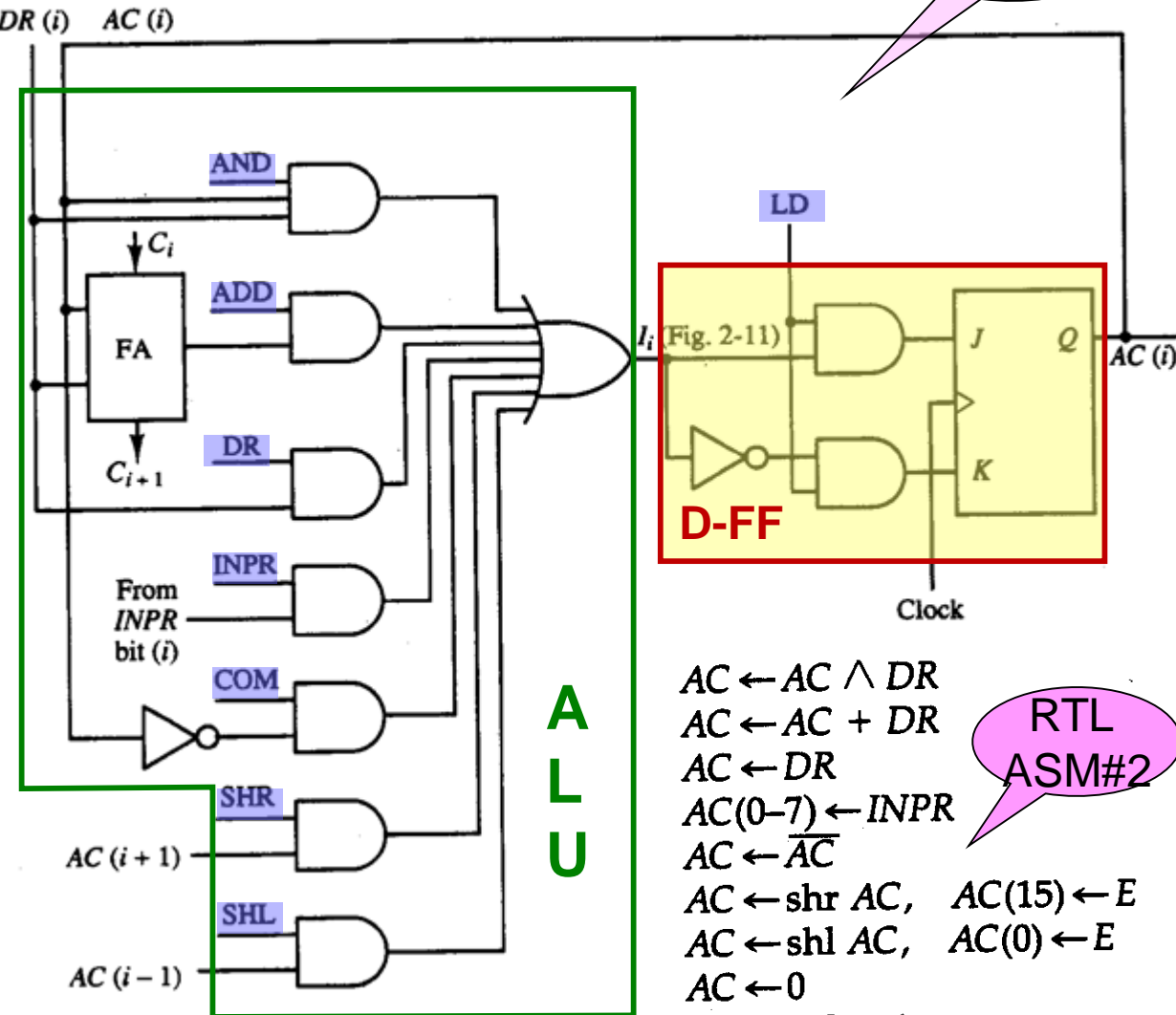

- $AC \leftarrow AC \wedge DR$
- $AC \leftarrow AC + DR$
- $AC \leftarrow DR$
- $AC(0-7) \leftarrow INPR$
- $AC \leftarrow \overline{AC}$
- $AC \leftarrow shr AC, AC(15) \leftarrow E$
- $AC \leftarrow shl AC, AC(0) \leftarrow E$
- $AC \leftarrow 0$
- $AC \leftarrow AC + 1$

RTL  
ASM#2

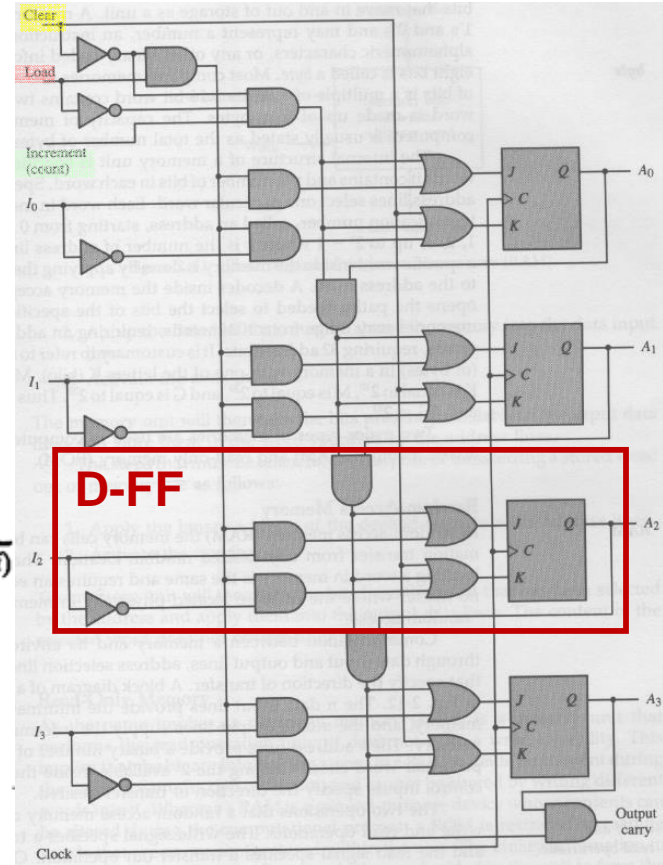

- AND with DR
- Add with DR
- Transfer from DR
- Transfer from INPR
- Complement
- Shift right
- Shift left
- Clear
- Increment

# ALU Control

To design the logic associated with AC, it is necessary to scan Table 5-6 (of the textbook) and extract all the statements in which AC is loaded:

$AC \leftarrow AC \wedge DR$   
 $AC \leftarrow AC + DR$   
 $AC \leftarrow DR$   
 $AC(0-7) \leftarrow INPR$   
 $AC \leftarrow \overline{AC}$   
 $AC \leftarrow shr AC, AC(15) \leftarrow E$   
 $AC \leftarrow shl AC, AC(0) \leftarrow E$   
 $AC \leftarrow 0$   
 $AC \leftarrow AC + 1$

RTL  
ASM#2


AND with DR  
 Add with DR  
 Transfer from DR  
 Transfer from INPR  
 Complement  
 Shift right  
 Shift left  
 Clear  
 Increment

ASM#4

$D_0T_5:$	$AC \leftarrow AC \wedge DR, SC \leftarrow 0$	AND
$D_1T_5:$	$AC \leftarrow AC + DR, E \leftarrow C_{out}, SC \leftarrow 0$	ADD
$D_2T_5:$	$AC \leftarrow DR, SC \leftarrow 0$	DR
$rB_9:$	$AC \leftarrow AC'$	COM
$rB_7:$	$AC \leftarrow shr AC, AC(15) \leftarrow E, E \leftarrow AC(0)$	SHR
$rB_6:$	$AC \leftarrow shl AC, AC(0) \leftarrow E, E \leftarrow AC(15)$	SHL
$pB_{11}:$	$AC(0-7) \leftarrow INPR, FGI \leftarrow 0$	INPR

Fetch	RT <sub>0</sub> :	AR <- PC	ALU	AC
	RT <sub>1</sub> :	IR <- M[AR], PC <- PC + 1		
Decode	RT <sub>2</sub> :	D <sub>0</sub> , ..., D <sub>7</sub> <- Decode IR(12-14),		
		AR <- IR(0-11), I <- IR(15)		
Indirect	D <sub>7</sub> T <sub>3</sub> :	AR <- M[AR]		
Interrupt		IEN (FGI+FGO): R <- 1		
	RT <sub>0</sub> :	AR <- 0, TR <- PC		
	RT <sub>1</sub> :	M[AR] <- TR, PC <- 0		
	RT <sub>2</sub> :	PC <- PC+1, IEN <- 0, R <- 0, SC <- 0		
<b>Execute Memory-reference Instructions (MRI)</b>				
AND	D <sub>0</sub> T <sub>4</sub> :	DR <- M[AR]		
	D <sub>0</sub> T <sub>5</sub> :	AC <- AC ^ DR, SC <- 0	AND	LDAC
ADD	D <sub>1</sub> T <sub>4</sub> :	DR <- M[AR]		
	D <sub>1</sub> T <sub>5</sub> :	AC <- AC + DR, E <- C <sub>out</sub> , SC <- 0	ADD	LDAC
LDA	D <sub>2</sub> T <sub>4</sub> :	DR <- M[AR]		
	D <sub>2</sub> T <sub>5</sub> :	AC <- DR, SC <- 0	DR	LDAC
STA	D <sub>3</sub> T <sub>4</sub> :	M[AR] <- AC, SC <- 0		
BUN	D <sub>4</sub> T <sub>4</sub> :	PC <- AR, SC <- 0		
BSA	D <sub>5</sub> T <sub>4</sub> :	M[AR] <- PC, AR <- AR + 1		
	D <sub>5</sub> T <sub>5</sub> :	PC <- AR, SC <- 0		
ISZ	D <sub>6</sub> T <sub>4</sub> :	DR <- M[AR]		
	D <sub>6</sub> T <sub>5</sub> :	DR <- DR + 1		
	D <sub>6</sub> T <sub>6</sub> :	M[AR] <- DR,		
	D <sub>6</sub> T <sub>6</sub> DR':	if (DR = 0) then (PC <- PC + 1), SC <- 0		
<b>Execute Register-reference Instructions (RRI)</b>				
	D <sub>7</sub> I'T <sub>3</sub> = r	(common to all Register-ref. instructions)		
		IR(i) = B <sub>i</sub> (i = 0, 1, 2, ..., 11)		
	r:	SC <- 0		
CLA	rB <sub>11</sub> :	AC <- 0		CLRAC
CLE	rB <sub>10</sub> :	E <- 0		
CMA	rB <sub>9</sub> :	AC <- AC'	COM	LDAC
CME	rB <sub>8</sub> :	E <- E'		
CIR	rB <sub>7</sub> :	AC <- shr AC, AC(15) <- E, E <- AC(0)	SHR	LDAC
CIL	rB <sub>6</sub> :	AC <- shl AC, AC(0) <- E, E <- AC(15)	SHL	LDAC
INC	rB <sub>5</sub> :	AC <- AC + 1		INCAC
SPA	rB <sub>4</sub> AC'(15):	If (AC(15) = 0) then (PC <- PC + 1)		
SNA	rB <sub>3</sub> AC(15):	If (AC(15) = 1) then (PC <- PC + 1)		
SZA	rB <sub>2</sub> AC':	If (AC = 0) then (PC <- PC + 1)		
SZE	rB <sub>1</sub> E':	If (E = 0) then (PC <- PC + 1)		
HLT	rB <sub>0</sub> :	S <- 0		
<b>Execute Input-output (IOI)</b>				
	D <sub>7</sub> I'T <sub>3</sub> = p	(common to all input-output instructions)		
		IR(i) = B <sub>i</sub> (i = 6, 7, 8, 9, 10, 11)		
	p:	SC <- 0		
INP	pB <sub>11</sub> :	AC(0-7) <- INPR, FGI <- 0	INPR	LDAC
OUT	pB <sub>10</sub> :	OUTR <- AC(0-7), FGO <- 0		
SKI	pB <sub>9</sub> FGI:	If (FGI = 1) then (PC <- PC + 1)		
SKO	pB <sub>8</sub> FGO:	If (FGO = 1) then (PC <- PC + 1)		
ION	pB <sub>7</sub> :	IEN <- 1		
IOF	pB <sub>6</sub> :	IEN <- 0		

# AC + ALU Control Logic (ASM#5)

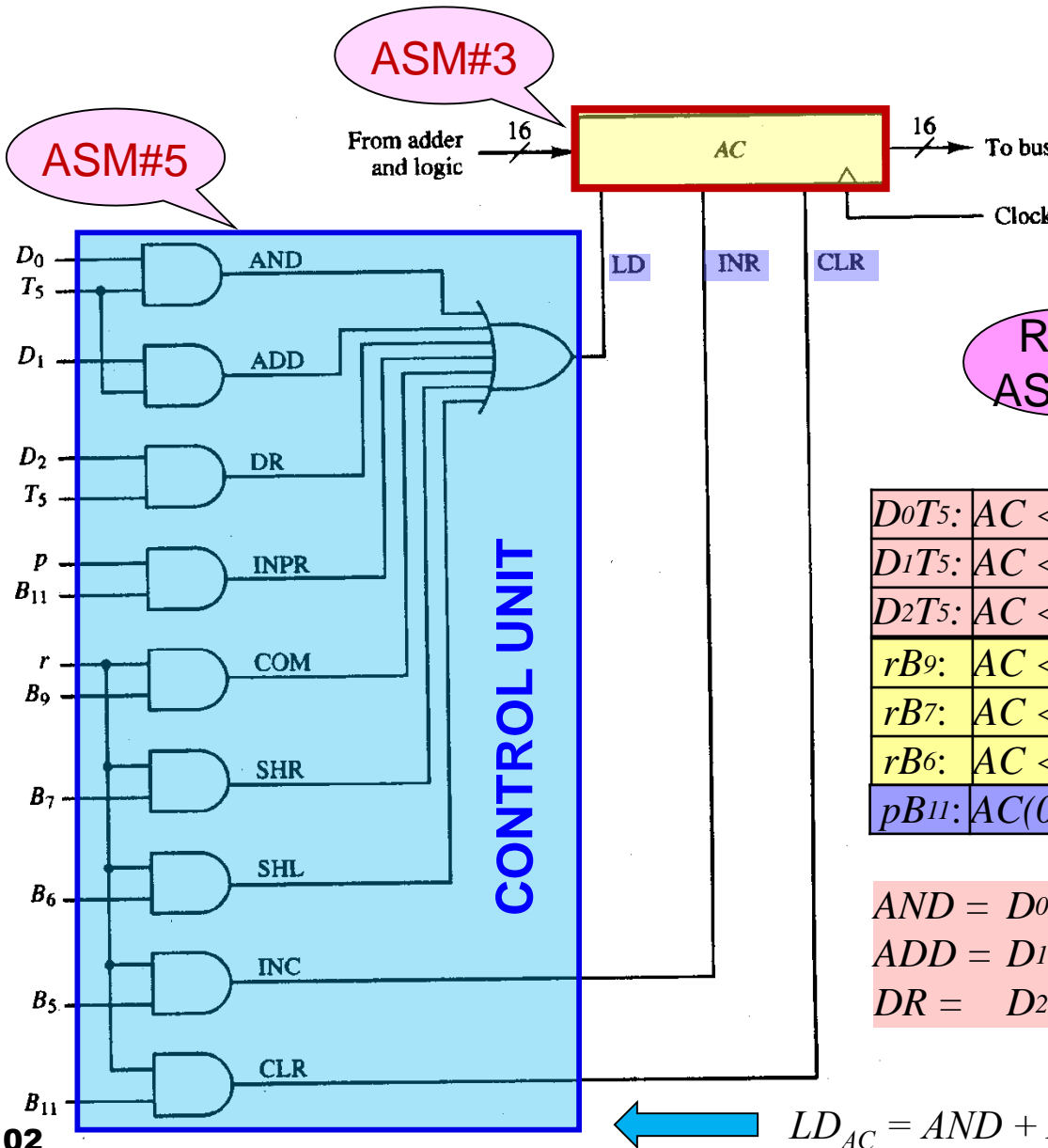

RTL  
ASM#2

Signals  
ASM#4

$D_0T_5$ :	$AC \leftarrow AC \wedge DR, SC \leftarrow 0$	AND
$D_1T_5$ :	$AC \leftarrow AC + DR, E \leftarrow Cout, SC \leftarrow 0$	ADD
$D_2T_5$ :	$AC \leftarrow DR, SC \leftarrow 0$	DR
$rB_9$ :	$AC \leftarrow AC'$	COM
$rB_7$ :	$AC \leftarrow shr AC, AC(15) \leftarrow E, E \leftarrow AC(0)$	SHR
$rB_6$ :	$AC \leftarrow shl AC, AC(0) \leftarrow E, E \leftarrow AC(15)$	SHL
$pB_{11}$ :	$AC(0-7) \leftarrow INPR, FGI \leftarrow 0$	INPR


$AND = D_0T_5$      $COM = rB_9$      $INPR = pB_{11}$   
 $ADD = D_1T_5$      $SHR = rB_7$   
 $DR = D_2T_5$      $SHL = rB_6$

$LD_{AC} = AND + ADD + DR + COM + SHR + SHL + INPR$

# Data Exchange with ISRs

- Use global data
- May need to disable interrupts for critical regions of code using this data

Input-Output and Interrupt

 

# ASM Example

